

Einführung in die Technische Informatik

Test digitaler Schaltungen

Robert Wille

Begriffe

- Entwurf:
Entwicklung einer Schaltung aus der (funktionalen) Spezifikation
- Verifikation:
Nachweis der Korrektheit des Entwurfs
- Test:
Überprüfung der produzierten Schaltung auf Fertigungsfehler

Verifikation vs. Test

Verifikation


- Zeigt die Korrektheit des Entwurfs
- Durchgeführt durch Simulation, Hardware-Emulation oder formale Methoden
- Durchgeführt einmal vor der Produktion
- Verantwortlich für die Qualität des Entwurfs

Test

- Zeigt die Korrektheit der produzierten Hardware
- Zweiteiliger Prozess:
 - 1. Testgenerierung
 - 2. Testanwendung
- Testanwendung ausgeführt auf jedem Schaltkreis
- Verantwortlich für die Qualität des produzierten Schaltkreises



Warum Testen?

 - Ständig steigende Komplexität
- Oftmals 2/3 der produzierten Chips fehlerhaft!
- 35% Gesamtproduktionskosten




 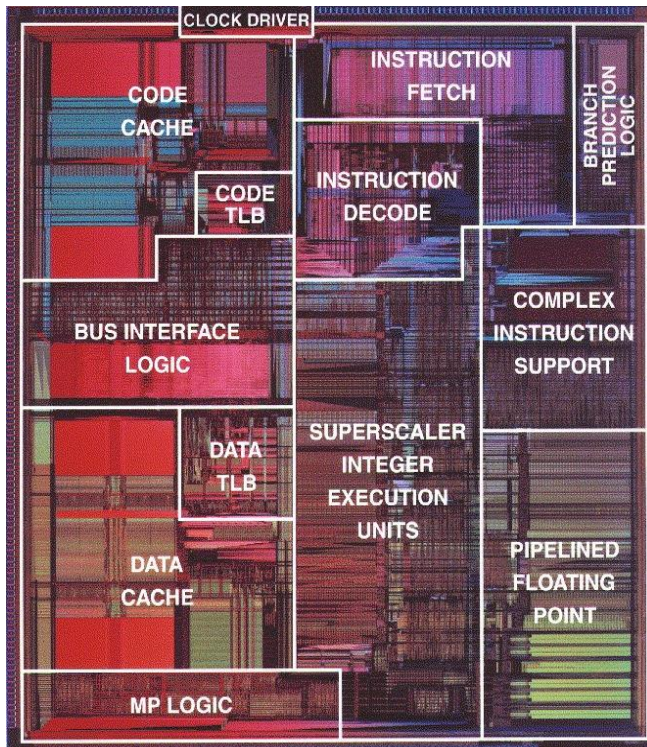Probleme bei der Fertigung


- Integration von bis zu 1 Milliarde Komponenten





It's a small, small, small World

 

It's a small, small, small World

 


Chip und Wafer

  

Chipfläche und Ausbeute

 Ausbeute: (Anzahl der defektfreien Chips) / (Anzahl der hergestellten Chips) · 100 %



Ausbeute:

Einfluss der Chipfläche auf die Ausbeute

Flächenoptimierung ⇒ höhere Produktivität !

Der „ideale“ Test

- Entdeckt alle Defekte
- Alle funktional korrekten Bausteine „passieren“
- Probleme:
 - Sehr große Anzahl an Defekten muss getestet werden
 - Schwierig für einige reale Defekte, Tests zu generieren


Reale Tests

- Lege analysierbares Fehlermodell zu Grunde
- Mögliche Probleme:
 - Unvollständige Überdeckung durch Fehlermodelle
 - Korrekte Chips werden aussortiert
 - Fehlerhafte Chips passieren den Test → *Fehlerrate*

Warum Fehlermodelle?


- Reale Defekte zu zahlreich und oft nicht „sauber“ analysierbar
- Fehlermodell identifiziert Ziele des Testens
- Fehlermodell ermöglicht Analyse
- Effektivität muss durch Experimente nachgewiesen werden
 - Fehlermodelle kommen aus Praxis

Reale Fehler

 


Strukturelle Fehlermodelle

 - Enthält Fehler, die die Verbindungen zwischen Gattern betreffen
 - z.B. Stuck-at Fehler
- Mehrheit physikalischer Defekte lässt sich auf Stuck-at Fehler abbilden
 - Bis zu 85% der Defekte werden erkannt




Single Stuck-at Fehler

 - Nur eine Leitung ist fehlerhaft
 - Daher: single
- Fehlerhafte Leitung konstant auf 0 oder 1
- Fehler kann an Eingang oder Ausgang eines Gatters liegen
- Bezeichnung auch als Haftfehler




Single Stuck-at Fehler

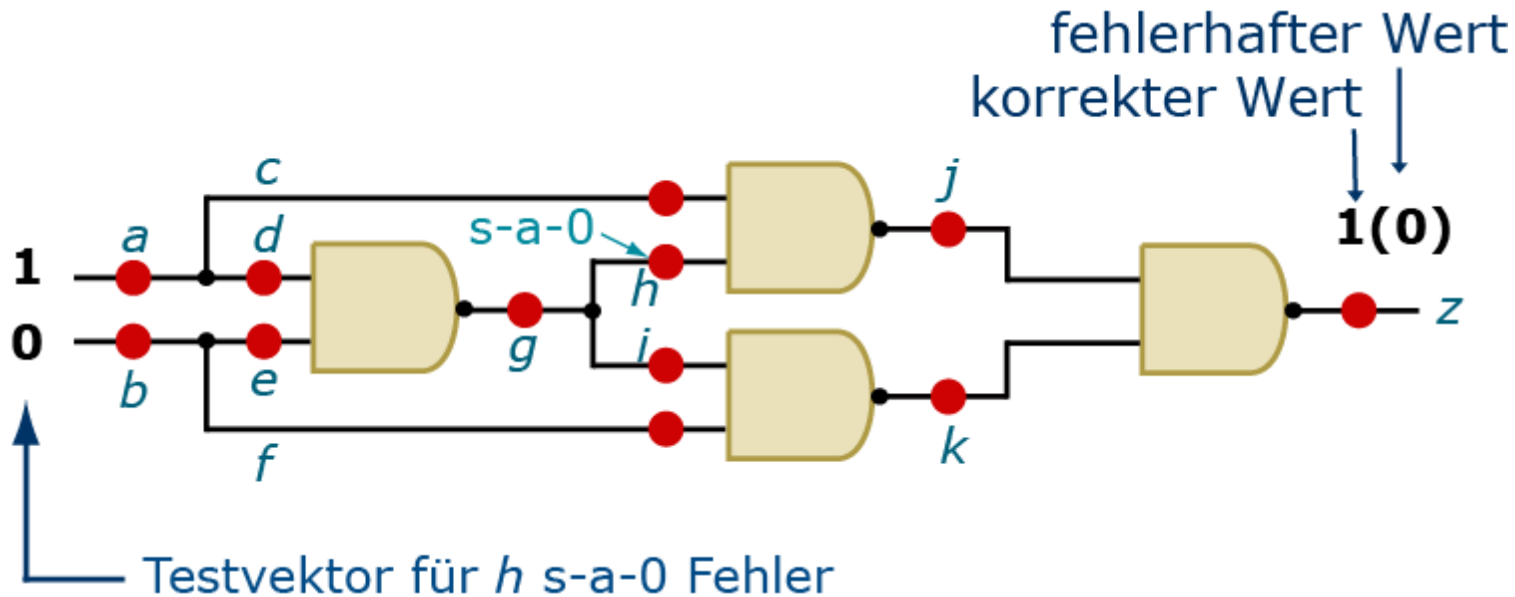- Beispiel:
 - XOR Schaltkreis hat 12 Fehlerstellen (●) und 24 Single Stuck-at Fehler.




Berechnung eines Testmusters

 - Zwei grundsätzliche Schritte
 - Primäre Eingänge belegen, so dass Fehler am Fehlerort erkennbar ist
 - Fehler einstellen




Berechnung eines Testmusters

 - Zwei grundsätzliche Schritte
 - Primäre Eingänge belegen, so dass Fehler am Fehlerort erkennbar ist
 - Fehler einstellen
 - Weitere Signale belegen, so dass Fehler am Ausgang der Schaltung erkennbar ist
 - Fehler propagieren



Schaltungen mit Rekonvergenzen


**Einstellen
des Fehlers:**
justify(g,0)

 

Schaltungen mit Rekonvergenzen

**Propagiere
den Fehler:**


1. Versuch:
propagiere
über
Baustein *i*

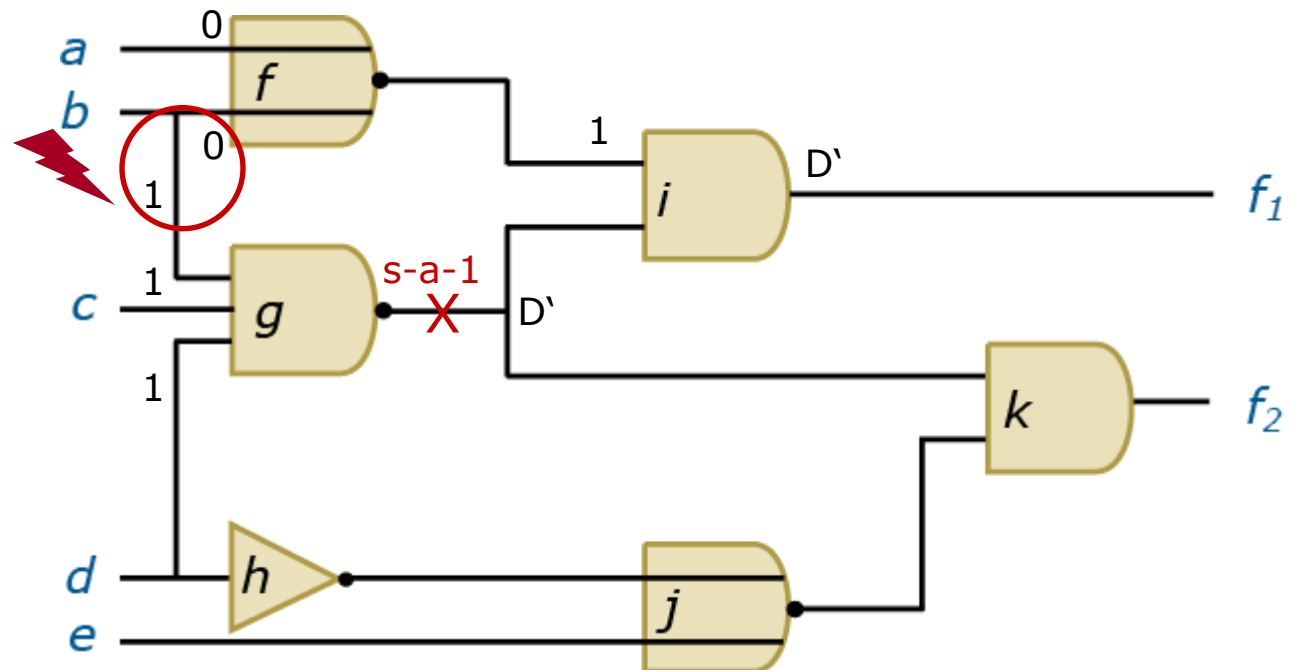

Schaltungen mit Rekonvergenzen

**Propagiere
den Fehler:**

2. Versuch:
propagiere
über
Baustein k

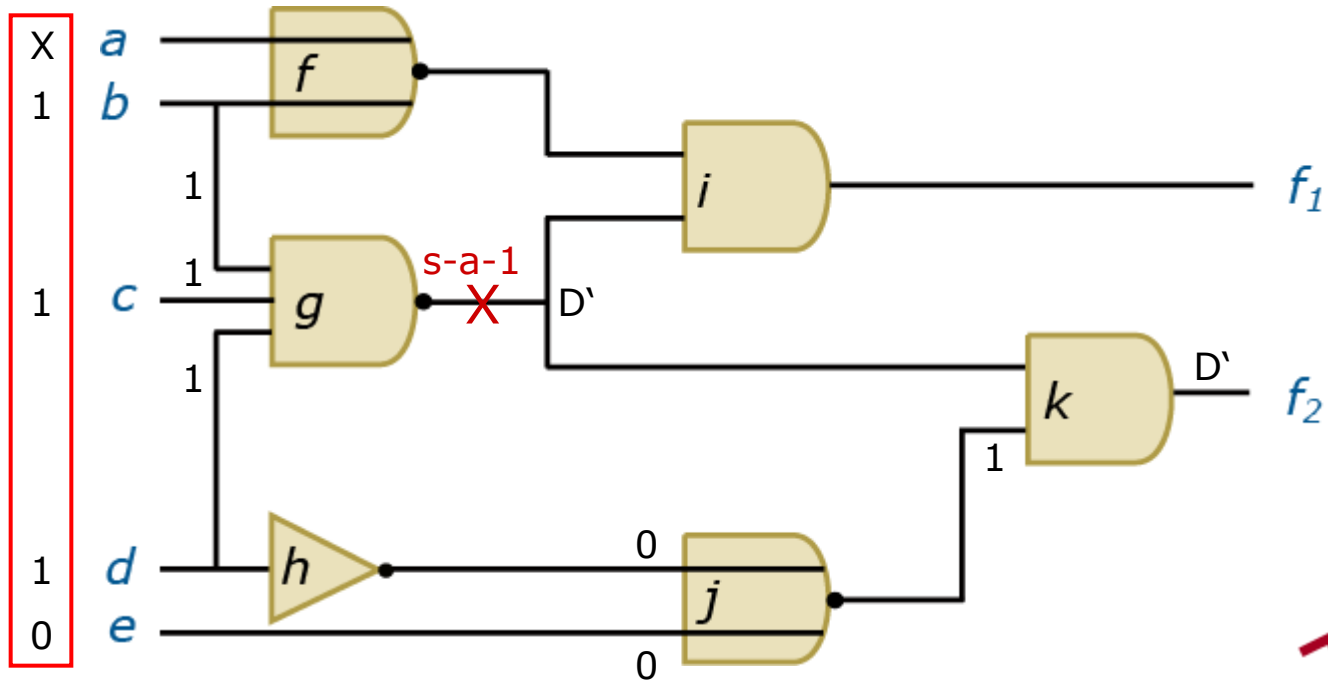

Problem bei Algorithmus

- Testmustergenerierung erfordert Entscheidungen, die nicht lokal sind
- Ist Konflikt aufgetreten, müssen Entscheidungen rückgängig gemacht werden

➔ Backtracking

Ansätze zur Lösung

- PODEM
- FAN
- SOCRATES


- SAT-basiert

SAT-based TPG

- **Eingabe:** Schaltkreis C , Fehler F
 1. Fehlermodellierung:
BD zwischen fehlerfreiem und fehlerhaften Schaltkreis
 2. Übersetze nach CNF
 3. Benutze SAT Solver um eine Lösung zu berechnen
- **Ausgabe:** Klassifikation von F , Testvektor T


Schaltkreis → CNF

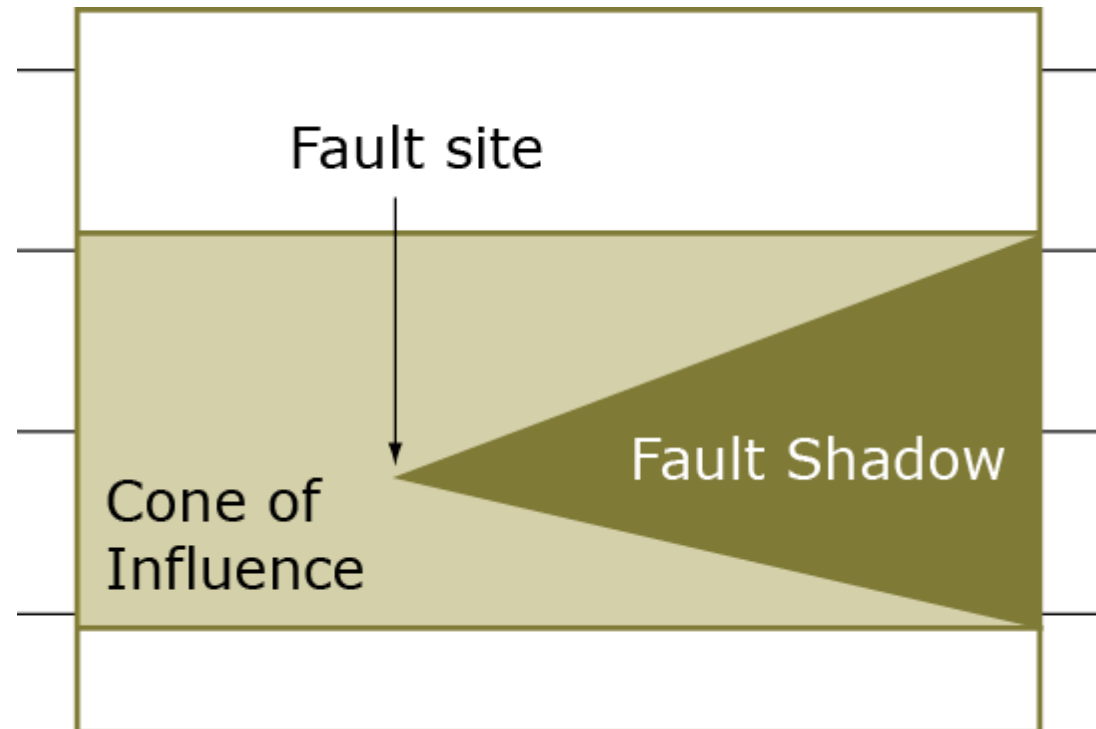- Erstelle CNF nur von der Teilschaltung, die unmittelbar Einfluss auf den Fehler hat.




Schaltkreis → CNF

 
- Teilschaltung, die nicht von der fehlerhaften Leitung getrieben wird, kann gemeinsam genutzt werden.



Fehlermodellierung

 

KNF

 

- $$F = (\bar{c} + \bar{d}_g + e_g) \cdot (c + \bar{e}_g) \cdot (d_g + \bar{e}_g) \cdot (a + b + \bar{d}_g) \cdot (\bar{a} + d_g) \cdot (\bar{b} + d_g) \cdot (d_f)$$

$$\cdot (\bar{c} + \bar{d}_f + e_f) \cdot (c + \bar{e}_f) \cdot (d_f + \bar{e}_f)$$

$$\cdot (e_g + e_f + \overline{BD}) \cdot (\bar{e}_g + \bar{e}_f + \overline{BD})$$

$$\cdot (\bar{e}_g + e_f + BD) \cdot (e_g + \bar{e}_f + BD) \cdot (BD)$$
- F ist die CNF für den Schaltkreis mit **d s-a-1**
- Eingabe erfüllt CNF → Fehler ist entdeckt
- CNF nicht erfüllbar → Fehler ist redundant

Fehlerorientierte Testmustergenerierung

