

Einführung in die Technische Informatik Skript

In der Hoffnung, dass es was nützt ...

Christian Kroh

29. Juni 2014, Dresden

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Einführung	4
1.1. Qualifikationsziele	4
1.2. Literatur	4
 I. VLSI-Systementwurf	 5
1. Einführung	6
1.1. Themenschwerpunkte	6
1.2. Inhalte der Lehrveranstaltung	7
1.2.1. Inhalte der Vorlesung	7
1.2.2. Inhalte des Praktikums	7
1.3. Klassifikation von ICs	7
1.3.1. Zwei Sichten	7
1.3.2. Anwenderprogrammierbare IC	9
1.3.3. Hardwareprogrammierung	9
1.3.4. Programmiertechnologien	9
1.3.5. Klassifikation Anwenderprogrammierbare IC	12
2. Schaltkreisentwurf	13
2.1. Abstraktionsebenen und Sichten	13
2.1.1. Abstraktionsebenen	13
2.1.2. Sichten	13
2.1.3. Y-Diagramm nach Gajski	14
2.2. Entwurfsablauf	15
2.3. Entwurfsstile	16
2.3.1. Full-Custom Entwurf	17
2.3.2. Standardzellenentwurf	18
2.3.3. Maskenprogrammierbare Gate Arrays	19
2.3.4. Anwenderprogrammierbare IC	20
2.4. Entwurfswerkzeuge	23
3. Automaten	24
3.1. Automatendarstellung	24
3.1.1. Betrachtungsweisen	24
3.1.2. Automatengraphen	24
3.1.3. SM-Charts	26
3.1.4. GRAFCET & SFC	27
3.2. Automatenkopplung	30
3.2.1. Synchrone Kopplung	31
3.2.2. Asynchrone Kopplung	35
3.3. Initialisierung	35
 II. Entwurf eingebetteter Systeme	 36
 III. Parallelverarbeitung	 37

IV. Appendix 38

1. VLSI-Systementwurf Praktikum 39

1.1. Kurze Beschreibung des Terasic DE0 Board	39
1.2. Aufgabe 1 - Binär-Dekoder	41
1.2.1. Entwurf	41
1.2.2. Auswertung	41
1.3. Aufgabe 2 - Hamming-Distanz	42
1.3.1. Entwurf	42
1.3.2. Auswertung	42
1.4. Aufgabe 3 - Modulo-n-Zähler	43
1.4.1. Entwurf	43
1.4.2. Auswertung	44
1.5. Aufgabe 4 - Entprell-Automat	45
1.5.1. Entwurf	45
1.5.2. Auswertung	46
1.6. Aufgabe 5 - HALLO-Anzeige	47
1.6.1. Entwurf	47
1.6.2. Auswertung	48
1.7. Aufgabe 6 - Stoppuhr	48
1.7.1. Entwurf	49
1.7.2. Auswertung	51
1.8. Anhang	51
1.8.1. 01-Aufgabe Code	51
1.8.2. 02-Aufgabe Code	52
1.8.3. 03-Aufgabe Code	53
1.8.4. 04-Aufgabe Code	54
1.8.5. 05-Aufgabe Code	57
1.8.6. 06-Aufgabe Code	60

2. Entwurf eingebetteter Systeme Praktikum 66

1. Allgemeine Einführung

1.1. Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen Systemarchitekturen und Modellierungsparadigmen von VLSI-Systemen.

Sie sind in der Lage Beschreibungen von Hardware-Systemen durch Simulation zu verifizieren und mithilfe typischer Werkzeuge in reale Schaltungen umzuwandeln.

Sie können den Ressourcenbedarf, das Zeitverhalten und die Verlustleistung abschätzen oder evaluieren und daraus Entwurfsentscheidungen ableiten.

1.2. Literatur

- F. Kesel und R. Bartholomä: Entwurf von digitalen Schaltungen und Systemen mit HDLs und FPGAs, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, ISBN 978-3-486-58976-4.
- H.-D. Wuttke und K. Henke: Schaltsysteme – Eine automatenorientierte Einführung, Pearson Studium, ISBN 3-8273-7035-3.
- H. M. Lipp und J. Becker: Grundlagen der Digitaltechnik, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, ISBN 978-3-486-59747-9.

Teil I.

VLSI-Systementwurf

1. Einführung

1.1. Themenschwerpunkte

Verarbeitungsleistung

Im Vordergrund stehen:

- Schnelle Verarbeitung auch einzelner Bits
- Parallelität auf:
 - Bitebene
 - Befehlseben
 - Threadebene
 - Prozess- und Anwendungsebene
- dynamische Rekonfiguration

⇒ Erfüllung der gegebenen Anforderungen

Systemintegration

Im Vordergrund stehen:

- Mehrprozessorsysteme, Mehrkern-, Vielkernprozessorsysteme
- Mehr-Chip- / Einzel-Chip-Lösungen (System-on-a-Chip)
- Parallele Entwicklung von HW und SW (HW-/SW-Codesign)
- System-Prototyping (FPGA-Entwurf)

⇒ Kosteneinsparung, Entwicklungszeiteinsparung (Time-to-Market)

Verlustleistung

Im Vordergrund stehen:

- Verlustleistung im Standby (Akkubetrieb)
- Maximales Abwärmebudget

Kenngrößen:

- Statische und dynamische Verlustleistung
- MIPS pro Watt

⇒ Sowohl für eingebettete Systeme als auch für Server

Korrektheit

Aspekte:

- Verifikation eines Schaltkreises, simulativ / formal
- Profiling und Debugging unter Echtzeitbedingungen (Trace)

⇒ Fehlerfreier Erstentwurf

Fehlertoleranz

Toleranz gegenüber:

- Permanenten Fehlern (zeitunabhängig nach erstem Auftreten)
- Intermitierenden Fehlern (nur unter bestimmten Betriebsbedingungen)
- Transienten Fehlern (aufgrund statischer Störungen)

Fehlererkennung und -korrektur:

- Autonom durch Hardwarearchitektur

- Aus Kombination von HW und SW
- ⇒ Insbesondere wichtig für Sicherheitskritische, hochverfügbare und langlebige zuverlässige Systeme
- ⇒ Steigende Signifikanz mit abnehmenden Strukturgrößen (Integrationsgrad) sowie steigender Transistoranzahl (Moore's Law)

1.2. Inhalte der Lehrveranstaltung

1.2.1. Inhalte der Vorlesung

1. Klassifikation von Schaltkreisen
2. Grundlagen des Schaltkreisentwurfs
3. Automatendarstellung, -kopplung, -vereinfachung
4. Hardwarebeschreibungssprachen
5. Programmierbare Schaltkreise, insbesondere FPGAs - Teil 1
6. Programmierbare Schaltkreise, insbesondere FPGAs - Teil 2
7. Modellierung und Simulation
8. Zeitverhalten und Test
9. Hochgeschwindigkeit und Verlustleistung
10. Anwendungsbeispiele

1.2.2. Inhalte des Praktikums

1. Altera Quartus-Toolchain & Praktikumsboard DE0 mit Cyclone-3
2. Schaltnetze und Schaltwerke
3. Modularisierung
4. "Komplexe" Anwendung: Stoppuhr

1.3. Klassifikation von ICs

1.3.1. Zwei Sichten

Klassifizierung von integrierten Schaltkreisen (ICs) in

- Standardschaltkreis (Standard-IC) und
- applikationspezifische Schaltkreise (Application-Specific IC, **ASIC**)

unter zwei Gesichtspunkten möglich:

- **Herstellungssicht**
- **Entwurfssicht**

Herstellungssicht:


- Standard-IC = große Stückzahl für viele Kunden
- ASIC = für eine/n Kunden/Applikation speziell entwickelter und gefertigter IC mit zugeschnittener Funktionalität

Entwurfssicht:

- Standard-IC = (Hardware-)Funktionalität kann nicht vom Anwender beeinflusst werden
- ASIC = vom Anwender selbst entwickelte (Hardware-)Funktionalität


Klassifikation nach Herstellungssicht

Aus Sicht des Herstellers:

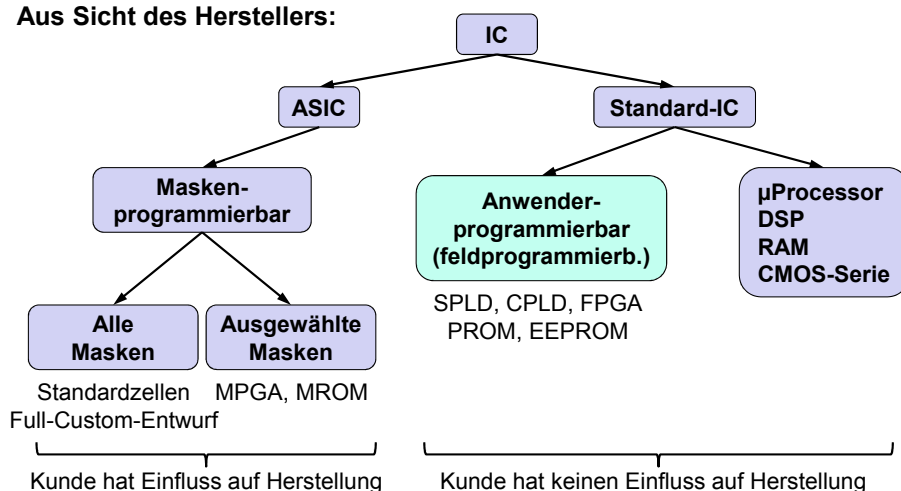

Klassifikation nach Entwurfssicht

Aus Sicht des Anwenders:

 

Abgrenzung der Entwurfsalternativen

Entwurfs-alternative	Transistor-layout	Gatter-position	Verdrah-tung	Funktion
Full-Custom	+	+	+	+
Standardzellen	(+)	+	+	+
MPGA, MROM	-	(+)	+	+
PLD, FPGA, PROM	-	-	(+)*	+
Einzel-ICs	-	-	-	+

* = Einfluss nur indirekt durch Programmierung

1.3.2. Anwenderprogrammierbare IC

Merkmale:

- Field-Programmable \Leftrightarrow feldprogrammierbar
- Vor Ort (im Feld) vom Anwender programmierbar
- Hardware ist fix. Funktionalität kann aber mittels spezieller Konfiguration “programmiert” werden

Anwendung:


- Anwendungsspezifische IC bei kleinen und mittleren Stückzahlen
- Mehrfach neu programmierbar zwecks Optimierung und Fehlerbehebung, auch während des praktischen Einsatzes
- Einfache Integration eines ganzen Systems auf einem Chip
- Prototyping, HW-/SW-Codesign

1.3.3. Hardwareprogrammierung




Hardwareprogrammierung

Programmiert (oder auch konfiguriert) werden können:

- Verdrahtung / Verbindung

 

- Funktionen

   


- Speicher: PROM, EPROM, EEPROM (Flash)

1.3.4. Programmiertechnologien

Programmiertechnologien (1)

Klassifikation hinsichtlich Änderbarkeit:


analog Halbleiterspeicher

 

Programmiertechnologien (2)

Antifuse:

 - Programmierung elektrisch, aber nur einmalig
- Schalter oder Verbindung zweier Leitungen
- Beispiel: Metall-Metall-Antifuse




el u. Bartholomä: Entwurf von digitalen Schaltungen
Systemen mit HDLs und FPGAs

Programmiertechnologien (3)


EPROM FAMOS-Transistor: (Floating-Gate Avalanche-injection MOS)

 - Ladungsspeicherung (Elektronen) auf dem Floating-Gate.
- Programmierung elektrisch, Löschen durch UV-Bestrahlung (mehrmalig).



Schnittdarstellung planare EPROM-Speicherzelle


Kennlinie des FAMOS-Transistors:

 

Programmiertechnologien (4)

EEPROM mit FLOTOX-Transistor: (Floating-Gate Tunneling Oxide)

 - Ladungsspeicherung (Elektronen) auf dem Floating-Gate.
- Programmierung elektrisch, Löschen elektrisch über WW (Word Write).
- In-System Programming



Programmiertechnologien (5)


Flash-EEPROM:

- EEPROM mit 1-Transistor-Speicherzelle (FLOTOX-Transistor)
- Nur blockweises Löschen
- NAND-Flash für hohe Speicherdichten
- NOR-Flash für Speicher mit geringen Zugriffszeiten
- Problem: Haltbarkeit, z.B. Intel ETOX-Zelle:
 - Endurance von 10^5 - 10^6 Lösch-/Programmierzyklen.
 - Data Retention von ca. 10 Jahren.

Programmiertechnologien (6)


SRAM:

 - 4 MOSFET pro Speicherzelle
- 1 Konfigurationsbit pro Speicherzelle zur
 - Funktionsauswahl
 - Ansteuerung eines Pass-Transistors
- Beliebig oft programmierbar, aber Verlust der Information bei Ausfall der Betriebsspannung
- Im Betrieb einfach programmierbar
 - Schreib-/Lesespeicher
 - Dynamische Rekonfiguration



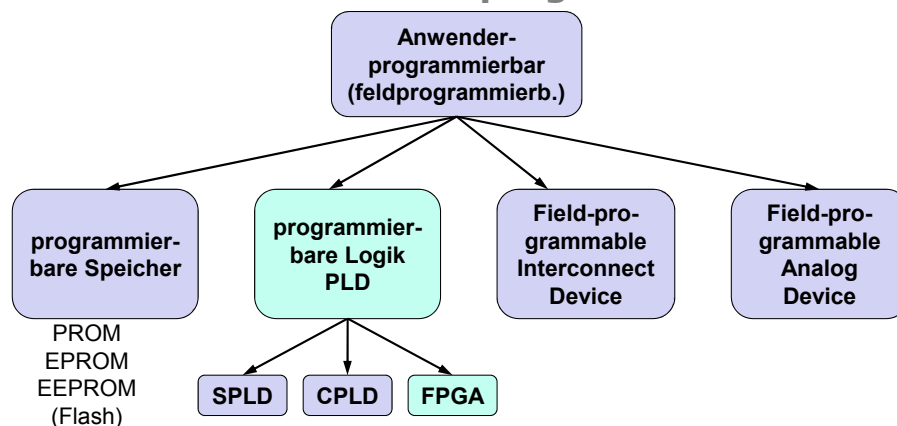1.3.5. Klassifikation Anwenderprogrammierbare IC


Klassifikation Anwenderprogrammierbare IC



 
Beispiel: FPGA-Architektur

Grundlegende Bestandteile:

- Funktionsblöcke (FB):
 - angeordnet als Matrix,
 - Multiplexer- oder LUT-basiert.
- I/O-Zellen als spezielle FB.
- Allgemeine lokale Verdrahtung, sowie globale und dedizierte Signalleitungen.
- Spezielle Hard-Makros.



Gegenüberstellung der Entwurfsoptionen

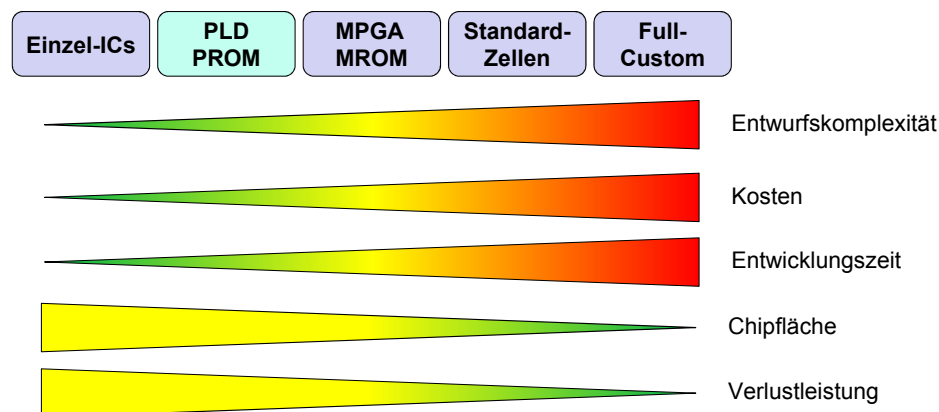

PLD = Programmierbare Logik (SPLD, CPLD, FPGA)

PROM = Programmierbare Speicher (PROM, EPROM, EEPROM)

2. Schaltkreisentwurf

2.1. Abstraktionsebenen und Sichten

Ebenen des Entwurfs:

- Charakterisierung des jeweiligen Detaillierungsgrades der Beschreibung des Entwurfsgrades
- Abstraktionsgrad von der eigentlichen physikalischen Realisierung
- Abstraktionsniveaus, Hierarchien

Sichten des Entwurfs:

- Betrachtung des Entwurfsgegenstandes aus verschiedenen Richtungen
- Sicht = Eigenschaften die den Entwurfsgegenstand Charakterisieren
- Alle Sichten auf jeder Entwurfsebene \Rightarrow Y-Diagramm / x-Diagramm

2.1.1. Abstraktionsebenen

Systemebene: Systemkonzept des Entwurfsgegenstandes

Algorithmische Ebene: Algorithmische Beschreibung des Entwurfsgegenstandes

Register-Transfer Ebene: Datentransfer und -verarbeitung zwischen Registern

Logikebene: Beschreibung auf Gatterniveau

Schaltkreisebene: Transistorebene im weiteren Sinne, umfasst:

- Schalterebene
- Schaltungsebene
- Bauelementebene
- Technologieebene

2.1.2. Sichten

Verhaltenssicht: Beschreibung des zeitlichen Verhaltens durch charakterisierende Variablen und deren Werteverläufe über die Zeit

$$\vec{y}(t) = f(\vec{x}(t))$$



Struktursicht: Spezifizierung eines Objektes durch Subobjekte und deren Verbindungsstrukturen

Geometriesicht: Räumliche Ausdehnung der Subobjekte

Testsicht: Existenz oder Nichtexistenz angenommener struktureller oder funktionaler Defekte (F. J. Rammig, Systematischer Entwurf digitaler Systeme, B.G Teubner Stuttgart 1989)

 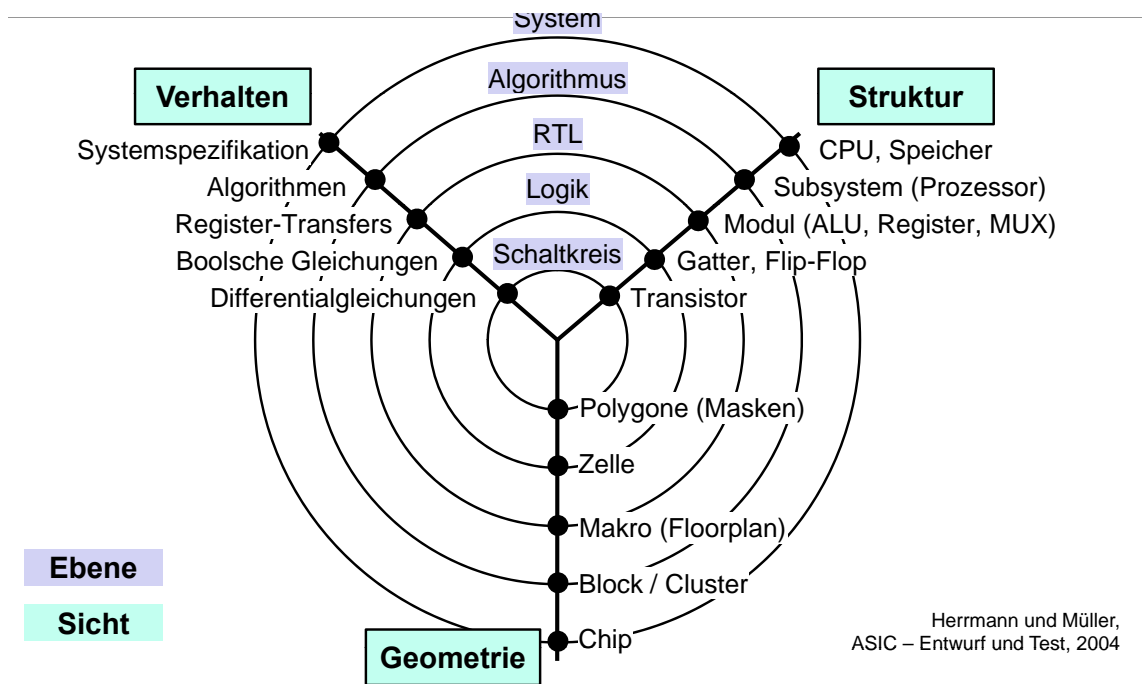2.1.3. Y-Diagramm nach Gajski

- Stellt Ebenen und Sichten in Form eines Y-Diagrammes dar
- Ursprünglich nur 3 Ebenen
- Heute: Erweiterung auf 5 Ebenen:
 - Systemebene
 - Algorithmische Ebene
 - Register-Transfer Ebene
 - Logikebene
 - Schaltkreisebene



2.2. Entwurfsablauf

Allgemein: Transformation einer Aufgabenstellung (Pflichtenheft) in einen fertigen Schaltkreis

Top-Down-Strategie:

- Systemebene → Schaltkreisebene
- Vorteil: Parallele Entwicklung auf unteren Ebenen
- Nachteil: Systemspezifikation zu Projektbeginn oft zu ungenau

Bottom-Up-Strategie:

- Analyse vorhandener Komponenten
- Zusammensetzen von neuen Komponenten auf höherer Ebene im Sinne der Aufgabenstellung
- Nachteil: globales Ziel wird nicht immer erreicht

⇒ **Meet-in-the-Middle**

Entwurfsschritt:



- generierende Aktivität
- überprüfende Aktivität

Syntheseschritt:


- Abbildung eines Entwurfsschrittes in Richtung auf das Entwurfsziel
- Abstraktionsgrad sinkt, Detailliertheitsgrad steigt
- Einbringung neuer Informationen

Analyseschritt:

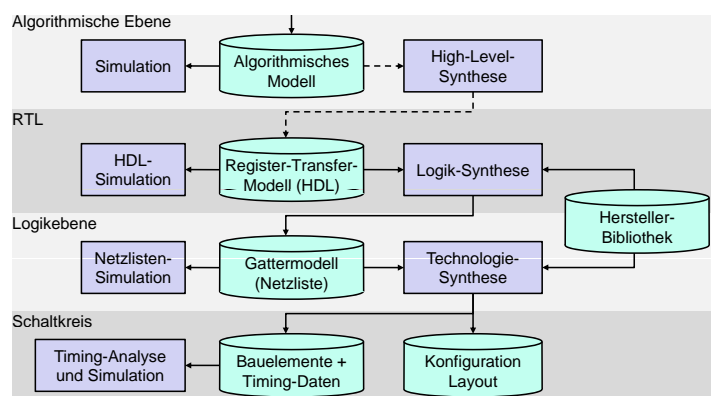 
- Abbildung eines Entwurfsschrittes in umgekehrter Richtung zum Syntheseschritt
- Gewinnung abstrakter Informationen durch Zusammenfassen und Generalisieren von Details (Extraktionsprozess)
- Beispiel: Validierung eines Syntheseschrittes



2.3. Entwurststile

 


Gegenüberstellung Entwurfsalternativen

 

PLD = Programmierbare Logik (SPLD, CPLD, FPGA)

PROM = Programmierbare Speicher (PROM, EPROM, EEPROM)

2.3.1. Full-Custom Entwurf

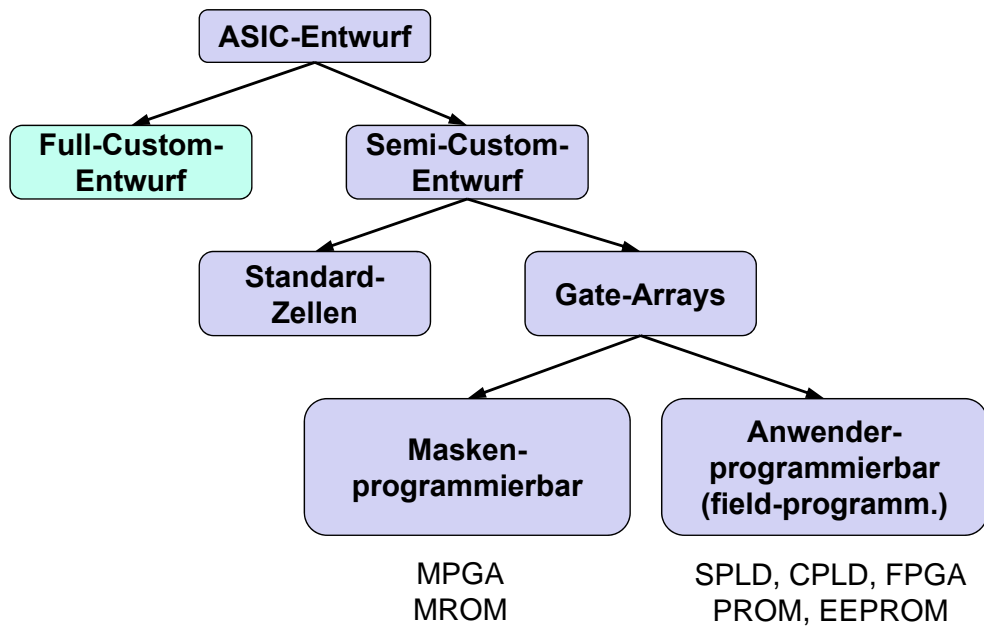


Merkmale:

- Platzierung und Verdrahtung selbst entworfener Transistoren & Gatter
- Auch Mischung von Analog- und Digitaltechnik, z.B. für spezielle I/O-Signaltreiber
- Erfüllung spezieller Anforderungen, z.B. gehärtet gegen Strahlung
- Häufig nur auf kleine Teilschaltungen angewendet
- Hoch qualifizierte Entwicklungsingenieure mit Detailkenntnissen zu den Prozessen erforderlich

Anwendung:


- Sensorik, Mixed-Signal-Schaltungen
- Raumfahrt

Beispiel: Inverter

 

JEC Huada Electronic Design: ZENI --- Full Custom IC Design Flow Workshop, <http://www.zeni-eda.com>

2.3.2. Standardzellenentwurf

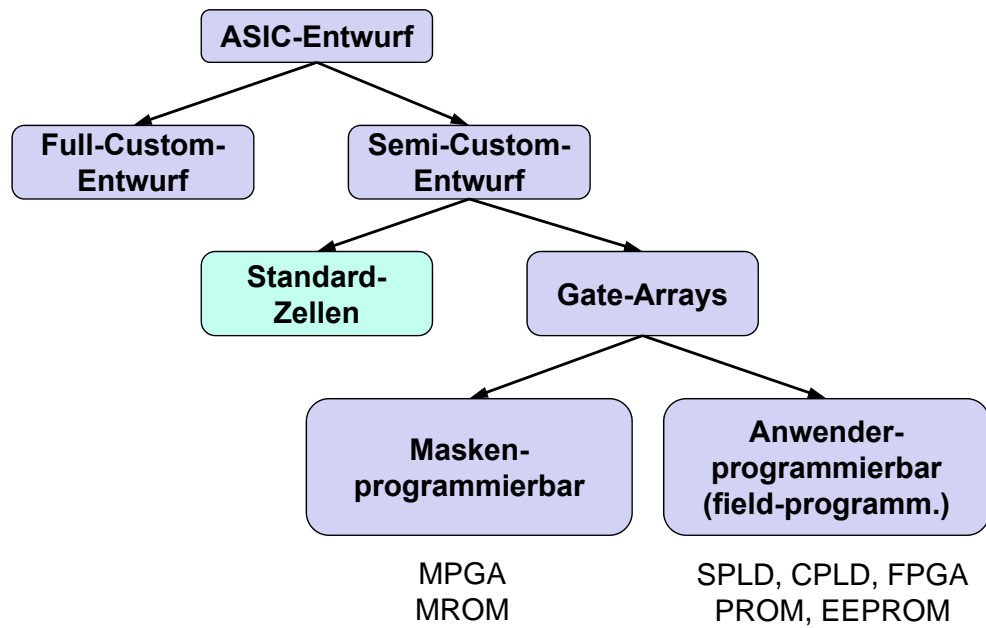


Merkmale:

- Platzierung und Verdrahtung vorgegebener Gatter- oder Makrozellen
- Auswahl einer Technologiebibliothek nach:
 - Fertigungstechnologie, Strukturbreite und Funktion
 - High-Speed, Low-Leakage oder Mischung aus Beidem
- Werkzeuggestützte Platzierung und Verdrahtung
- Makrozellen:
 - Vordefiniert oder per Generator kundenspezifisch erzeugt
 - Bsp: RAM, ALU, I/O-Komponenten


Anwendung:

- Anwendungsspezifische Schaltkreise mit hohen Stückzahlen
- Starke Optimierung bzgl. Chipfläche, Geschwindigkeit und Verlustleistung

 Konventionelle Architektur vs. Strukturierte Architektur



2.3.3. Maskenprogrammierbare Gate Arrays

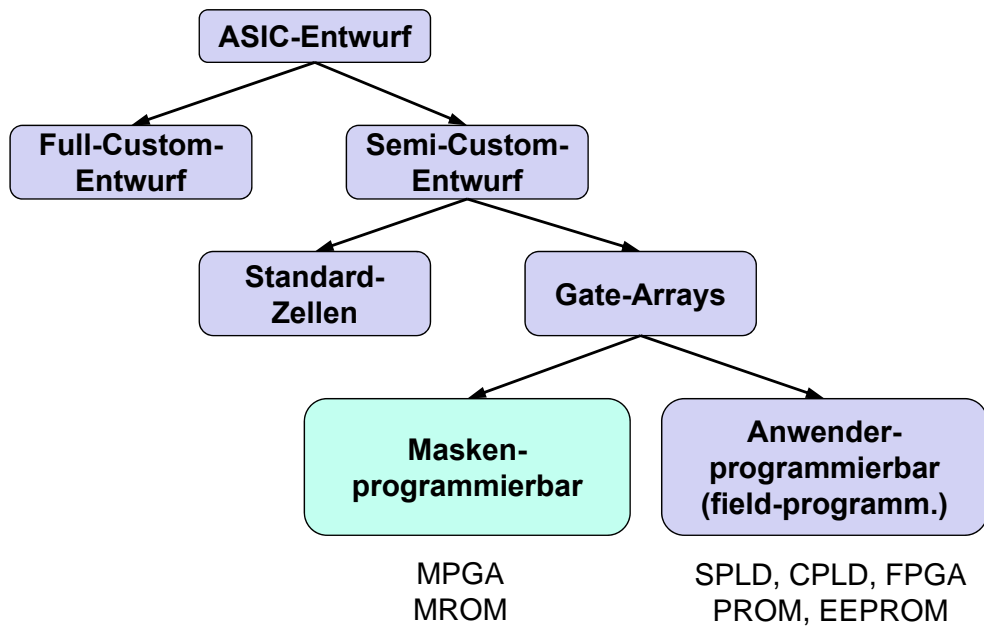


Merkmale:

- Festlegung der Funktion mittels Masken bei der Halbleiterfertigung
- Ausgewählte Masken: teilweise vorgefertigte IC (Master)
- Beispiele:
 - MPGA (Maskprogrammable Gate-Array): auch MGA
 - * Vorgefertigte universelle Gatter/Makros mit fester Anordnung
 - * Verdrahtung kundenspezifisch
 - MROM: ROM dessen Inhalt vom Kunden mit Masken festgelegt wird


Anwendung:

- Anwendungsspezifische Schaltkreise bei mittleren Stückzahlen
- Kostenoptimiert mit reduzierten Optimierungspotential

MPGA

 

2.3.4. Anwenderprogrammierbare IC

 

Merkmale:

- Field-Programmable \Leftrightarrow feldprogrammierbar
- Vor Ort (im Feld) vom Anwender programmierbar
- Hardware ist fix. Funktionalität kann aber mittels spezieller Konfiguration “programmiert” werden

Anwendung:


- Anwendungsspezifische IC bei kleinen und mittleren Stückzahlen
- Mehrfach neu programmierbar zwecks Optimierung und Fehlerbehebung, auch während des praktischen Einsatzes
- Einfache Integration eines ganzen Systems auf einem Chip
- Prototyping, HW-/SW-Codesign

Hardwareprogrammierung


Hardwareprogrammierung

Programmiert (oder auch konfiguriert) werden können:

- Verdrahtung / Verbindung

 


- Funktionen

 


- Speicher: PROM, EPROM, EEPROM (Flash)

 Klassifikation Anwenderprogrammierbare IC




CPLD

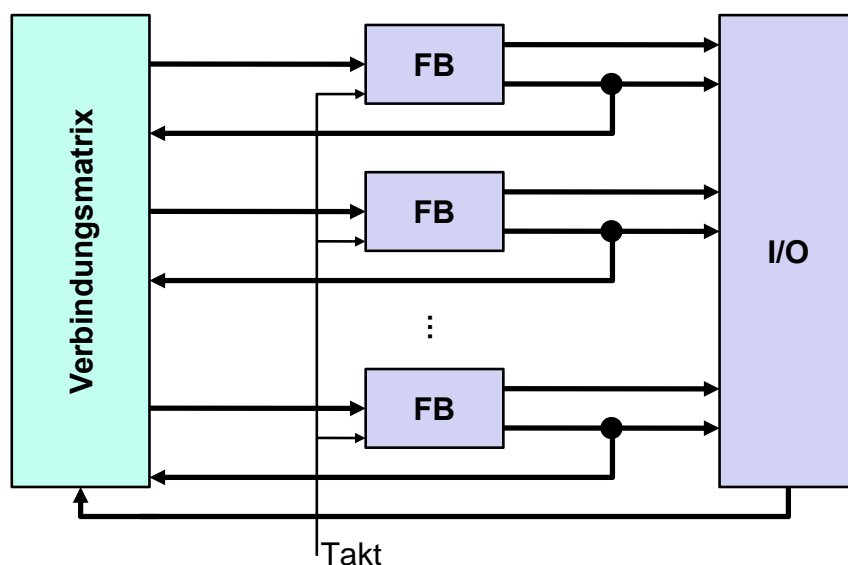Globale Vernetzung einer kleiner Anzahl von Funktionsblöcken (FB)



CPLD-Funktionsblock

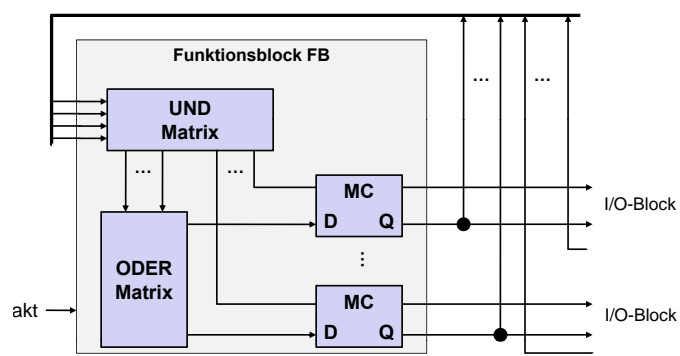Funktionsblock bestehend aus PLA (Und/Oder-Matrix) und Makrozellen (MC)




PLA

PLA


Anzahl Produktterme $< 2^{(\text{Anzahl Eingänge})}$

Direkte Abbildung der Gleichung in DNF.

 

Makrozellen + I/O-Block

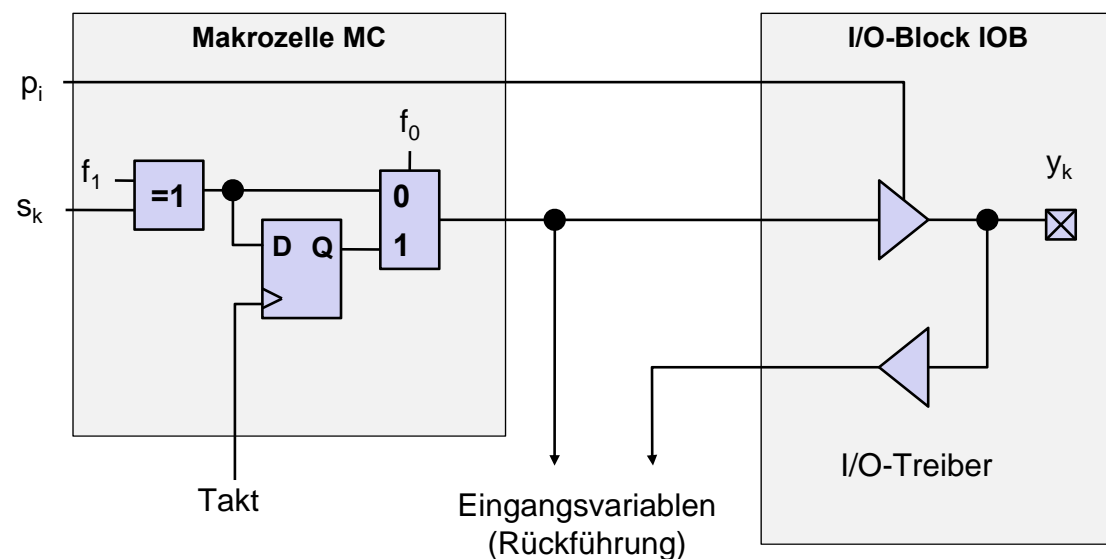Verschiedene Betriebsspannungen für digitale Logik (Core) und I/O-Pads



Konfiguration der Makrozelle:

f0	Summenterm s_k
0	nicht negiert
1	negiert

f1	Ausgang y_k
0	kombinatorisch
1	Register

Steuerung des I/O-Blocks:


Umschaltung des I/O-Pins zwischen Ein- und Ausgang (Tri-State) zur Laufzeit mittels separatem Produktterm möglich.

FPGA-Architektur


Grundlegende Bestandteile:

- Funktionsblöcke (FB):
 - angeordnet als Matrix,
 - Multiplexer- oder LUT-basiert.
- I/O-Zellen als spezielle FB.
- Allgemeine lokale Verdrahtung, sowie globale und dedizierte Signalleitungen.
- Spezielle Hard-Makros.

Details in einer späteren VL

 

2.4. Entwurfswerkzeuge

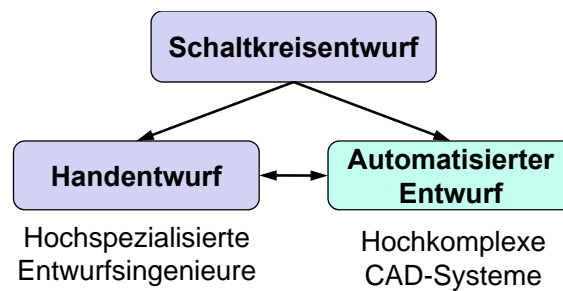

Auswahl CAD-Werkzeuge:

- Cadence
- Xilinx ISE
- Altera Quartus
- Synopsys

3. Automaten


3.1. Automatendarstellung

3.1.1. Betrachtungsweisen


Verschiedene Sichten/Semantik:

- Zustandsübergangsdiagramm (state diagram)
 - Vernetzung von Zuständen
 - Beispiele: UML-Zustandsdiagramm, Automatengraphen, SM Charts, GRAFCET, Sequential Function Charts (SFC)
- Ablaufdiagramm (flow chart)
 - Vernetzung von Prozessen
 - Zustand ergibt sich aus der Verkettung aller Variablenzustände
 - Beispiele: UML-Aktivitätsdiagramm, Programmablaufplan (PAP)

 Binärzähler mod 4 mit Trigger X und Übertrag Y



3.1.2. Automatengraphen

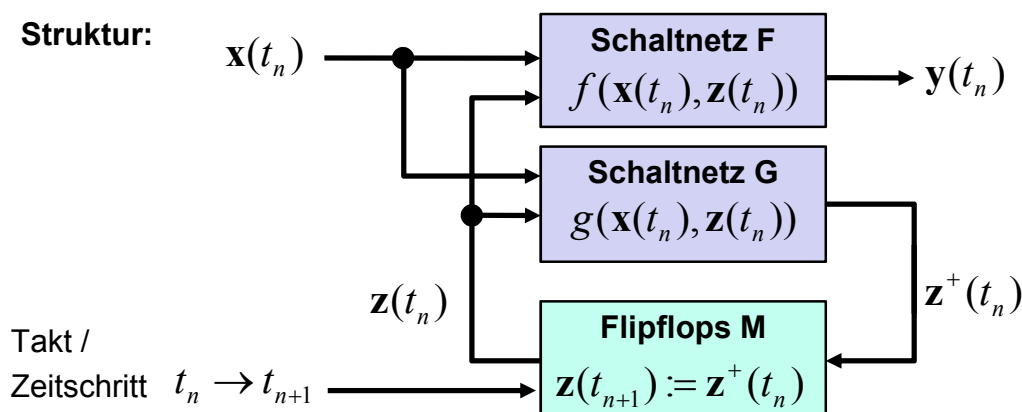

Endlicher Automat: Menge der möglichen Eingabezeichen, Ausgabezeichen und inneren Zustände ist endlich ...

Synchron getakteter Automat: Zustandsübergänge aller Speicherglieder erfolgen gleichzeitig, synchron zu einem Taktsignal

Notation

Beschreibung endlicher synchroner Automaten:

Eingabealphabet: $X = \{x_1, \dots, x_l\}$

Ausgabealphabet: $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$

Zustandsmenge: $Z = \{z_1, \dots, z_k\}$

Anfangszustand: $z(t_0) \in Z$

Menge der Endzust.: $E \subseteq Z$

Übergangsfunktion: $g : (x_\lambda, z_\kappa) \rightarrow z_r$

Ausgabefunktion: $f : (x_\lambda, z_\kappa) \rightarrow y_\mu$

Automat: $A = (X, Z, Y, z(t_0), E, f, g)$

Weitere Vereinbarungen:

Eingabebezeichen: $x_\lambda = (x_1, \dots, x_l) \in X$

Ausgabebezeichen: $y_\mu = (y_1, \dots, y_m) \in Y$

Zustand: $z_\kappa = (z_1, \dots, z_k) \in Z$

Eingangsvariable: $x_\lambda \in U$

Ausgangsvariable: $y_\mu \in V$


Zustandsvariable: $z_\kappa \in W$

Menge der Eing.-var.: $U = \{x_1, \dots, x_l\}$

Menge der Ausg.-var.: $V = \{y_1, \dots, y_m\}$

Menge der Zust.-var.: $W = \{z_1, \dots, z_k\}$

Grafische Darstellung

 

$X = \{(x), (\bar{x})\}$

$Y = \{(y), (\bar{y})\}$

$Z = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$

$z(t_0) = z_1$

$E = \{z_4\}$

Was fehlt?

⇒ **Prüfung auf:** Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit

Getaktete Automaten

Theoretische Informatik

- Verarbeitung von Eingabebezeichen sofern vorhanden
- Jedes Zeichen in der Eingabe wird einmalig verarbeitet

Technische Informatik

Taktung des Automaten mit einem Taktsignal → Abtastung der Eingabe


Konsequenzen:

- Zeichen für “keine Eingabe” erforderlich
- Abtastung “derselben Eingabe” in aufeinanderfolgenden Takten möglich


⇒ Korrekte Modellierung des Taktsignals erforderlich

Beispiel - Taktzustandsgesteuertes D-Flip-Flop (Latch)

(Taktsignal C als Eingabe)

 **Beispiel - Taktflankengesteuertes D-Flip-Flop**


(Taktsignal C als Eingabe)

 

→ Zu kompliziert und auch nicht notwendig!

Beispiel - Taktflankengesteuertes D-Flip-Flop


(Definition: Zustandsübergang nur bei taktflanke)

 **3.1.3. SM-Charts****Basiselemente:**

- Start
- Zustand
- Verzweigung
- Ausgabe (Mealy/Moore)
- Verbindung / Leserichtung

Weiteres:

- Reset i. Allg. global vereinbart:
z.B. „Reset hat Priorität vor allen anderen Eingaben und führt zum Startzustand“
- Standardwerte für Ausgaben ggf. global definiert: z.B.
„Standardmäßig: $y_2 = 0$ “.

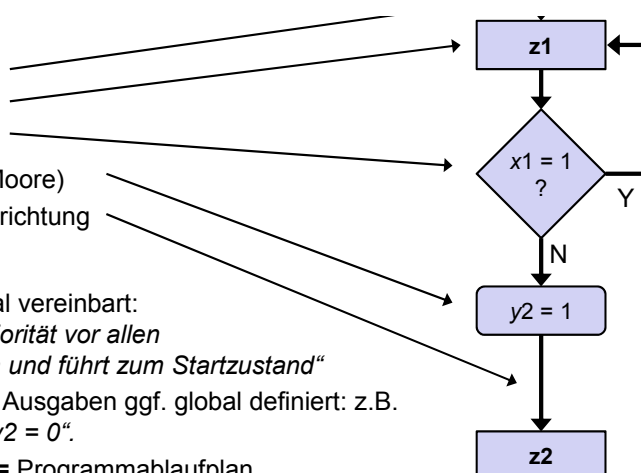
Achtung: SM Chart != Programmablaufplan

Verzweigungen

Weitere Merkmale:

- Selbstdefinierte Abkürzungen für komplexe Ausdrücke üblich
- im Allgemeinen nur Prüfung einer Eingangsvariablen (nicht Eingabezeichen) pro Verzweigung


Weitere Beispiele:

 

Ausgaben


Ebenso: Selbstdefinierte Abkürzungen für komplexe Ausdrücke üblich

Weitere Beispiele:

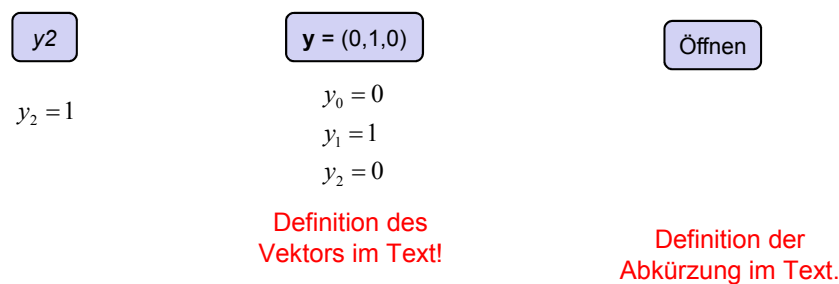

Vorteile gegenüber Automatengraphen

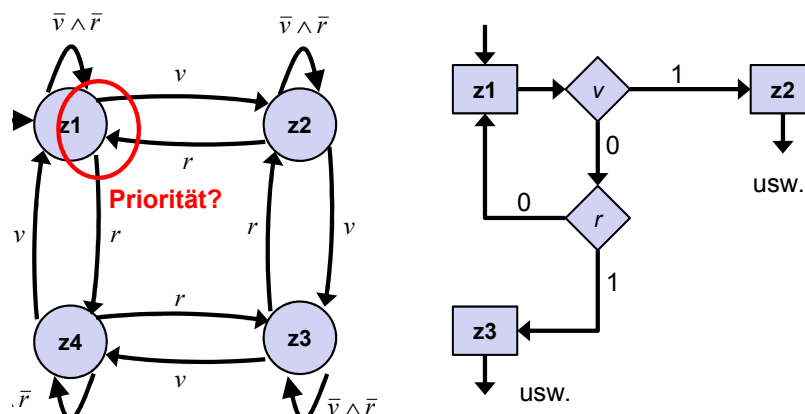- prinzipiell Vollständig
- präzise Modellierung hierarchischer Verzweigungen



3.1.4. GRAFCET & SFC

Allgemeines:

- Struktur entspricht einem Petri-Netz
- Darstellung von schrittweise ausgeführten Ablaufbeschreibungen

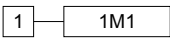
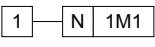
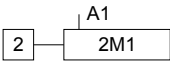
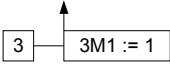
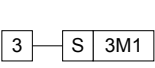

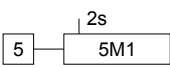
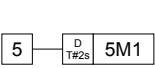
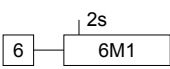
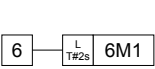

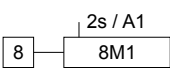
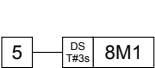
- Anwendung in Automatisierungstechnik und Verfahrenstechnik
- Verwendbar zur Programmierung von Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)
- Automatenkopplung nicht vorgesehen; muss durch Eingangs- und Ausgangsvariablen realisiert werden

GRAFCET GRAPhe Functionnel de Commande Etapes/Transitions
SFC sequential function chart


Grundelemente

- Schritt:
 - entspricht einem Zustand
 - mindestens ein Initialisierungsschritt notwendig
- Transition
 - Schaltbedingung für Übergang zwischen zwei Schritten (boolesche Gleichung) = zeitliche Ereignisse
 - Schritte und Transitionen folgen immer aufeinander
 - Leserichtung: Transitionen können nur von oben nach unten durchlaufen werden
- Aktion
 - einem Schritt zugeordnet
 - realisiert die Ausgabe
 - verschiedene Aktionsarten möglich


Aktionen

Aktion	GRAFCET	Sequential Function Chart
kontinuierliche Aktion (solange Schritt aktiv ist)		
Aktion mit Zuweisungsbedingung		
Speichernde Aktion		
Rücksetzende Aktion		
verzögerte Aktion		
zeitbegrenzte Aktion		
Aktion für einen Taktzyklus		
kombinierte Aktion		

Kontrollfluss: Verzweigungen

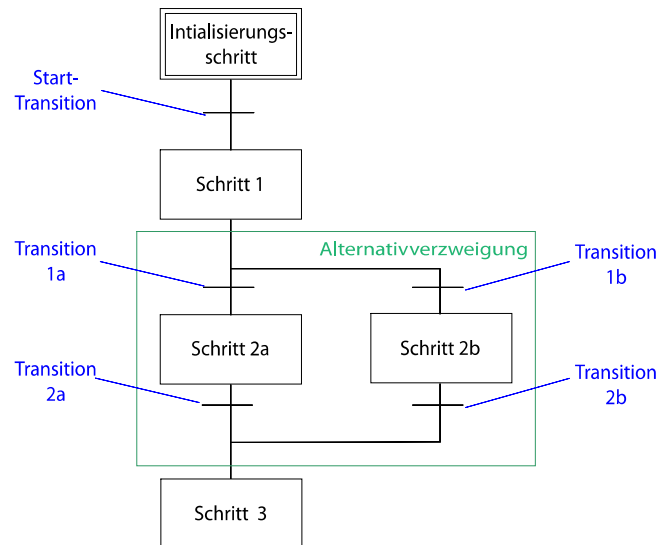

Kontrollfluss: Schleife

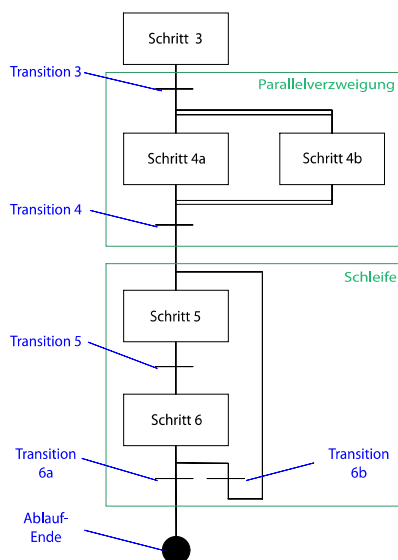

Parallelverzweigung:


Gemeinsame Transition zum Start bzw. Ende aller Pfade

Vergleich von GRAFCET & SFC

- identische Grundstruktur, Verzweigung und Initialisierung
- Ablauf-Ends in GRAFCET nicht notwendig, dann Sprung zu Initialisierungsschritt
- Schleifen in SFC
 - Vorwärtssprung = Alternativverzweigung
 - Rückwärtssprung = Schleife
- Aktionen s.o.

⇒ GRAFCET ist für den Entwurf konzipiert, SFC für die Implementierung

Beispiel zu GRAFCET

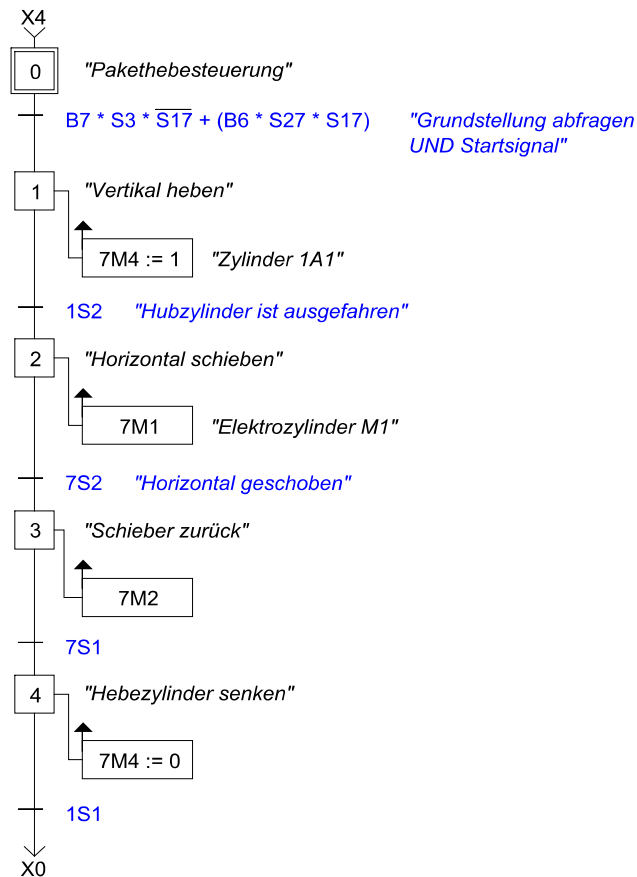


3.2. Automatenkopplung

Zerlegung der Gesamtaufgabe in Teilschaltungen zwecks:

- Nebenläufigkeit (statt sequentieller Abarbeitung)
- Energieeinsparung durch Abschaltung ungenutzter Komponenten (statt Dauerbetrieb der gesamten Schaltung)
- komponentenbasierter, testfreundlicher Entwurf (statt monolithischem Design)
- Integration von Komponenten von Drittanbietern (statt eigenem Entwurf aller Komponenten)

Außerdem: Kommunikation mit der Außenwelt erfordert im Allgemeinen nebenläufig arbeitende I/O-Controller aufgrund asynchron eintreffender Ereignisse (Nachrichten) → Client-Server Architektur

Zeitliche Kopplung

 

Asynchrone Kopplung synchroner Teilschaltungen

Merkmal: Mehrere (lokale) Taktsignale / Taktdomänen (clock domain)

Vorteile:

- Timing-Analyse sichert Zeitverhalten innerhalb der Domäne
- passende Taktfrequenz innerhalb der Domäne
 - Kombination High-Speed und Low-Power
 - Taktfrequenz dynamisch anpassbar
 - Abschalten einer Domäne für Standby

Nachteil:

Datenaustausch zwischen Taktdomänen erfordern:

- Module mit Single-Bit-Synchronizer, Cross-Clock-FIFOs
- spezielle Timing-Constraints

Synchrone Kopplung mit mehreren Taktsignalen

Merkmal: Mehrere (lokale) Taktsignale / Taktdomänen, zwischen denen aber spezielle Abhängigkeiten bestehen (dependent clocks)

Vorteile:

- Timing-Analyse sichert Zeitverhalten innerhalb der Domäne und auch zwischen den Domänen
- passende feste Taktfrequenz je Domäne
- keine speziellen Synchronisationselemente erforderlich

Nachteil: Taktfrequenzen sind statisch.

3.2.1. Synchrone Kopplung

Kommunikation über:

- Zustände oder
- Ausgaben

Anordnung:

- parallel oder
- seriell

Kommunikation über Zustände

Automat 1:

$$Z'_1 = Z_1 \times Z_2$$


Automat 2:

$$Z'_2 = Z_2 \times Z_1$$

$$\rightarrow Z = Z_2 \times Z_1$$

Anwendung:

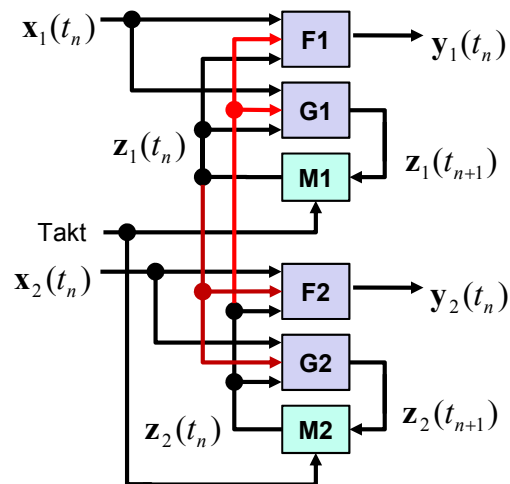Theoretische Informatik,
z.B. Produktautomat



Kommunikation über Ausgaben

Automat 1:

 
$$X'_1 = X_1 \times Y_2$$

Automat 2:


$$X'_2 = X_2 \times Y_1$$

Anwendung:

Technische Informatik,
da aufgrund von Modularisierung
kein Zugriff auf interne Zustände
vorgesehen

 **Darstellung im SM-Chart:**

Bsp.: Kommunikation über die
Ausgaben yA und yB




Parallele Anordnung

Automat 1 und 2:

$$X = X_1 = X_2$$

Anwendung:

 z.B. Erkennung verschiedener Eingabefolgen




Serielle Anordnung

Automat 2:


$$X_2 = Y_1$$

Anwendung:

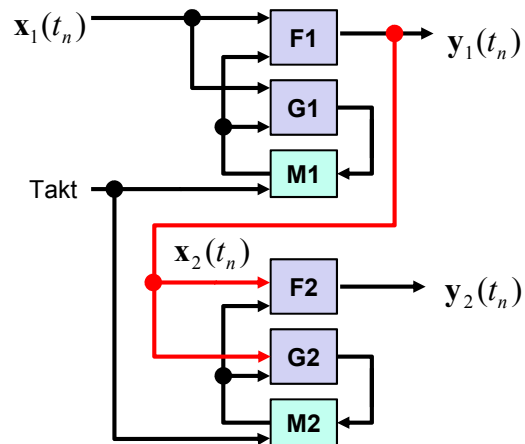- Verarbeitung in mehreren Teilschritten, Pipeline
- häufig mehrere seriell angeordnete Kopplungen zu verschiedenen Komponenten



Flusskontrolle

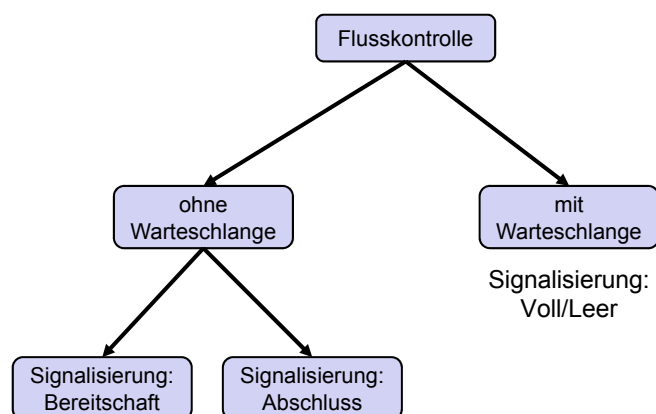

Beispiel: Produktautomat

Definition:

$$A = A_1 \times A_2 = (X, Z_1 \times Z_2, Y_1 \times Y_2, (z_1(t_0), z_2(t_0)), E, f, g)$$

Mit $X = X_1 = X_2$, $Z = Z_2 \times Z_1$

$$f((z_1, z_2), x) = (f_1(z_1, x), f_2(z_2, x))$$

$$g((z_1, z_2), x) = (g_1(z_1, x), g_2(z_2, x))$$

→ Kopplung über Zustände, parallele Anordnung

Anwendungsbeispiele:

$E = E_1 \times E_2$: Schnitt zweier Sprachen

$E = Z_1 \times E_2 \cup E_1 \times Z_2$: Vereinigung zweier Sprachen

Beispiel: Datenverarbeitung

Automat 2 besitze 2 Schnittstellen

→ separate Ein- und Ausgabealphabet je Schnittstelle

→ Zusammenfassung der Teilalphabete:

$$X_2 = X_{2a} \times X_{2b}$$

$$Y_2 = Y_{2a} \times Y_{2b}$$

→ Serielle Kopplung über Ausgaben:


$$X_{2a} = Y_1 \quad X_1 = Y_{2a}$$


$$X_{2b} = Y_3 \quad X_3 = Y_{2b}$$

Automatenkopplung erfolgt primär über **Kontrollpfade** → Flusskontrolle


Datenfluss wird indirekt über Kontrollpfade gesteuert:

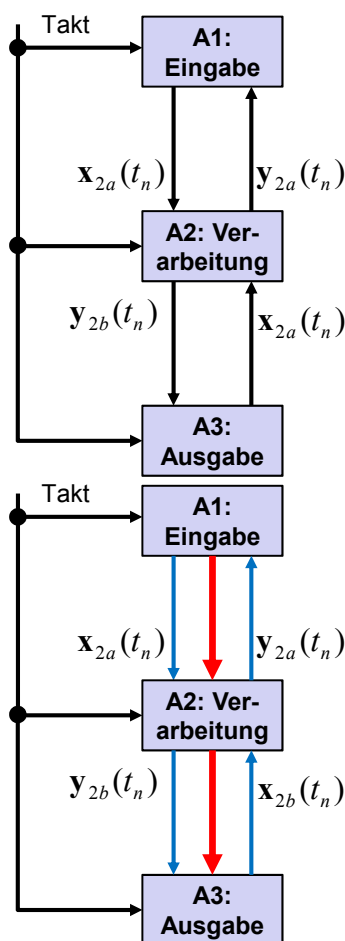- Datenfluss nicht Bestandteil der Flusskontrolle.
- Ein- und Ausgabealphabet entsprechen den zu verarbeitenden Daten.



 

Beispiel: De-/Multiplexer

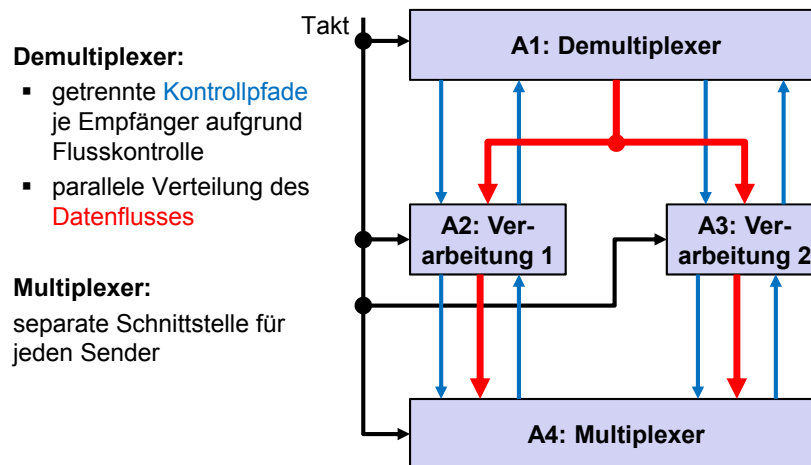

3.2.2. Asynchrone Kopplung

3.3. Initialisierung

Teil II.

Entwurf eingebetteter Systeme

Teil III.

Parallelverarbeitung

Teil IV.

Appendix

1. VLSI-Systementwurf Praktikum

1.1. Kurze Beschreibung des Terasic DE0 Board

Operating voltage for I/O Pins (unless otherwise specified): 3.3-V LVTTTL

2.1 Clock

50 MHz (primary)	50 MHz (secondary)
(G21)	(B12)

2.2 Buttons

The buttons are low-active. Depending on board revision buttons may be debounced. Assume buttons beeing not debounced.

BTN2	BTN1	BTN0
(F1)	(G3)	(H2)

2.3 Switches

The switches are high-active and not debounced.

SW9	SW8	SW7	SW6	SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	SW0
(D2)	(E4)	(E3)	(H7)	(J7)	(G5)	(G4)	(H6)	(H5)	(J6)

2.4 LEDs

Each LED is driven directly by an I/O pin on the Cyclone III FPGA (i.e. LEDs are high-active).

Current strength: 8 mA

Slew rate: 2


LEDG9	LEDG8	LEDG7	LEDG6	LEDG5	LEDG4	LEDG3	LEDG2	LEDG1	LEDG0
(B1)	(B2)	(C2)	(C1)	(E1)	(F2)	(H1)	(J3)	(J2)	(J1)

2.5 7-Segment Display

Each of the 4 digits consists of 7 segments and a dot. The individual segments are enabled through the LED's cathode (low-active).

Segment Selection (Cathode Control)

	A	B	C	D	E	F	G	Dot
Digit 3	(B18)	(F15)	(A19)	(B19)	(C19)	(D19)	(G15)	(G16)
Digit 2	(D15)	(A16)	(B16)	(E15)	(A17)	(B17)	(F14)	(A18)
Digit 1	(A13)	(B13)	(C13)	(A14)	(B14)	(E14)	(A15)	(B15)
Digit 0	(E11)	(F11)	(H12)	(H13)	(G12)	(F12)	(F13)	(D13)

 

2.6 PS/2 Connector

Default		Extension	
CLK	DATA	CLK	DATA
(P22)	(P21)	(R21)	(R22)

For using two PS/2 devices simultaneously an extension PS/2 Y-Cable is needed.

2.7 VGA Connector

RGB signals are high-active, sync signals low-active.

Red			
Red[3]	Red[2]	Red[1]	Red[0]
(H21)	(H20)	(H17)	(H19)

Green			
Green[3]	Green[2]	Green[1]	Green[0]
(J21)	(K17)	(J17)	(H22)

Blue			
Blue[3]	Blue[2]	Blue[1]	Blue[0]
(K18)	(J22)	(K21)	(K22)

Sync	
HSync	VSynC
(L21)	(L22)

Aufgabe 1

Implementieren Sie in VHDL einen Dekoder für die Umwandlung einer 4-Bit-Binärzahl in die 7-Segment-Darstellung einer Hexadezimalziffer. Die Position der Segmente a bis g können Sie der Beschreibung des Praktikumsboards entnehmen. Beachten Sie, dass die Ansteuerung der Segmente low-aktiv erfolgt.

Für die Implementierung ist es zweckmäßig statt 8 Einzelsignalen (a bis g sowie Dezimalpunkt) einen 8-Bit-Signalvektor als Ausgangssignal vorzusehen. **Hinweis:** Nutzen Sie `case`- oder `select`-Statements zur Beschreibung des Dekoders.

Für die Eingabe der Binärzahl sind die Schiebeschalter SW3 bis SW0 zu nutzen. Steuern Sie nur das rechte Segment der 4-stelligen Anzeige an.

Hinweis: Die Aufgabe ist als Schaltnetz (ohne Taktsignal) zu lösen.

Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Dekoders auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen im Praktikumsprotokoll aus.

1.2. Aufgabe 1 - Binär-Dekoder

1.2.1. Entwurf

Input 4-Bit Binärzahl durch Schieberegister SW3 ... SW0

Output 7-Segmente Darstellung einer Hexadezimalziffer (8 Einzelsignale = 7 Segmente + 1 Punkt)

Input				Output								
SW3	SW2	SW1	SW0	HEX	A	B	C	D	E	F	G	DOT
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	4	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	5	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	7	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	9	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	A	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	b	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	C	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	d	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	E	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	F	0	1	1	1	0	0	0	1

1.8.1 Decoder.vhdl Code

1.2.2. Auswertung

Ressourcenbedarf

- 7 Logik-Elemente

- 12 Pins

Aufgabe 2

Implementieren Sie in VHDL ein Schaltnetz zur Bestimmung der Hamming-Distanz zweier 4-Bit-Worte.

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Wort 1	Schiebeschalter SW3 bis SW0
Wort 2	Schiebeschalter SW7 bis SW4
Ergebnis	rechte Ziffer des 7-Segment-Blockes

Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltnetzes auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen im Praktikumsprotokoll aus.

1.3. Aufgabe 2 - Hamming-Distanz

1.3.1. Entwurf

Input 2 4-Bit Werte

- 1.Wert: 4-Bit Binärzahl durch Schieberegister SW3 ... SW0
- 2.Wert: 4-Bit Binärzahl durch Schieberegister SW7 ... SW4

Output 7-Segmente Darstellung einer Hexadezimalziffer (8 Einzelsignale = 7 Segmente + 1 Punkt)

Ansatz SW3 ... SW0 und SW7 ... SW4 logisch xor verknüpfen und Ergebnis direkt auf 7-Segmente Anzeige mappen

(1.8.2 Hamming.vhdl Code)

1.3.2. Auswertung

Ressourcenbedarf

- 9 Logik-Elemente
- 16 Pins

Aufgabe 3

Entwickeln Sie einen Modulo- n -Zähler, der bei einer Taktung mit 50 MHz einen Impuls pro Sekunde erzeugt. Die Impulslänge soll 1 Taktperiode betragen. Nutzen Sie die so erzeugte Impulsfolge zum periodischen Linksrotieren eines zyklischen 10-Bit-Schieberegisters um eine Bitstelle pro Sekunde.

Hinweise:

- Alle Register sind synchron mit ein- und demselben Taktsignal zu takten.
- Verwenden Sie einen additiven Operator zur Realisierung des Zählers.
- Bei einem Reset ist das Schieberegister mit einer ,1' an der rechten Stelle zu initialisieren.
- Realisieren Sie die Rotation durch eine geeignete Konkatenation.

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Reset	Schiebeschalter SW0
Schieberegister	LED-Zeile

- Bei welchem Zählerstand ist der Zähler zurückzusetzen? Wann muss die Ausgabe des Impulses erfolgen?
- Welcher Funktion entspricht der Impuls aus Sicht des Schieberegisters?
- Implementieren Sie das Schaltwerk in VHDL. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Impulses und des Schieberegisters im Simulator.
- Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltwerks auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.4. Aufgabe 3 - Modulo- n -Zähler

1.4.1. Entwurf

- Der Zähler ist nach 50 Millionen Schritten zurückzusetzen (50 MHz Takt entspricht 50 Millionen Taktperioden pro Sekunde)
- Für das Schieberegister ist der Zählerzustand ein Enable-Signal
-

Input

- 50MHz Takt
- Reset (Schiebeschalter SW0)

Output LED-Zeile

Ansatz 2 Komponenten: Schieber und Zähler

Zähler gibt alle 50-Millionen Taktperioden (50MHz Takt ergibt $50 \cdot 10^6$ Taktschritte pro Sekunde) einen Takt lang ein enable-Signal aus. (1.8.3 Zaehler.vhdl-Code)

Schieber beinhaltet den Zähler als Komponente und verschiebt bei dessen enable-Signal die LED-Anzeige um eine Stelle pro Takt. (1.8.3 Schieber.vhdl-Code)


1.4.2. Auswertung

Ressourcenbedarf

- 60 Logik-Elemente
- davon 38 dedizierte Logik-Elemente
- 12 Pins
- maximale Taktfrequenz von 250 MHz

 Aufgabe 4

Die Taster des Praktikumsboards sind – abhängig von der Revision des Boards – nicht entprellt. Ihre Prelldauer beträgt bis zu 3 ms.



Waveform eines prellenden Eingangssignals und des entsprechenden entprellten Ausgangssignals.

Entwickeln Sie – unabhängig davon, ob ihr Board entprellte Taster besitzt – einen Automaten, der mit Hilfe eines Zählers nach einer am Eingang vom Taster erkannten Flanke für diese Dauer alle weiteren ignoriert und so ein entsprechend entprelltes Ausgangssignal liefert. Der Zähler ist hierbei mit dem Boardtakt von 50 MHz zu takten. Nutzen Sie diesen Entprellautomaten zum sicheren Ein- und Ausschalten einer LED jeweils durch den Druck desselben Tasters. Nutzen Sie für die Ansteuerung der LED einen zweiten Automaten.

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Eingabe	Taster BTN2
Ausgabe	LED0


- Erstellen Sie jeweils State-Machine-Charts für den Entprellautomaten und den LED-Automaten. Abfrage und Steuerung des Zählers erfolgt durch den Entprellautomaten mittels geeigneter selbstdefinierter Signale.
- Welcher Typ von Automatenkopplung ist zu verwenden? Über welche Signale erfolgt die Kopplung?
- Implementieren Sie beide Automaten als getrennte VHDL-Module und überprüfen Sie die korrekte Funktion mittels Simulation.
- Implementieren Sie ein Top-Level-Modul welches beide Automaten miteinander koppelt. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltwerks auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.5. Aufgabe 4 - Entprell-Automat

 
1.5.1. Entwurf

State-Machine-Charts

LED enthält die Komponente Entprellung und verbindet die Ein- und Ausgangssignale. (1.8.4 LED.vhdl-Code)



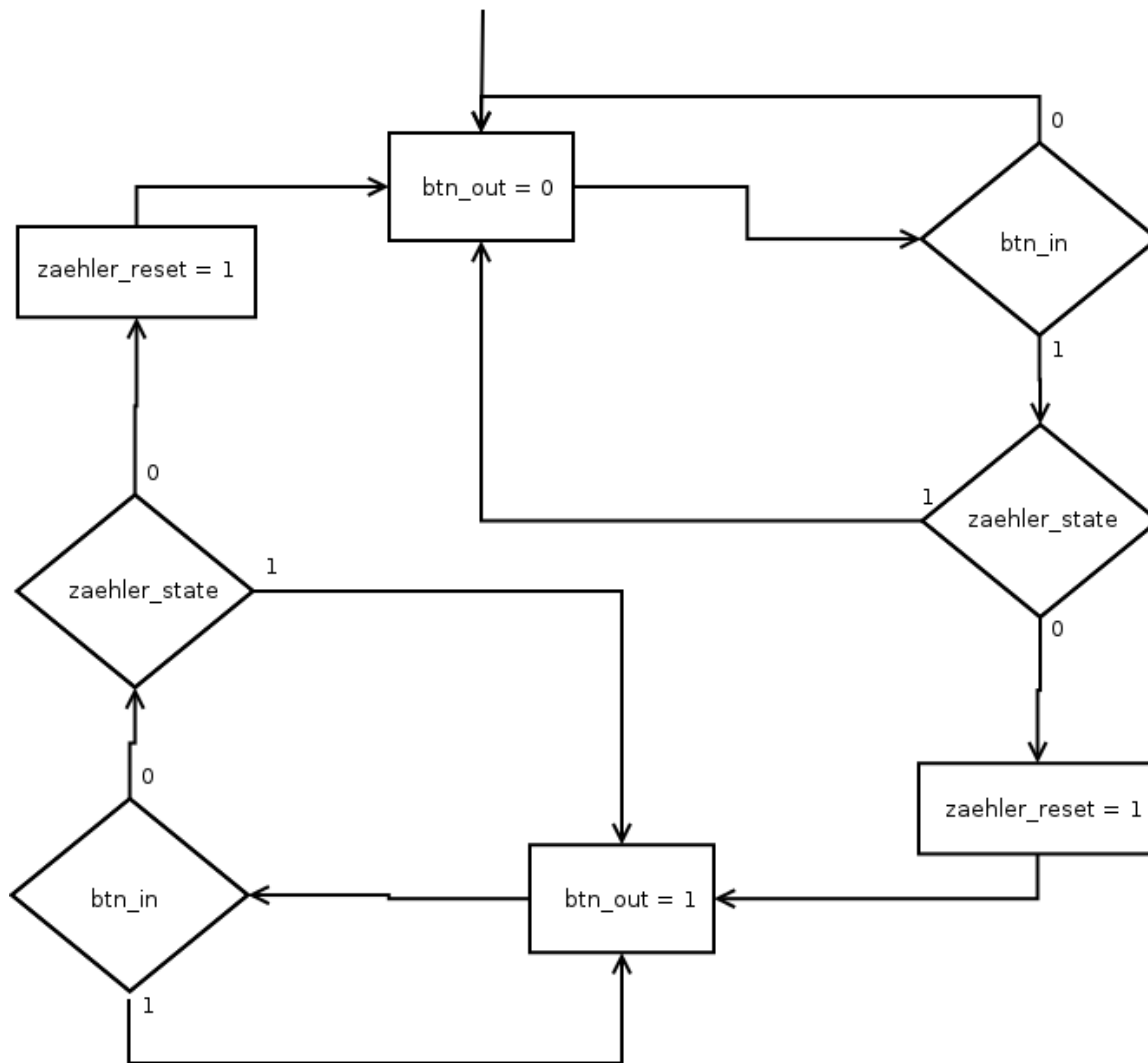Entprellung enthält die Komponente Zaehler, der bei der Veränderung des Eingangssignals gestartet wird und für 3ms weitere Änderungen ignoriert. (1.8.4 Entprellung.vhdl-Code)



Zähler implementiert einen Zähler, der durch ein Signal definierte Schritte zählt. Ausgegeben wird der aktuelle Zustand des Zählers. Eingeben ein Reset-Signal. (1.8.4 Zähler.vhdl-Code)

Kopplung

Es wird eine synchrone Automatenkopplung über die Ausgangssignale mit einem Taktsignal verwendet.

1.5.2. Auswertung

Ressourcenbedarf

- 86 Logik-Elemente
- davon 79 dedizierte Logik-Elemente
- 44 Register
- 3 Pins
- maximale Taktfrequenz von 178 MHz

Aufgabe 5

Entwickeln Sie eine Multiplex-Ansteuerung für die 4-stellige 7-Segment-Anzeige des Erweiterungsboards um eine längere Zeichenkette auszugeben. Dabei soll jede halbe Sekunde der Text eine Stelle nach links verschoben werden.

Implementieren sie einen Zähler welcher Impulse mit geeigneter Frequenz ausgibt. Verwenden Sie für den Zähler den 50 MHz-Takt.

Zeigen Sie die Zeichenkette „HALLO“ an, wobei beginnend mit vollständig leerer Anzeige die Zeichenkette von rechts nach links die vier Stellen der Anzeige durchlaufen soll. Ist das letzte Zeichen nach links aus der Anzeige gewandert soll die Zeichenkette erneut ausgegeben werden.

Durch die Betätigung des Resets sollen alle vier 7-Segment-Blöcke gelöscht und danach wieder mit der Anzeige des ersten Zeichens der Zeichenkette in der rechten Stelle begonnen werden

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Reset	Schiebeschalter SW0
Ausgabe	7-Segment-Block

Gliedern sie ihren Systementwurf mindestens in drei Module: Top-Level, Decoder für Textzeichen und Multiplexer für den anzuzeigenden Teil der Zeichenkette.

- Wie viele Bits werden für die Kodierung eines Textzeichens benötigt? Kodieren Sie die Textzeichen mit einem eigenen Code und dokumentieren Sie diesen im Protokoll!
- Implementieren Sie Decoder und Multiplexer als getrennte VHDL-Module und überprüfen Sie die korrekte Funktion mittels Simulation.
- Implementieren Sie ein Top-Level-Modul welches beide Automaten miteinander koppelt. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltwerks auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.6. Aufgabe 5 - HALLO-Anzeige

1.6.1. Entwurf

zu a) Es müssen 5 Zeichen kodiert werden (H, A, L, O, Leerzeichen).

$$\lg 5 = 3$$

Daher werden für eine Binärkodierung mindestens 3 Bits benötigt.

Input			Output								
BIT2	BIT1	BIT0	CHAR	A	B	C	D	E	F	G	DOT
0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	H	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	A	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	L	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	O	0	0	0	0	0	0	1	1

- Für das Schieberegister ist der Zählerzustand ein Enable-Signal
- (1.8.5 Hallo.vhdl-Code)

1.6.2. Auswertung

Ressourcenbedarf

- 73 Logik-Elemente
- 61 Register
- 34 Pins
- maximale Taktfrequenz von 262 MHz

Aufgabe 6

Implementieren Sie eine auf Zehntelsekunden genaue Stoppuhr mit dem Boardtakt von 50 MHz als Referenz. Das Starten und Anhalten der Stoppuhr soll durch den Druck eines zu entprellenden Tasters ausgelöst werden. Das Rücksetzen der Stoppuhr soll durch das globale Reset erfolgen. Der aktuelle Stand der Stoppuhr ist dezimal auf dem 4-stelligen 7-Segment-Block auszugeben. Dabei sind eine Stelle für die Minutenzählung, zwei für die Sekunden und die verbleibende für die Zehntelsekunden vorzusehen. Verwenden Sie die Dezimalpunkte zur passenden optischen Unterteilung der Anzeige. Die Zeitmessung soll, entsprechend der verfügbaren Stellenzahl, „modulo 10 Minuten“ erfolgen.

Hinweise:

- Nutzen Sie einen BCD-Zähler pro Stelle mit einem entsprechenden Wertebereich.
- Kaskadieren Sie die BCD-Zähler mit Hilfe von Übertragsimpulsen.


Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Reset	Schiebeschalter SW0
Start/Stopp	Taster BTN2
Ausgabe	7-Segment-Anzeige



- Überlegen Sie sich eine geeignete Zerlegung des Gesamtsystems in Teilkomponenten und spezifizieren Sie die deren Schnittstellen. Besprechen Sie kurz ihre Lösung mit dem Praktikumsbetreuer.
- Welcher Typ von Automatenkopplung ist zu verwenden? Über welche Signale erfolgt die Kopplung?
- Implementieren Sie die Teilkomponenten in VHDL. Erstellen Sie dazu für jeden Automaten ein State-Machine-Chart. Überprüfen Sie die korrekte Funktion jeder Teilkomponente mittels Simulation.
- Implementieren Sie ein Top-Level-Modul welches alle Komponenten miteinander verbindet. Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Schaltung auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.7. Aufgabe 6 - Stoppuhr


1.7.1. Entwurf

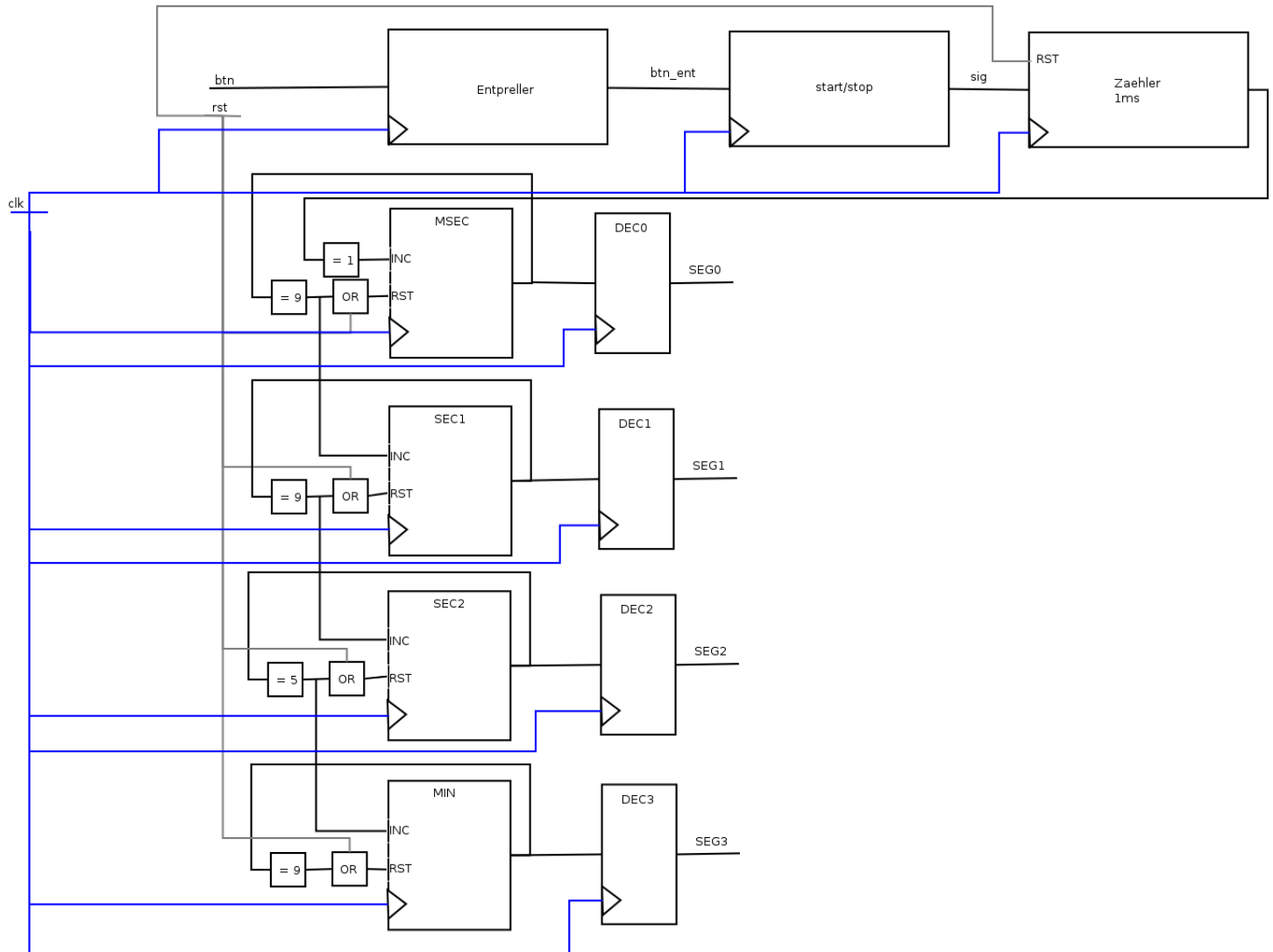

State-Machine-Charts

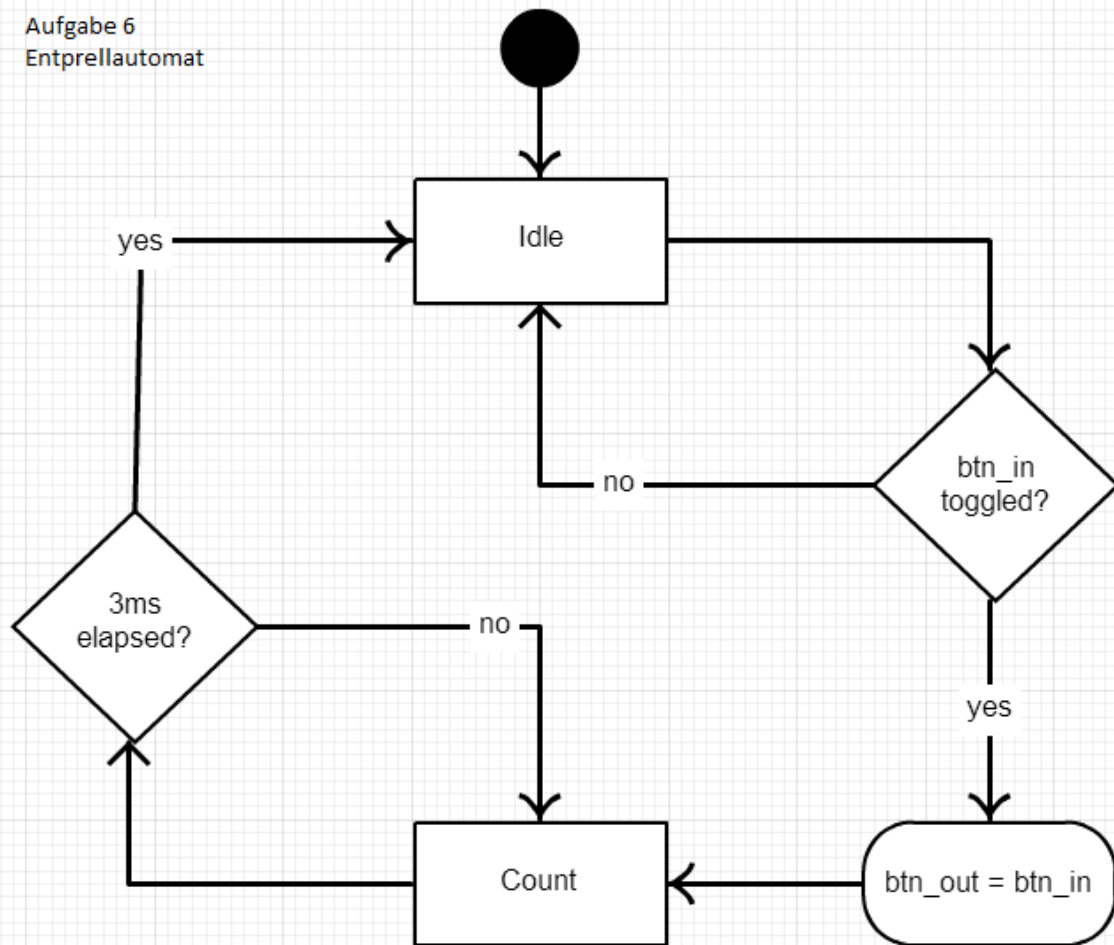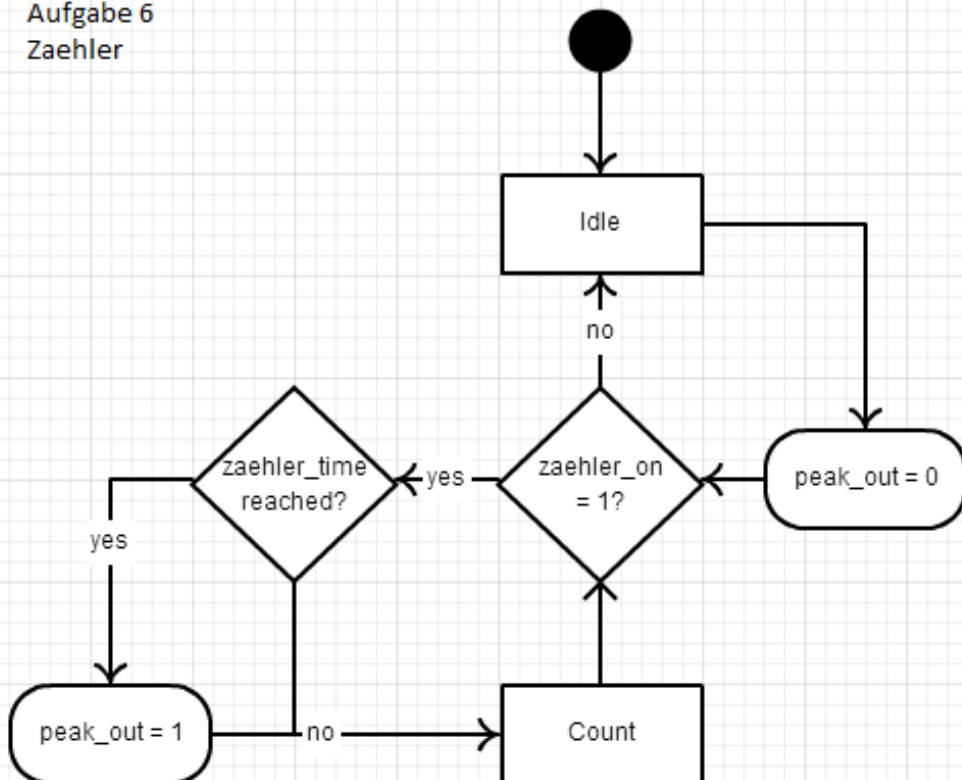Aufgabe 6
EntprellautomatAufgabe 6
Zaehler

Aufgabe 6
Stoppuhr (Top Level)

 

Kopplung

Es wird eine synchrone Automatenkopplung über die Ausgangssignale mit einem Taktsignal verwendet.

1.7.2. Auswertung

Ressourcenbedarf

- 163 Logik-Elemente
- davon 121 dedizierte Logik-Elemente
- 35 Pins
- maximale Taktfrequenz von 225 MHz

1.8. Anhang

1.8.1. 01-Aufgabe Code

Listing 1.1: VHDL-Code Decoder.vhdl

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity Decoder is
6
7     port (
8         sw : in std_logic_vector(3 downto 0);
9         cc : out std_logic_vector(7 downto 0));
10
11 end Decoder;
12

```

```

13 architecture Dec1 of Decoder is
14 begin
15
16 -----
17 -- Outputs: 4 bit breites Wort in Hexadezimale 7-Segment Anzeige
18 -----
19 with sw select
20   cc <= "00000011" when "0000",
21       "10011111" when "0001",
22       "00100101" when "0010",
23       "00001101" when "0011",
24       "10011001" when "0100",
25       "01001001" when "0101",
26       "01000001" when "0110",
27       "00011111" when "0111",
28       "00000001" when "1000",
29       "00001001" when "1001",
30       "00010001" when "1010",
31       "11000001" when "1011",
32       "01100011" when "1100",
33       "10000101" when "1101",
34       "01100001" when "1110",
35       "01110001" when "1111";
36 end dec1;

```

1.8.2. 02-Aufgabe Code

Listing 1.2: VHDL-Code Hamming.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity Hamming is
6
7      port (
8          sw1 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Erstes 4bit Wort
9          sw2 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Zweites 4bit Wort
10         cc : out std_logic_vector(7 downto 0)); -- 7 Segment Ausgabe
11
12 end Hamming;
13
14 architecture ham1 of Hamming is
15     signal xo : std_logic_vector(3 downto 0);
16 begin
17
18     xo <= sw1 xor sw2; -- Jede Stelle nur 1, wenn sich die Woerter an der Stelle unterscheiden
19
20     -- Je nach Anzahl der Einsen im Signal "xo" wird die Ausgabe 0-4 ausgegeben.
21     with xo select
22       cc <= "00000011" when "0000",
23           "10011111" when "0001",
24           "10011111" when "0010",
25           "00100101" when "0011",
26           "10011111" when "0100",
27           "00100101" when "0101",
28           "00100101" when "0110",
29           "00001101" when "0111",
30           "10011111" when "1000",
31           "00100101" when "1001",
32           "00100101" when "1010",
33           "00001101" when "1011",
34           "00100101" when "1100",
35           "00001101" when "1101",
36           "00001101" when "1110",
37           "10011001" when "1111";

```

```
38 end ham1;
```

1.8.3. 03-Aufgabe Code

Listing 1.3: VHDL-Code Schieber.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6  entity Schieber is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         rst : in std_logic;
11         ld : out std_logic_vector(9 downto 0)
12     );
13
14
15 end Schieber;
16
17
18 architecture schieb1 of Schieber is
19     component zaehler          -- komponente zaehler in architektur einbinden
20     port (
21         clk : in std_logic;
22         clk_out : out std_logic
23     );
24     end component;
25     signal state : std_logic_vector(9 downto 0) := "0000000001"; -- initialanzeige der led-zeile
26     signal shift : std_logic;
27
28 begin
29     custom_clk : zaehler PORT MAP (clk => clk, clk_out => shift);
30
31     process(clk)
32     begin
33
34         if rising_edge(clk) then
35             if rst = '1' then          -- bei reset zustand der led-zeile zuruecksetzen
36                 state <= "0000000001";
37             elsif shift = '1' then      -- kein reset und signal vom zaehler
38                 state <= state(8 downto 0)&state(9);    -- zustand der linken led, rechts wieder einfuegen
39             end if;
40         end if;
41     end process;
42
43     ld <= state;
44
45 end schieb1;
```

Listing 1.4: VHDL-Code Zaehler.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity Zaehler is
6
7      port (
8          clk : in std_logic;
9          clk_out : out std_logic
10     );
11
12
```

```

13 end Zaehler;
14
15 architecture zael of Zaehler is
16
17     signal counter : unsigned(26 downto 0) := (others => '0'); -- Zaehler mod 50.000.000
18     signal state : std_logic := '1';      -- zaehler-zustand (1 => fertig, 0 => zaehlt)
19
20 begin
21
22     process(clk, state, counter)
23     begin
24
25         if rising_edge(clk) then
26
27             state <= '0';
28             if counter = to_unsigned(50000000, counter'length) then -- prueft ob counter == 50 mio
29                 counter <= (others => '0');      -- falls true, ist 1 sekunde verstrichen -> counter reset
30                 state <= '1';      -- zaehler-zustand auf fertig setzen
31
32             else
33                 counter <= counter + 1;      -- sonst weiterzaehlen
34             end if;
35
36         end if;
37     end process;
38
39     clk_out <= state;
40 end zael;

```

1.8.4. 04-Aufgabe Code

Listing 1.5: VHDL-Code LED.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity LED is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         btn : in std_logic;
11         ld : out std_logic
12     );
13 end LED;
14
15 architecture led1 of LED is
16     -- Komponente Entprellung fuer das btn-Signal wird eingebunden
17     component Entprellung
18     port (
19         clk : in std_logic;
20         btn_in : in std_logic;
21         btn_out : out std_logic
22     );
23 end component;
24
25     signal led_sig : std_logic := '0';
26     signal btn_led : std_logic;
27     signal btn_out : std_logic;
28     signal btn_out_d : std_logic;
29     signal btn_in_d : std_logic := '0';
30     signal btn_in : std_logic := '0';
31
32     begin
33         custom_entpreller : Entprellung PORT MAP (

```

```

34         clk => clk,
35         btn_in => btn_in,
36         btn_out => btn_out);
37 process (btn_led )
38 begin
39     if btn_led = '0' then -- aenderung der led bei uebergang des entprellten btn-signals in den aktiven
        zustand
40         led_sig <= not led_sig;
41     end if;
42 end process;
43
44 -- synchronisierung der signale
45 process (clk)
46 begin
47     if rising_edge(clk) then
48         btn_in <= btn_in_d;
49         btn_in_d <= btn;
50         btn_out_d <= btn_out;
51         btn_led <= btn_out_d;
52     end if;
53 end process;
54
55 ld <= not led_sig;
56 end led1;

```

Listing 1.6: VHDL-Code Entprellung.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6
7  entity Entprellung is
8
9      port (
10         clk : in std_logic;
11         btn_in : in std_logic;
12         btn_out : out std_logic
13     );
14
15 end Entprellung;
16
17 architecture entprell1 of Entprellung is
18
19     signal btn_old : std_logic := '0';
20     signal state : std_logic := '0';
21
22     signal zaehler_state : std_logic := '0';
23     signal zaehler_state_d : std_logic := '0';
24     signal zaehler_reset : std_logic := '0';
25
26
27
28     -- Zaehler-Komponente wird eingebunden
29     component Zaehler
30     port (
31         clk : in std_logic;
32         count_steps : in unsigned(31 downto 0);
33         counter_reset : in std_logic;
34         counter_state : out std_logic
35     );
36 end component;
37
38 begin

```

```

39 custom_zaeher : Zaeher PORT MAP (
40     clk => clk,
41     count_steps => to_unsigned(150000, 32),
42     -- zu zaehlende Schritte, bis deaktivierung des counter_state signals
43     counter_state => zaehler_state,
44     counter_reset => zaehler_reset);
45
46 -- entprellung des eingangsignals btn_in
47 process(clk)
48 begin
49     if rising_edge(clk) then
50         if state = '0' then -- falls ausserhalb der prelldauer
51             if btn_in /= btn_old then -- falls das eingangssignal sich aendert, wird der entpreller gestartet
52                 zaehler_reset <= '1';
53                 btn_old <= btn_in;
54             end if;
55         else
56             -- zaehler_reset soll nur einen takt aktiv sein
57             if zaehler_reset = '1' then
58                 zaehler_reset <= '0';
59             end if;
60         end if;
61     end if;
62 end process;
63
64 -- synchronisierung des zaehler-zustands
65 process (clk)
66 begin
67     if rising_edge(clk) then
68         state <= zaehler_state_d;
69         zaehler_state_d <= zaehler_state;
70     end if;
71 end process;
72
73 -- ausgabe des entprellten signals
74 btn_out <= btn_old;
75 end entprell;

```

Listing 1.7: VHDL-Code Zaeher.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Zaeher is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         count_steps : in unsigned(31 downto 0); -- zu zaehlende taktschritte, bis zur deaktivierung des
            counter_state signals
11         counter_reset : in std_logic;
12         counter_state : out std_logic);
13
14
15 end Zaeher;
16
17 architecture zae1 of Zaeher is
18
19     signal reset : std_logic := '0';
20     signal reset_d : std_logic := '0';
21     signal state : std_logic := '0';
22     signal counter : unsigned(31 downto 0) := (others => '0');
23 begin
24
25     process(clk)

```



```

26   begin
27
28       if rising_edge(clk) then
29           if reset = '1' then -- zuruecksetzen des zaehlers
30               counter <= (others => '0');
31           end if;
32
33           if counter < count_steps then -- zaehler aktiv
34               state <= '1';
35               counter <= counter + 1;
36           else
37               state <= '0';
38           end if;
39       end if;
40   end process;
41
42   -- synchronisierung des reset-signals
43   process(clk)
44   begin
45       if rising_edge(clk) then
46           reset_d <= counter_reset;
47           reset <= reset_d;
48       end if;
49   end process;
50
51
52   counter_state <= state;
53 end zael;

```

1.8.5. 05-Aufgabe Code

Listing 1.8: VHDL-Code hallo.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  -----
7  -- Top Level:
8  -- Verbindet den Multiplexer mit 4 Decodern und legt den Ausgang
9  -- je eines Decoders an eine 7 Segment Anzeige
10 -----
11 entity Hallo is
12
13     port (
14         clk : in std_logic;
15         rst : in std_logic;
16         seg1 : out std_logic_vector(7 downto 0); -----
17         seg2 : out std_logic_vector(7 downto 0); -- 7 Segment
18         seg3 : out std_logic_vector(7 downto 0); -- Ausgaenge
19         seg4 : out std_logic_vector(7 downto 0)); -----
20
21 end Hallo;
22
23 architecture hello of hallo is
24
25     component Multiplex
26     port (
27         clk : in std_logic;
28         rst : in std_logic;
29         led_out : out std_logic_vector(11 downto 0)
30     );
31 end component;
32
33 component Decoder

```

```

34     port (
35         clk : in std_logic;
36         code : in std_logic_vector(2 downto 0);
37         decoded : out std_logic_vector(7 downto 0));
38
39     end component;
40
41     signal dig : std_logic_vector(11 downto 0); -- nimmt 12bit Wort aus dem Multiplexer entgegen
42     signal dig0 : std_logic_vector(2 downto 0); -----
43     signal dig1 : std_logic_vector(2 downto 0); -- 4*3bit die je ein Zeichen aus dem 12bit
44     signal dig2 : std_logic_vector(2 downto 0); -- Wort des Multiplexers abzweigen
45     signal dig3 : std_logic_vector(2 downto 0); -----
46
47 begin
48
49     -----
50     -- Multiplexer Ausgang wird an das Signal "dig" angelegt
51     -- Je ein Signal mit je einem Zeichen wird als Eingang eines Decoders angelegt
52     -----
53     mult : Multiplex PORT MAP( clk => clk, rst => rst, led_out => dig);
54     dec0 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig0, decoded => seg4);
55     dec1 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig1, decoded => seg3);
56     dec2 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig2, decoded => seg2);
57     dec3 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig3, decoded => seg1);
58
59     -- abzweigen von je 3bit (ein Zeichen) aus dem Multiplexer Ausgang
60     dig0 <= dig(11 downto 9);
61     dig1 <= dig(8 downto 6);
62     dig2 <= dig(5 downto 3);
63     dig3 <= dig(2 downto 0);
64
65 end hello;

```

Listing 1.9: VHDL-Code Decoder.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Decoder is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         code : in std_logic_vector(2 downto 0);
11         decoded : out std_logic_vector(7 downto 0));
12 end Decoder;
13
14 architecture decoder1 of Decoder is
15
16     signal decoded_out : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); -- Signal, dass an den Ausgang
17                                     "decoded" angelegt wird
18
19 begin
20     -----
21     -- Dekodieren eines 3bit breiten Wortes in ein 8bit
22     -- breites Wort fuer die 7 Segment Anzeige
23     -----
24     process (clk)
25     begin
26         if rising_edge(clk) then
27             case code is
28                 when "000" => decoded_out <= "11111111"; -- _
29                 when "001" => decoded_out <= "10010001"; -- H
30                 when "010" => decoded_out <= "00010001"; -- A

```

```

31         when "011" => decoded_out <= "11100011"; -- L
32         when "100" => decoded_out <= "00000011"; -- 0
33         when others => decoded_out <= "11111111";
34     end case;
35 end if;
36 end process;
37
38 decoded <= decoded_out;
39
40 end decoder1;

```

Listing 1.10: VHDL-Code Multiplex.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity Multiplex is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         rst : in std_logic;
11         led_out : out std_logic_vector(11 downto 0) -- 12bit breiter Ausgang (3bit je Zeichen)
12     );
13
14 end Multiplex;
15
16 -- 000: _
17 -- 001: H
18 -- 010: A
19 -- 011: L
20 -- 100: 0
21
22 architecture multi of Multiplex is
23     -- _ _ _ _ H A L L O _ _ _
24     signal tex : std_logic_vector(35 downto 0) := "000000000000001010011011100000000000"; -- kompletter
        Schriftzug der einmal durchlaufen wird
25     signal counter : unsigned(24 downto 0) := (others => '0'); -- Zaehlersignal (mod 25.000.000)
26     signal mul : unsigned(3 downto 0); -- Steuersignal Multiplexer (mod 10) : 9 moegliche 12bit breite
        Teilworte des kompletten Schriftzugs
27
28 begin
29
30     -----
31     -- Inkrementieren des Steuersignals "mul" alle 25.000.000 Takte
32     -----
33     process(clk)
34     begin
35         if rising_edge(clk) then
36             if(rst = '1') then
37                 counter <= (others => '0');
38                 mul <= (others => '0');
39             elsif(counter = "101111101011110000011111") then
40                 counter <= (others => '0');
41                 mul <= mul + 1;
42                 if(mul = "1000") then
43                     mul <= "0000";
44                 end if;
45             else
46                 counter <= counter + 1;
47             end if;
48         end if;
49     end process;
50
51     -----

```

```

52  -- Je nach Steuersignal "mul" wird ein anderes 12bit breites Teilwort des kompletten Schriftzugs
53  -- ausgegeben
54  -----
55  with mul select
56    led_out <= tex(35 downto 24) when "0000",
57              tex(32 downto 21) when "0001",
58              tex(29 downto 18) when "0010",
59              tex(26 downto 15) when "0011",
60              tex(23 downto 12) when "0100",
61              tex(20 downto 9)  when "0101",
62              tex(17 downto 6)  when "0110",
63              tex(14 downto 3)  when "0111",
64              tex(11 downto 0)  when "1000",
65              (others => '0') when others;
66  end multi;

```

1.8.6. 06-Aufgabe Code

Listing 1.11: VHDL-Code Stoppuhr.vhd

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Stoppuhr is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         rst : in std_logic;
11         onoff : in std_logic;
12         seg1 : out std_logic_vector(7 downto 0);
13         seg2 : out std_logic_vector(7 downto 0);
14         seg3 : out std_logic_vector(7 downto 0);
15         seg4 : out std_logic_vector(7 downto 0));
16
17  end Stoppuhr;
18
19  architecture uhr of Stoppuhr is
20
21      -- Zaehler: gibt jede Zehntelsekunde einen Peak aus
22      component Zaehler
23          port (
24              clk : in std_logic;
25              zaehler_time : in unsigned(31 downto 0);
26              zaehler_on : in std_logic;
27              peak_out : out std_logic
28          );
29      end component;
30
31      -- entprellt das Eingangssignal des (on/off) Buttons
32      component EntprellAutomat
33          port (
34              clk : in std_logic;
35              btn : in std_logic;
36              btnout : out std_logic
37          );
38      end component;
39
40      -- 4 Decoder: Je ein Decoder dekodiert eine Stelle der aktuellen Zeit fuer die 7-Segment Anzeige
41      component Decoder
42          port (
43              clk : in std_logic;
44              code : in std_logic_vector(3 downto 0);
45              decoded : out std_logic_vector(7 downto 0)

```

```

46     );
47 end component;
48
49 -- Steuersignal und Ausgabesignal des Zaehlers
50 signal timer_on, peak : std_logic := '0';
51
52 -- Je ein Signal fuer je eine Stelle der aktuellen Zeit
53 signal min, sec1, sec2, ms : unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
54
55 -- Steuersignal fuer die Stoppuhr und Signale fuer den entprellten Button, sowie des alten Signalpegels
    des Buttons
56 signal running, onoff_db, onoff_old : std_logic := '0';
57
58 -- Signale fuer die 7-Segment Anzeige
59 signal segMin, segSec1, segSec2, segMs : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
60
61
62 begin
63
64     zaehl : Zaehler PORT MAP (clk => clk,
65                             zaehler_time => to_unsigned(5000000, 32),
66                             zaehler_on => timer_on,
67                             peak_out => peak);
68
69     prell : EntprellAutomat PORT MAP (
70         clk => clk,
71         btn => onoff,
72         btnout => onoff_db);
73
74     -- Jeder Decoder dekodiert eine Stelle der aktuellen Zeit
75     dec0 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(min), decoded => segMin);
76     dec1 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(sec1), decoded => segSec1);
77     dec2 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(sec2), decoded => segSec2);
78     dec3 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(ms), decoded => segMs);
79
80
81 process(clk)
82 begin
83     if rising_edge(clk) then
84         if(rst = '1') then                -- aktiver Reset setzt alles zurueck und stoppt die Uhr
85             running <= '0';
86             timer_on <= '0';
87             min <= (others => '0');
88             sec1 <= (others => '0');
89             sec2 <= (others => '0');
90             ms <= (others => '0');
91         else
92             onoff_old <= onoff_db;
93             if(onoff_db = '1' and onoff_db /= onoff_old) then -----
94                 running <= not running;    -- on/off umschalten wenn btn gedrueckt
95                 timer_on <= not timer_on;    -----
96             end if;
97
98             if(running = '1') then          -- Wenn die Uhr laeuft...
99                 if(peak = '1') then        -- ...und der Zaehler einen Peak ausgibt...
100                     if(ms = to_unsigned(9, 4)) then -----
101                         if(sec2 = to_unsigned(9, 4)) then --
102                             if(sec1 = to_unsigned(5, 4)) then --
103                                 if(min = to_unsigned(9, 4)) then --
104                                     min <= (others => '0'); --
105                                     sec1 <= (others => '0'); --
106                                     sec2 <= (others => '0'); --
107                                     ms <= (others => '0'); --
108                                 else --
109                                     min <= min + 1;    -- ...erhoehe die aktuelle Zeit
110                                     sec1 <= (others => '0'); -- um eine Zehntelsekunde (mod 10 Minuten)

```

```

111         sec2 <= (others => '0'); --
112         ms <= (others => '0'); --
113     end if; --
114     else --
115         sec1 <= sec1 + 1; --
116         sec2 <= (others => '0'); --
117         ms <= (others => '0'); --
118     end if; --
119     else --
120         sec2 <= sec2 + 1; --
121         ms <= (others => '0'); --
122     end if; --
123     else --
124         ms <= ms + 1; --
125     end if; --
126 end if; --
127 end if; -----
128
129 end if;
130 end if;
131 end process;
132
133 seg4 <= segMin and "11111110"; -- Punkt der 7-Segment Anzeige aktivieren
134 seg3 <= segSec1;
135 seg2 <= segSec2 and "11111110"; -- Punkt der 7-Segment Anzeige aktivieren
136 seg1 <= segMS;
137
138 end uhr;

```

Listing 1.12: VHDL-Code Decoder.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Decoder is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         code : in std_logic_vector(3 downto 0);
11         decoded : out std_logic_vector(7 downto 0));
12 end Decoder;
13
14 architecture decoder1 of Decoder is
15
16     signal decoded_out : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); -- Signal, dass an den Ausgang
17                                     "decoded" angelegt wird
18
19     begin
20
21         -----
22         -- Dekodieren eines 4bit breiten Wortes in ein 8bit
23         -- breites Wort fuer die 7 Segment Anzeige
24         -----
25     process (clk)
26     begin
27         if rising_edge(clk) then
28             case code is
29                 when "0000" => decoded_out <= "00000011"; -- 0
30                 when "0001" => decoded_out <= "10011111"; -- 1
31                 when "0010" => decoded_out <= "00100101"; -- 2
32                 when "0011" => decoded_out <= "00001101"; -- 3
33                 when "0100" => decoded_out <= "10011001"; -- 4
34                 when "0101" => decoded_out <= "01001001"; -- 5
35                 when "0110" => decoded_out <= "01000001"; -- 6

```

```

35     when "0111" => decoded_out <= "00011111"; -- 7
36     when "1000" => decoded_out <= "00000001"; -- 8
37     when "1001" => decoded_out <= "00001001"; -- 9
38     when others => decoded_out <= "11111111"; -- error
39   end case;
40   end if;
41 end process;
42
43 decoded <= decoded_out;
44
45 end decoder1;

```

Listing 1.13: VHDL-Code EntprellAutomat.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity EntprellAutomat is
7
8    port (
9      clk : in std_logic;
10     btn : in std_logic;
11     btnout : out std_logic
12    );
13
14 end EntprellAutomat;
15
16 architecture prell of EntprellAutomat is
17
18   component Zaehler
19     port (
20       clk : in std_logic;
21       zaehler_time : in unsigned(31 downto 0);
22       zaehler_on : in std_logic;
23       peak_out : out std_logic
24     );
25   end component;
26
27   type zustaende is (idle, count); -- 2 Zustaende, idle = button betaetigen moeglich, count = 3ms warten
28   -- (bis 150.000 hochzaehlen bei 50Mhz)
29   attribute enum_encoding : string;
30   attribute enum_encoding of zustaende : type is "1 0";
31   signal z_alt, z_neu : zustaende := idle; -- alter und neuer Zustand des Automaten
32   signal btn_s, btn_output : std_logic := '0'; -- Synchronisiertes (Eingangs)Buttonsignal und
33   -- Ausgangssignal des Automaten
34   signal btn_old : std_logic := '0'; -- Speichern des vorherigen "btn_s" Pegels
35   signal btn2 : std_logic := '1'; -- Synchronisierungssignal fuer den Button
36   signal timer_on : std_logic := '0'; -- Steuerung des externen Zaehler Moduls
37   signal peak : std_logic := '0'; -- Ausgabe des externen Zaehler Moduls
38
39 begin
40
41   -- enthaltener Zaehler, der (falls aktiviert) alle 3ms fuer einen Takt eine eins an das Signal "peak"
42   -- ausgibt
43   timer : Zaehler PORT MAP (clk => clk, zaehler_time => to_unsigned(150000,32), zaehler_on => timer_on,
44     peak_out => peak);
45
46   -- Synchronisieren des Eingabesignals (Button) und Speichern des alten "btn_s" Pegels
47   process(clk)
48   begin
49     if rising_edge(clk) then
50       btn2 <= btn;
51       btn_old <= btn_s;
52       btn_s <= not btn2;

```

```

49     end if;
50 end process;
51
52 -- Uebernehmen und berechnen des neuen Zustandes
53 process(clk)
54 begin
55     if rising_edge(clk) then
56         z_alt <= z_neu;
57         case z_alt is
58             when idle => if(btn_s /= btn_old) then -- Wechseln in "count" und starten des Zaehlers, sobald
                           sich btn_s aendert
59                 btn_output <= btn_s;
60                 z_neu <= count;
61                 timer_on <= '1';
62             end if;
63             when count => if(peak = '1') then -- Wechseln zurueck in "idle", sobald der Zaehler eine eins an
                           "peak" anlegt (3ms vergangen)
64                 z_neu <= idle;
65                 timer_on <= '0';
66             end if;
67         end case;
68     end if;
69 end process;
70
71 btnout <= btn_output;
72 end prell;

```

Listing 1.14: VHDL-Code Zaehler.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity Zaehler is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         zaehler_time : in unsigned(31 downto 0); -- steuert wieviele Takte der Zaehler zaehlen soll, bis er
              einen peak ausgeben soll. (Zaehler zaehlt mod zaehler_time)
11         zaehler_on : in std_logic; -- Steuersignal, bei 1 laeuft der Zaehler, bei 0 wird der Zaehler gestoppt
              und zurueckgesetzt
12         peak_out : out std_logic -- gibt fuer einen Takt eine eins aus, sobald der durch "zaehler_time"
              angelegte Wert erreicht ist
13     );
14
15 end Zaehler;
16
17 architecture timer of Zaehler is
18
19     signal counter : unsigned(31 downto 0) := (others => '0'); -- Zaehlsignal
20     signal peak : std_logic := '0'; -- Signal, dass an den Ausgang "peak_out" gegeben wird
21
22 begin
23
24     -----
25     -- Liegt "zaehler_on" auf eins, wird das Signal "counter" inkrementiert.
26     -- Wird der durch "zaehler_time" angegebene Maximalwert erreicht wird fuer einen Takt
27     -- eine 1 an das Signal "peak" ausgegeben und "counter" auf 0 zurueckgesetzt
28     -- Liegt "zaehler_on" auf null, wird "counter" auf 0 gesetzt und nicht hochgezahlt.
29     -----
30
31 process(clk)
32 begin
33     if rising_edge(clk) then
34         peak <= '0';
35         if(zaehler_on = '1') then

```



```
35         if(counter = zaehler_time - 1) then
36             counter <= (others => '0');
37             peak <= '1';
38         else
39             counter <= counter + 1;
40         end if;
41     else
42         counter <= (others => '0');
43     end if;
44 end if;
45 end process;
46
47 peak_out <= peak;
48
49 end timer;
```

2. Entwurf eingebetteter Systeme Praktikum