

Einführung in die Technische Informatik Skript

In der Hoffnung, dass es was nützt ...

Christian Kroh

29. Juni 2014, Dresden

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Einführung

1.1 Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen Systemarchitekturen und Modellierungsparadigmen von VLSI-Systemen.

Sie sind in der Lage Beschreibungen von Hardware-Systemen durch Simulation zu verifizieren und mithilfe typischer Werkzeuge in reale Schaltungen umzuwandeln.

Sie können den Ressourcenbedarf, das Zeitverhalten und die Verlustleistung abschätzen oder evaluieren und daraus Entwurfsentscheidungen ableiten.

1.2 Literatur

- F. Kesel und R. Bartholomä: Entwurf von digitalen Schaltungen und Systemen mit HDLs und FPGAs, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, ISBN 978-3-486-58976-4.
- H.-D. Wuttke und K. Henke: Schaltsysteme – Eine automatenorientierte Einführung, Pearson Studium, ISBN 3-8273-7035-3.
- H. M. Lipp und J. Becker: Grundlagen der Digitaltechnik, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, ISBN 978-3-486-59747-9.

Teil I

VLSI-Systementwurf

1 Einführung

1.1 Themenschwerpunkte

Verarbeitungsleistung

Im Vordergrund stehen:

- Schnelle Verarbeitung auch einzelner Bits
- Parallelität auf:
 - Bitebene
 - Befehlseben
 - Threadebene
 - Prozess- und Anwendungsebene
- dynamische Rekonfiguration

⇒ Erfüllung der gegebenen Anforderungen

Systemintegration

Im Vordergrund stehen:

- Mehrprozessorsysteme, Mehrkern-, Vielkernprozessorsysteme
- Mehr-Chip- / Einzel-Chip-Lösungen (System-on-a-Chip)
- Parallele Entwicklung von HW und SW (HW-/SW-Codesign)
- System-Prototyping (FPGA-Entwurf)

⇒ Kosteneinsparung, Entwicklungszeiteinsparung (Time-to-Market)

Verlustleistung

Im Vordergrund stehen:

- Verlustleistung im Standby (Akkubetrieb)
- Maximales Abwärmebudget

Kenngrößen:

- Statische und dynamische Verlustleistung
- MIPS pro Watt

⇒ Sowohl für eingebettete Systeme als auch für Server

Korrektheit

Aspekte:

- Verifikation eines Schaltkreises, simulativ / formal
- Profiling und Debugging unter Echtzeitbedingungen (Trace)

⇒ Fehlerfreier Erstentwurf

Fehlertoleranz

Toleranz gegenüber:

- Permanenten Fehlern (zeitunabhängig nach erstem Auftreten)
- Intermitierenden Fehlern (nur unter bestimmten Betriebsbedingungen)
- Transienten Fehlern (aufgrund statischer Störungen)

Fehlererkennung und -korrektur:

- Autonom durch Hardwarearchitektur
- Aus Kombination von HW und SW

- ⇒ Insbesondere wichtig für Sicherheitskritische, hochverfügbare und langlebige zuverlässige Systeme
- ⇒ Steigende Signifikanz mit abnehmenden Strukturgrößen (Integrationsgrad) sowie steigender Transistoranzahl (Moore's Law)

1.2 Inhalte der Lehrveranstaltung

1.2.1 Inhalte der Vorlesung

1. Klassifikation von Schaltkreisen
2. Grundlagen des Schaltkreisentwurfs
3. Automatendarstellung, -kopplung, -vereinfachung
4. Hardwarebeschreibungssprachen
5. Programmierbare Schaltkreise, insbesondere FPGAs - Teil 1
6. Programmierbare Schaltkreise, insbesondere FPGAs - Teil 2
7. Modellierung und Simulation
8. Zeitverhalten und Test
9. Hochgeschwindigkeit und Verlustleistung
10. Anwendungsbeispiele

1.2.2 Inhalte des Praktikums

1. Altera Quartus-Toolchain & Praktikumsboard DE0 mit Cyclone-3
2. Schaltnetze und Schaltwerke
3. Modularisierung
4. "Komplexe" Anwendung: Stoppuhr

1.3 Klassifikation von ICs

1.3.1 Zwei Sichten

Klassifizierung von integrierten Schaltkreisen (ICs) in

- Standardschaltkreis (Standard-IC) und
- applikationspezifische Schaltkreise (Application-Specific IC, **ASIC**)

unter zwei Gesichtspunkten möglich:

- **Herstellungssicht**
- **Entwurfssicht**

Herstellungssicht:


- Standard-IC = große Stückzahl für viele Kunden
- ASIC = für eine/n Kunden/Applikation speziell entwickelter und gefertigter IC mit zugeschnittener Funktionalität

Entwurfssicht:

- Standard-IC = (Hardware-)Funktionalität kann nicht vom Anwender beeinflusst werden
- ASIC = vom Anwender selbst entwickelte (Hardware-)Funktionalität


Klassifikation nach Herstellungssicht

Aus Sicht des Herstellers:

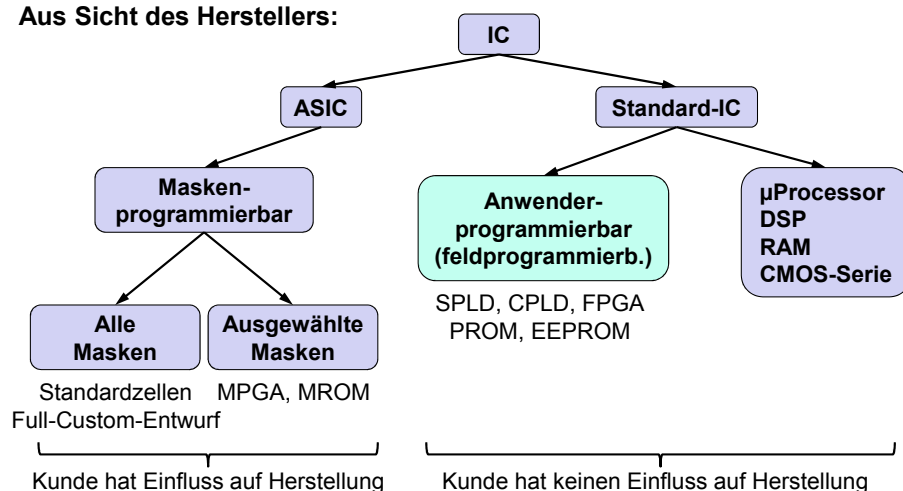

Klassifikation nach Entwurfssicht

Aus Sicht des Anwenders:

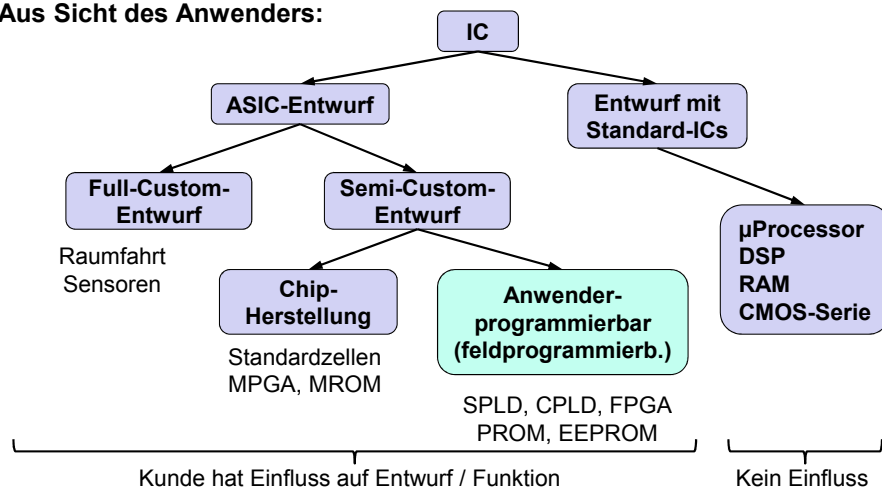

Abgrenzung der Entwurfsalternativen

Entwurfs-alternative	Transistor-layout	Gatter-position	Verdrah-tung	Funktion
Full-Custom	+	+	+	+
Standardzellen	(+)	+	+	+
MPGA, MROM	-	(+)	+	+
PLD, FPGA, PROM	-	-	(+)*	+
Einzel-ICs	-	-	-	+

* = Einfluss nur indirekt durch Programmierung

1.3.2 Anwenderprogrammierbare IC

Merkmale:

- Field-Programmable \Leftrightarrow feldprogrammierbar
- Vor Ort (im Feld) vom Anwender programmierbar
- Hardware ist fix. Funktionalität kann aber mittels spezieller Konfiguration “programmiert” werden

Anwendung:


- Anwendungsspezifische IC bei kleinen und mittleren Stückzahlen
- Mehrfach neu programmierbar zwecks Optimierung und Fehlerbehebung, auch während des praktischen Einsatzes
- Einfache Integration eines ganzen Systems auf einem Chip
- Prototyping, HW-/SW-Codesign

1.3.3 Hardwareprogrammierung


Hardwareprogrammierung

Programmiert (oder auch konfiguriert) werden können:

- Verdrahtung / Verbindung

 

- Funktionen

 


- Speicher: PROM, EPROM, EEPROM (Flash)

1.3.4 Programmiertechnologien

Programmiertechnologien (1)

Klassifikation hinsichtlich Änderbarkeit:


analog Halbleiterspeicher

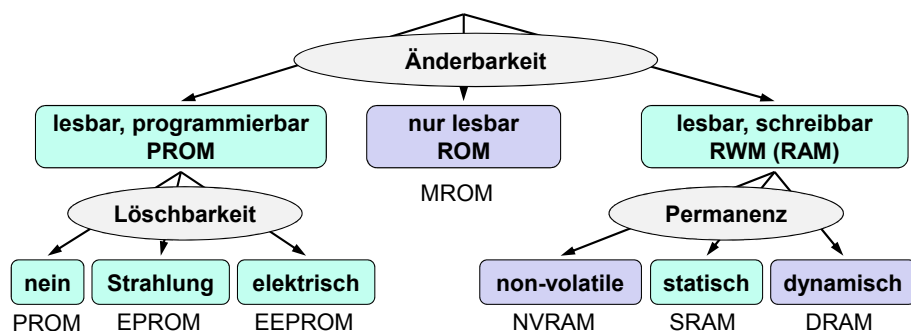

Programmiertechnologien (2)

Antifuse:

 - Programmierung elektrisch, aber nur einmalig
- Schalter oder Verbindung zweier Leitungen
- Beispiel: Metall-Metall-Antifuse




el u. Bartholomä: Entwurf von digitalen Schaltungen
Systemen mit HDLs und FPGAs

Programmiertechnologien (3)


EPROM FAMOS-Transistor: (Floating-Gate Avalanche-injection MOS)

 - Ladungsspeicherung (Elektronen) auf dem Floating-Gate.
- Programmierung elektrisch, Löschen durch UV-Bestrahlung (mehrmalig).



Schnittdarstellung planare EPROM-Speicherzelle


Kennlinie des FAMOS-Transistors:

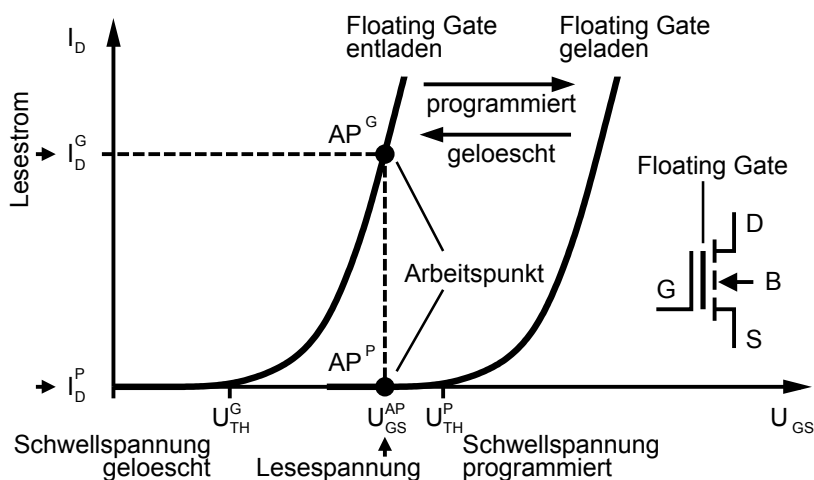

Programmiertechnologien (4)

EEPROM mit FLOTOX-Transistor: (Floating-Gate Tunneling Oxide)

 - Ladungsspeicherung (Elektronen) auf dem Floating-Gate.
- Programmierung elektrisch, Löschen elektrisch über WW (Word Write).
- In-System Programming



Programmiertechnologien (5)


Flash-EEPROM:

- EEPROM mit 1-Transistor-Speicherzelle (FLOTOX-Transistor)
- Nur blockweises Löschen
- NAND-Flash für hohe Speicherdichten
- NOR-Flash für Speicher mit geringen Zugriffszeiten
- Problem: Haltbarkeit, z.B. Intel ETOX-Zelle:
 - Endurance von 10^5 - 10^6 Lösch-/Programmierzyklen.
 - Data Retention von ca. 10 Jahren.

Programmiertechnologien (6)


SRAM:

 - 4 MOSFET pro Speicherzelle
- 1 Konfigurationsbit pro Speicherzelle zur
 - Funktionsauswahl
 - Ansteuerung eines Pass-Transistors
- Beliebig oft programmierbar, aber Verlust der Information bei Ausfall der Betriebsspannung
- Im Betrieb einfach programmierbar
 - Schreib-/Lesespeicher
 - Dynamische Rekonfiguration



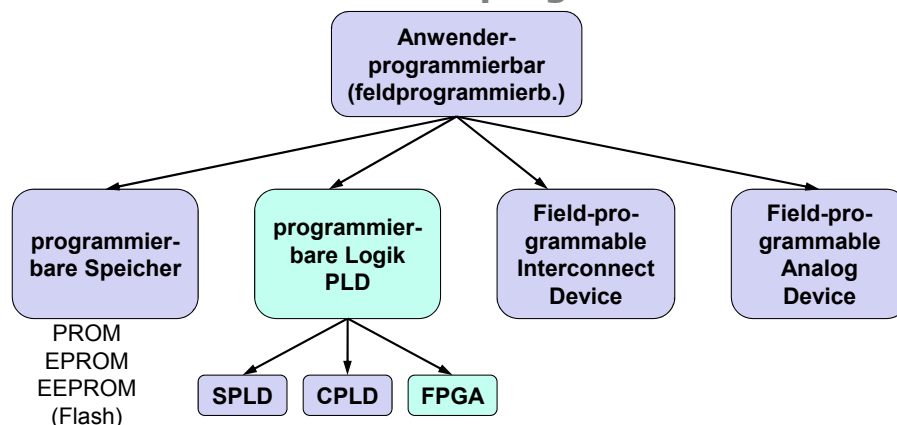1.3.5 Klassifikation Anwenderprogrammierbare IC


Klassifikation Anwenderprogrammierbare IC



 
Beispiel: FPGA-Architektur

Grundlegende Bestandteile:

- Funktionsblöcke (FB):
 - angeordnet als Matrix,
 - Multiplexer- oder LUT-basiert.
- I/O-Zellen als spezielle FB.
- Allgemeine lokale Verdrahtung, sowie globale und dedizierte Signalleitungen.
- Spezielle Hard-Makros.



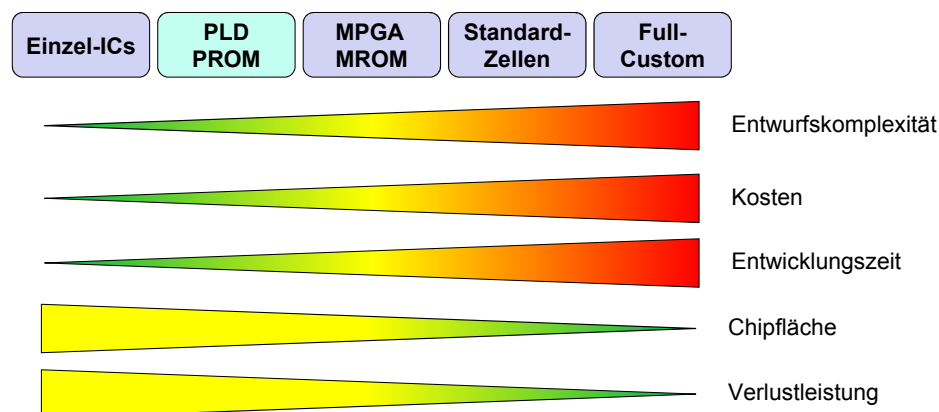Gegenüberstellung der Entwurfsalternativen



PLD = Programmierbare Logik (SPLD, CPLD, FPGA)

PROM = Programmierbare Speicher (PROM, EPROM, EEPROM)

2 Schaltkreisentwurf

2.1 Abstraktionsebenen und Sichten

Ebenen des Entwurfs:

- Charakterisierung des jeweiligen Detaillierungsgrades der Beschreibung des Entwurfsgrades
- Abstraktionsgrad von der eigentlichen physikalischen Realisierung
- Abstraktionsniveaus, Hierarchien

Sichten des Entwurfs:

- Betrachtung des Entwurfsgegenstandes aus verschiedenen Richtungen
- Sicht = Eigenschaften die den Entwurfsgegenstand Charakterisieren
- Alle Sichten auf jeder Entwurfseben \Rightarrow Y-Diagramm / x-Diagramm

2.1.1 Abstraktionsebenen

Systemebene: Systemkonzept des Entwurfsgegenstandes

Algorithmische Ebene: Algorithmische Beschreibung des Entwurfsgegenstandes

Register-Transfer Ebene: Datentransfer und -verarbeitung zwischen Registern

Logikebene: Beschreibung auf Gatterniveau

Schaltkreiseben: Transistorebene im weiteren Sinne, umfasst:

- Schalterebene
- Schaltungsebene
- Bauelementebene
- Technologieebene

2.1.2 Sichten

Verhaltenssicht: Beschreibung des zeitlichen Verhaltens durch charakterisierende Variablen und deren Werteverläufe über die Zeit

$$\vec{y}(t) = f(\vec{x}(t))$$



Struktursicht: Spezifizierung eines Objektes durch Subobjekte und deren Verbindungsstrukturen

Geometriesicht: Räumliche Ausdehnung der Subobjekte

Testsicht: Existenz oder Nichtexistenz angenommener struktureller oder funktionaler Defekte (F. J. Rammig, Systematischer Entwurf digitaler Systeme, B.G Teubner Stuttgart 1989)

 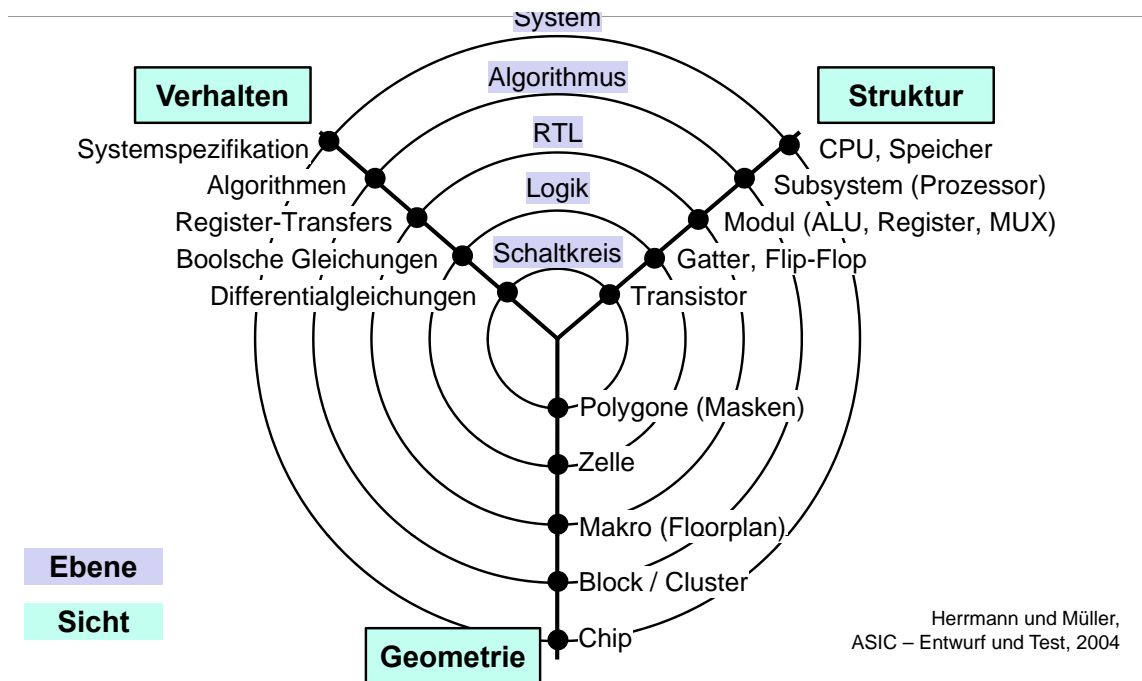2.1.3 Y-Diagramm nach Gajski

- Stellt Ebenen und Sichten in Form eines Y-Diagrammes dar
- Ursprünglich nur 3 Ebenen
- Heute: Erweiterung auf 5 Ebenen:
 - Systemebene
 - Algorithmische Ebene
 - Register-Transfer Ebene
 - Logikeben
 - Schaltkreisebene



2.2 Entwurfsablauf

Allgemein: Transformation einer Aufgabenstellung (Pflichtenheft) in einen fertigen Schaltkreis

Top-Down-Strategie:

- Systemebene → Schaltkreisebene
- Vorteil: Parallele Entwicklung auf unteren Ebenen
- Nachteil: Systemspezifikation zu Projektbeginn oft zu ungenau

Bottom-Up-Strategie:

- Analyse vorhandener Komponenten
- Zusammensetzen von neuen Komponenten auf höherer Ebene im Sinne der Aufgabenstellung
- Nachteil: globales Ziel wird nicht immer erreicht

⇒ **Meet-in-the-Middle**

Entwurfsschritt:



- generierende Aktivität
- überprüfende Aktivität

Syntheseschritt:


- Abbildung eines Entwurfsschrittes in Richtung auf das Entwurfsziel
- Abstraktionsgrad sinkt, Detailliertheitsgrad steigt
- Einbringung neuer Informationen

Analyseschritt:

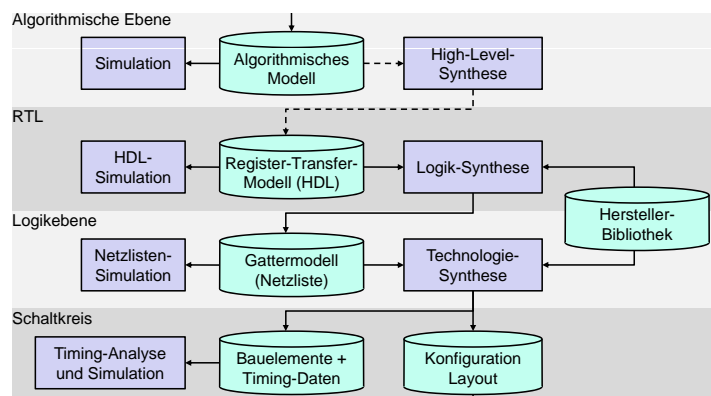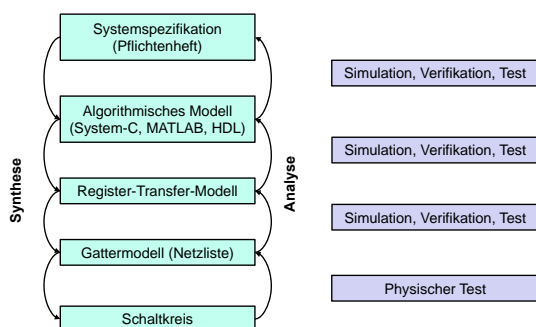
- Abbildung eines Entwurfsschrittes in umgekehrter Richtung zum Syntheseschritt
- Gewinnung abstrakter Informationen durch Zusammenfassen und Generalisieren von Details (Extraktionsprozess)
- Beispiel: Validierung eines Syntheseschrittes



2.3 Entwurststile

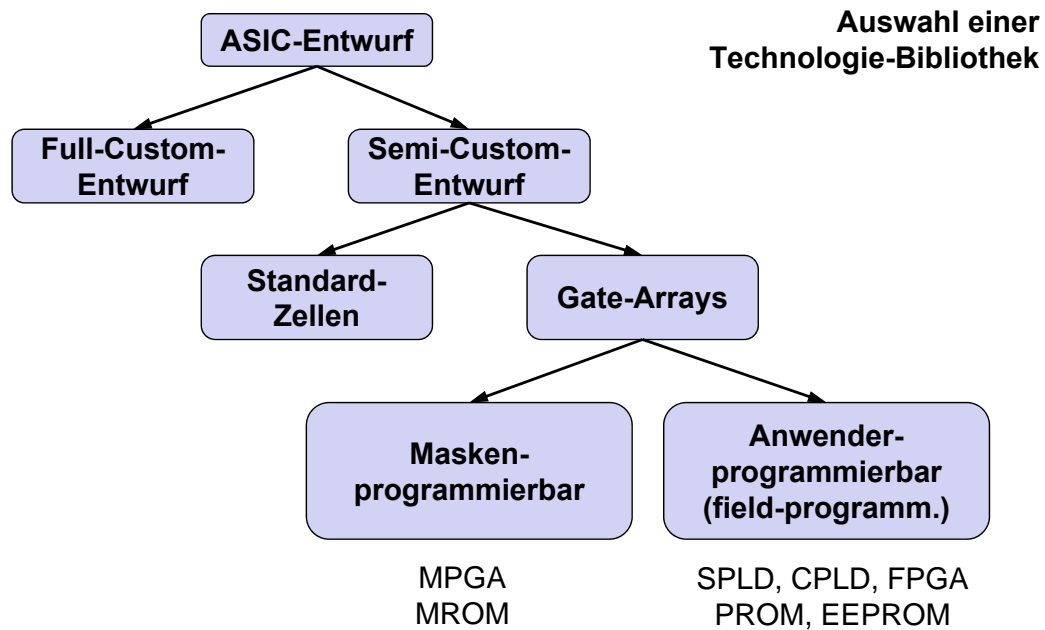


Gegenüberstellung Entwurfsalternativen

 

PLD = Programmierbare Logik (SPLD, CPLD, FPGA)

PROM = Programmierbare Speicher (PROM, EPROM, EEPROM)

2.3.1 Full-Custom Entwurf

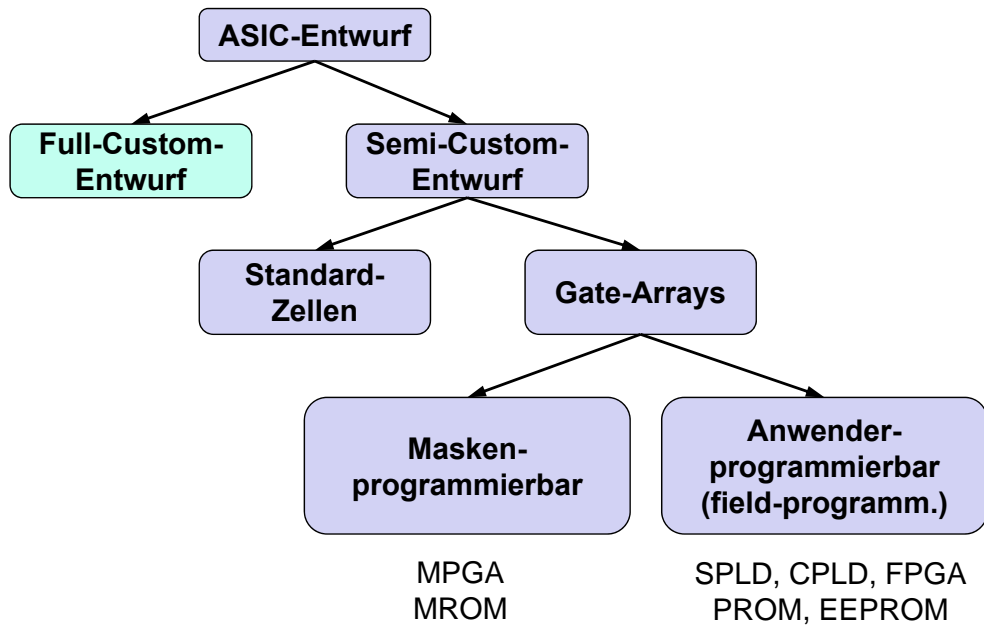


Merkmale:

- Platzierung und Verdrahtung selbst entworfener Transistoren & Gatter
- Auch Mischung von Analog- und Digitaltechnik, z.B. für spezielle I/O-Signaltreiber
- Erfüllung spezieller Anforderungen, z.B. gehärtet gegen Strahlung
- Häufig nur auf kleine Teilschaltungen angewendet
- Hoch qualifizierte Entwicklungsingenieure mit Detailkenntnissen zu den Prozessen erforderlich

Anwendung:


- Sensorik, Mixed-Signal-Schaltungen
- Raumfahrt

Beispiel: Inverter

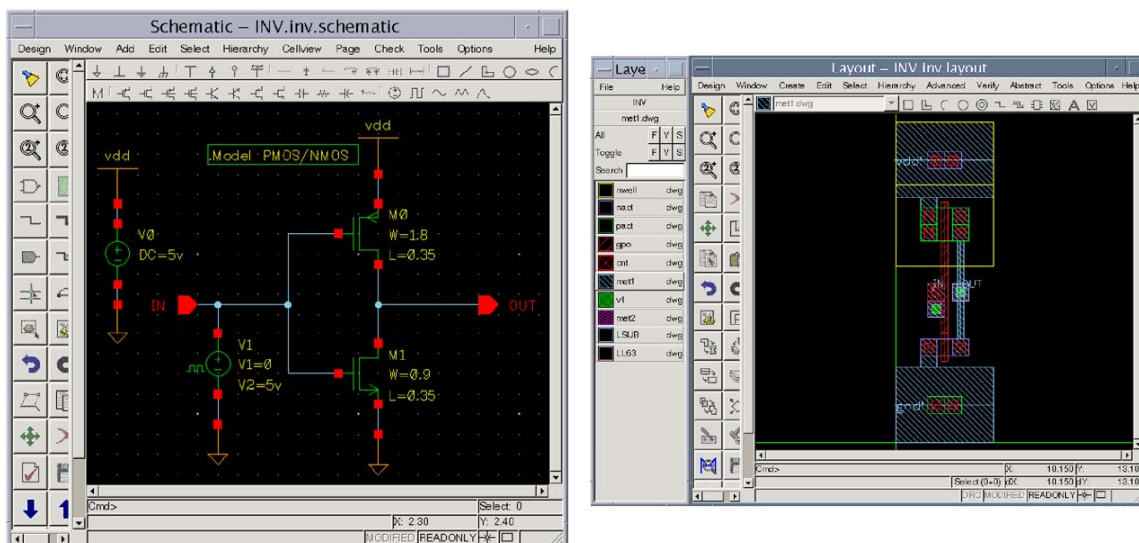

JEC Huada Electronic Design: ZENI --- Full Custom IC Design Flow Workshop, <http://www.zeni-eda.com>

2.3.2 Standardzellenentwurf

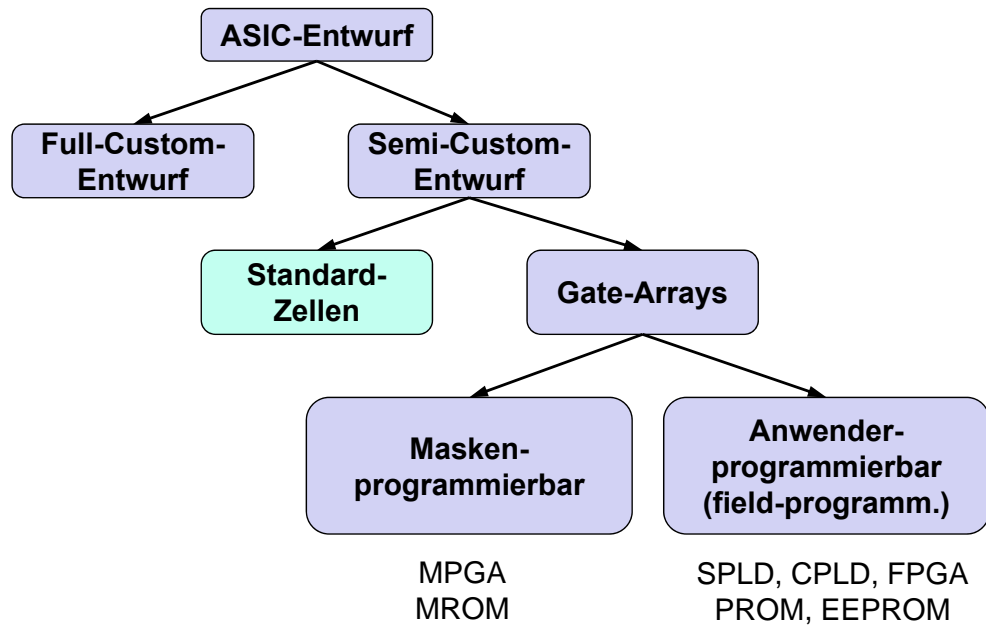


Merkmale:

- Platzierung und Verdrahtung vorgegebener Gatter- oder Makrozellen
- Auswahl einer Technologiebibliothek nach:
 - Fertigungstechnologie, Strukturbreite und Funktion
 - High-Speed, Low-Leakage oder Mischung aus Beidem
- Werkzeuggestützte Platzierung und Verdrahtung
- Makrozellen:
 - Vordefiniert oder per Generator kundenspezifisch erzeugt
 - Bsp: RAM, ALU, I/O-Komponenten


Anwendung:

- Anwendungsspezifische Schaltkreise mit hohen Stückzahlen
- Starke Optimierung bzgl. Chipfläche, Geschwindigkeit und Verlustleistung

 Konventionelle Architektur vs. Strukturierte Architektur



2.3.3 Maskenprogrammierbare Gate Arrays

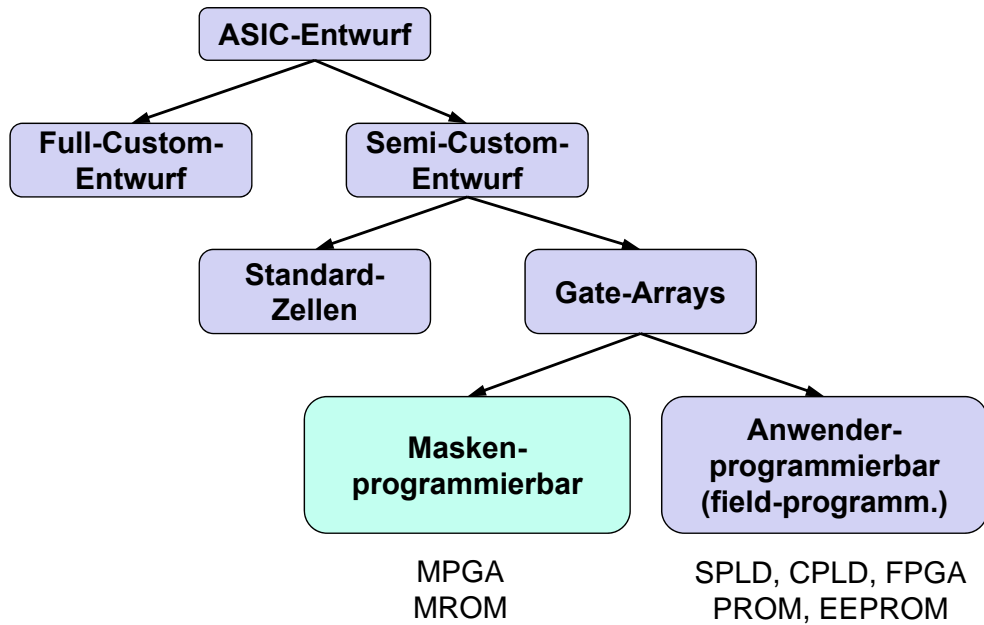


Merkmale:

- Festlegung der Funktion mittels Masken bei der Halbleiterfertigung
- Ausgewählte Masken: teilweise vorgefertigte IC (Master)
- Beispiele:
 - MPGA (Maskprogrammable Gate-Array): auch MGA
 - * Vorgefertigte universelle Gatter/Makros mit fester Anordnung
 - * Verdrahtung kundenspezifisch
 - MROM: ROM dessen Inhalt vom Kunden mit Masken festgelegt wird


Anwendung:

- Anwendungsspezifische Schaltkreise bei mittleren Stückzahlen
- Kostenoptimiert mit reduzierten Optimierungspotential

MPGA

 

2.3.4 Anwenderprogrammierbare IC

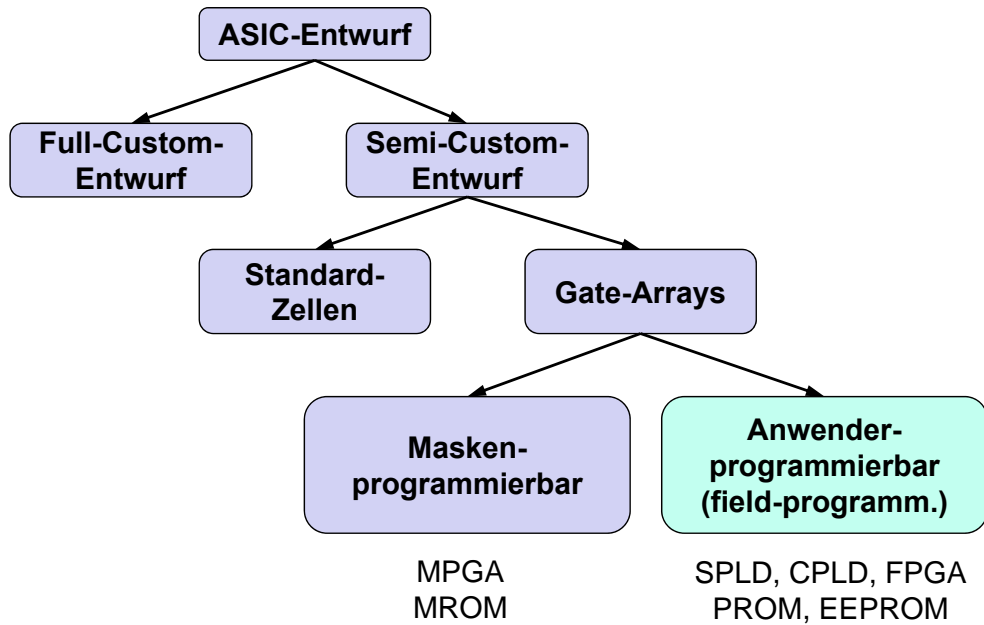

Merkmale:

- Field-Programmable \Leftrightarrow feldprogrammierbar
- Vor Ort (im Feld) vom Anwender programmierbar
- Hardware ist fix. Funktionalität kann aber mittels spezieller Konfiguration “programmiert” werden

Anwendung:


- Anwendungsspezifische IC bei kleinen und mittleren Stückzahlen
- Mehrfach neu programmierbar zwecks Optimierung und Fehlerbehebung, auch während des praktischen Einsatzes
- Einfache Integration eines ganzen Systems auf einem Chip
- Prototyping, HW-/SW-Codesign

Hardwareprogrammierung


Hardwareprogrammierung

Programmiert (oder auch konfiguriert) werden können:


- Verdrahtung / Verbindung

 


- Funktionen

 


- Speicher: PROM, EPROM, EEPROM (Flash)

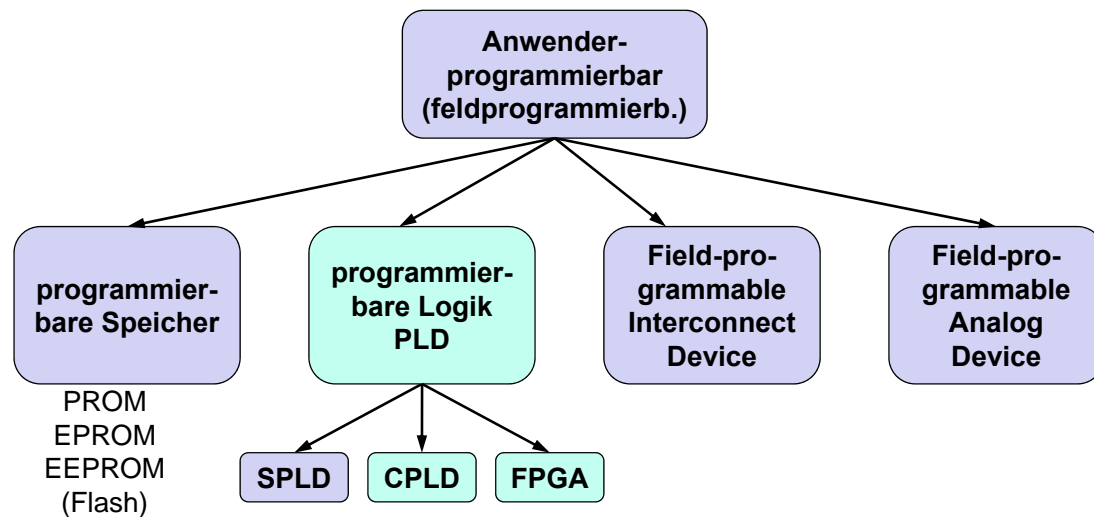Klassifikation Anwenderprogrammierbare IC**CPLD**

Globale Vernetzung einer kleiner Anzahl von Funktionsblöcken (FB)

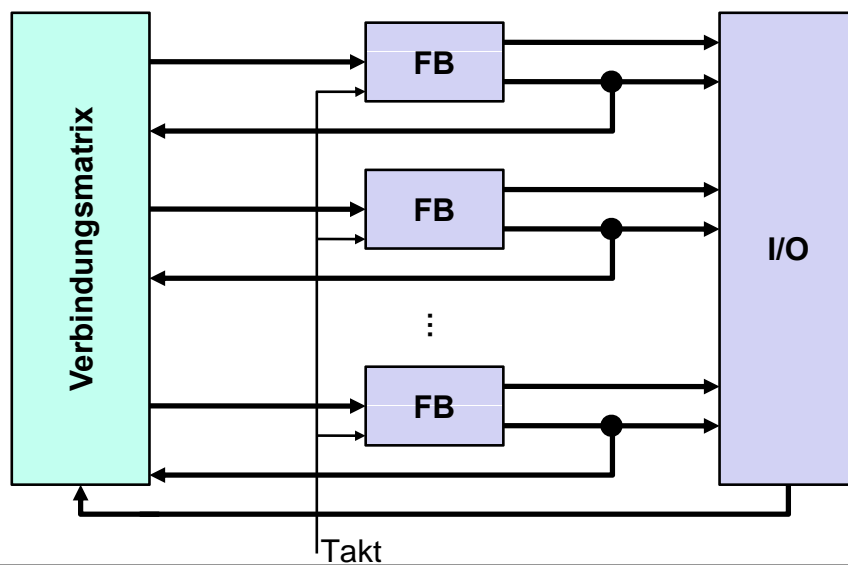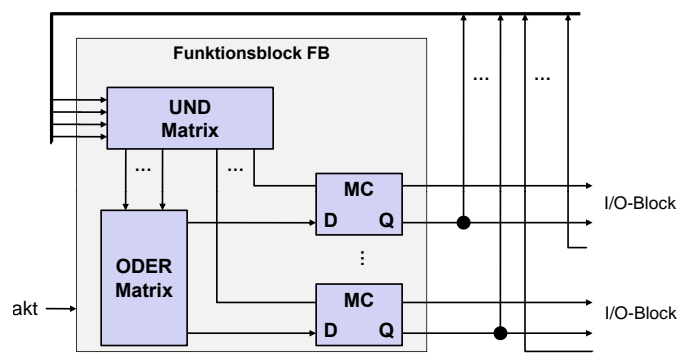**CPLD-Funktionsblock**

Funktionsblock bestehend aus PLA (Und/Oder-Matrix) und Makrozellen (MC)




PLA

PLA


Anzahl Produktterme $< 2^{\text{(Anzahl Eingänge)}}$

Direkte Abbildung der Gleichung in DNF.

 

Makrozellen + I/O-Block

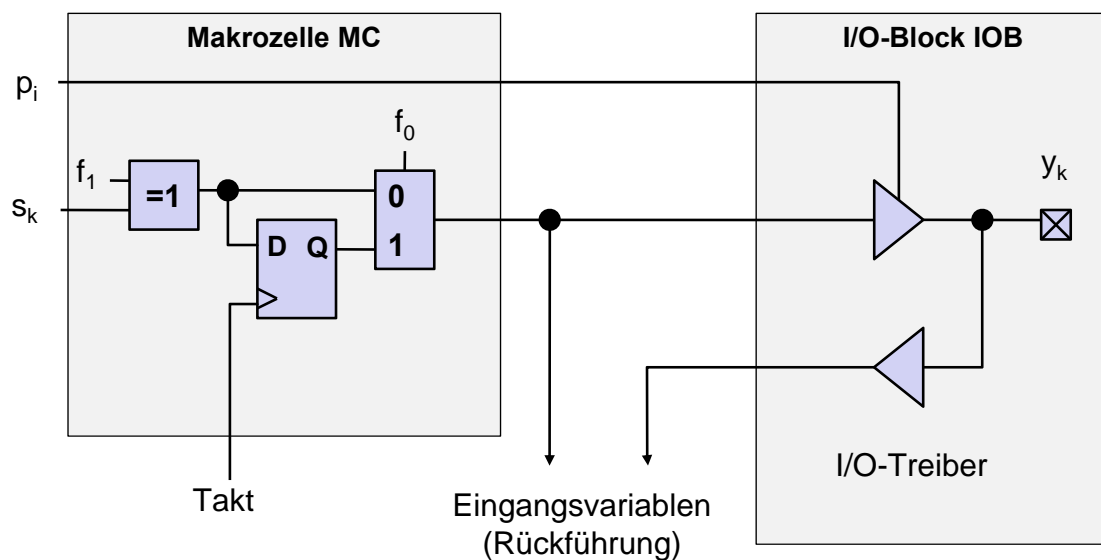Verschiedene Betriebsspannungen für digitale Logik (Core) und I/O-Pads



Konfiguration der Makrozelle:

f0	Summenterm s_k
0	nicht negiert
1	negiert

f1	Ausgang y_k
0	kombinatorisch
1	Register



Steuerung des I/O-Blocks:

Umschaltung des I/O-Pins zwischen Ein- und Ausgang (Tri-State) zur Laufzeit mittels separatem Produktterm möglich.

FPGA-Architektur**Grundlegende Bestandteile:**

- Funktionsblöcke (FB):
 - angeordnet als Matrix,
 - Multiplexer- oder LUT-basiert.
- I/O-Zellen als spezielle FB.
- Allgemeine lokale Verdrahtung, sowie globale und dedizierte Signalleitungen.
- Spezielle Hard-Makros.

Details in einer späteren VL

 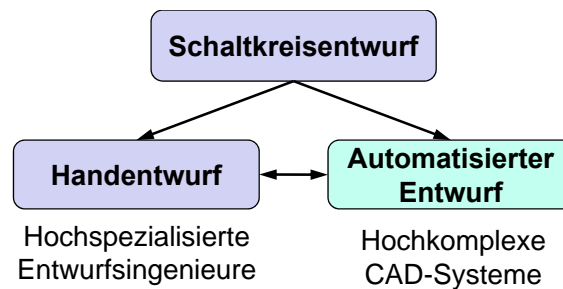**2.4 Entwurfswerkzeuge**

Auswahl CAD-Werkzeuge:

- Cadence
- Xilinx ISE
- Altera Quartus
- Synopsys

3 Automaten


3.1 Automatendarstellung

3.1.1 Betrachtungsweisen


Verschiedene Sichten/Semantik:

- Zustandsübergangsdiagramm (state diagram)
 - Vernetzung von Zuständen
 - Beispiele: UML-Zustandsdiagramm, Automatengraphen, SM Charts, GRAFCET, Sequential Function Charts (SFC)
- Ablaufdiagramm (flow chart)
 - Vernetzung von Prozessen
 - Zustand ergibt sich aus der Verkettung aller Variablenzustände
 - Beispiele: UML-Aktivitätsdiagramm, Programmablaufplan (PAP)

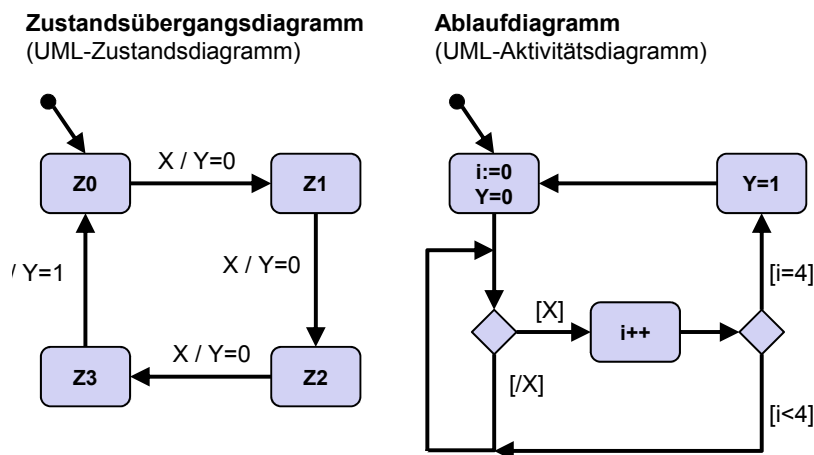Binärzähler mod 4 mit Trigger X und Übertrag Y




3.1.2 Automatengraphen

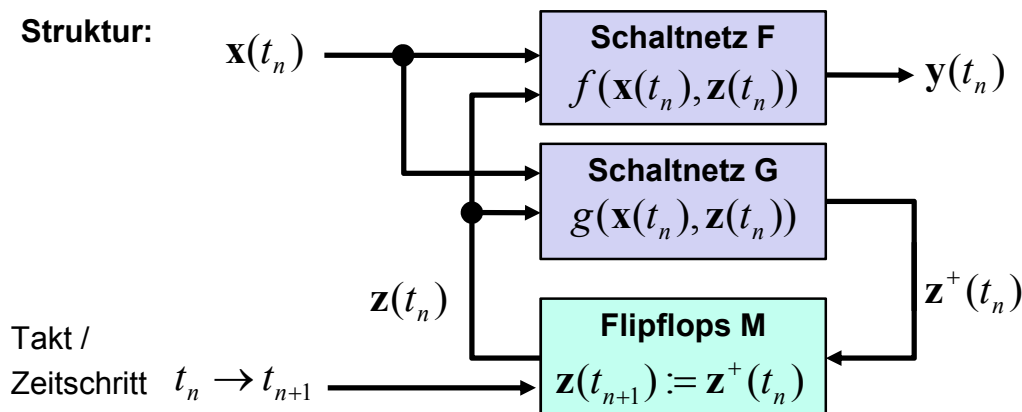

Endlicher Automat: Menge der möglichen Eingabezeichen, Ausgabezeichen und inneren Zustände ist endlich ...

Synchron getakteter Automat: Zustandsübergänge aller Speicherglieder erfolgen gleichzeitig, synchron zu einem Taktsignal

 Notation**Beschreibung endlicher synchroner Automaten:**Eingabealphabet: $X = \{x_1, \dots, x_l\}$ Ausgabealphabet: $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ Zustandsmenge: $Z = \{z_1, \dots, z_k\}$ Anfangszustand: $z(t_0) \in Z$ Menge der Endzust.: $E \subseteq Z$ Übergangsfunktion: $g : (x_\lambda, z_\kappa) \rightarrow z_r$ Ausgabefunktion: $f : (x_\lambda, z_\kappa) \rightarrow y_\mu$ Automat: $A = (X, Z, Y, z(t_0), E, f, g)$ **Weitere Vereinbarungen:**Eingabezeichen: $x_\lambda = (x_1, \dots, x_l) \in X$ Ausgabezeichen: $y_\mu = (y_1, \dots, y_m) \in Y$ Zustand: $z_\kappa = (z_1, \dots, z_k) \in Z$ Eingangsvariable: $x_\lambda \in U$ Ausgangsvariable: $y_\mu \in V$ Zustandsvariable: $z_\kappa \in W$ Menge der Eing.-var.: $U = \{x_1, \dots, x_l\}$ Menge der Ausg.-var.: $V = \{y_1, \dots, y_m\}$ Menge der Zust.-var.: $W = \{z_1, \dots, z_k\}$ **Grafische Darstellung**

$X = \{(x), (\bar{x})\}$
 $Y = \{(y), (\bar{y})\}$
 $Z = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$
 $z(t_0) = z_1$
 $E = \{z_4\}$

Was fehlt?

⇒ **Prüfung auf:** Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit**Getaktete Automaten****Theoretische Informatik**

- Verarbeitung von Eingabezeichen sofern vorhanden
- Jedes Zeichen in der Eingabe wird einmalig verarbeitet

Technische Informatik

Taktung des Automaten mit einem Taktsignal → Abtastung der Eingabe


Konsequenzen:

- Zeichen für “keine Eingabe” erforderlich
- Abtastung “derselben Eingabe” in aufeinanderfolgenden Takten möglich

⇒ Korrekte Modellierung des Taktsignals erforderlich

Beispiel - Taktzustandsgesteuertes D-Flip-Flop (Latch)


(Taktsignal C als Eingabe)

 

$X = \{(\bar{C}, \bar{D}), (\bar{C}, D), (C, \bar{D}), (C, D)\}$
 $Y = \{(\bar{Q}), (Q)\}$
 $Z = \{z_1, z_2\}$
 $z(t_0) = z_1$
 $E = \{\}$

Beispiel - Taktflankengesteuertes D-Flip-Flop

(Taktsignal C als Eingabe)

 


$X = \{(\bar{C}, \bar{D}), (\bar{C}, D), (C, \bar{D}), (C, D)\}$
 $Y = \{(\bar{Q}), (Q)\}$
 $Z = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$
 $z(t_0) = z_1$
 $E = \{\}$

→ Zu kompliziert und auch nicht notwendig!

 Beispiel - Taktflankengesteuertes D-Flip-Flop

(Definition: Zustandsübergang nur bei taktflanke)



$X = \{(\bar{D}), (D)\}$
 $Y = \{(\bar{Q}), (Q)\}$
 $Z = \{z_1, z_2\}$
 $z(t_0) = z_1$
 $E = \{\}$

3.1.3 SM-Charts


Basiselemente:

- Start
- Zustand
- Verzweigung
- Ausgabe (Mealy/Moore)
- Verbindung / Leserichtung

Weiteres:

- Reset i. Allg. global vereinbart:
z.B. „Reset hat Priorität vor allen anderen Eingaben und führt zum Startzustand“
- Standardwerte für Ausgaben ggf. global definiert: z.B. „Standardmäßig: $y2 = 0$ “.

Achtung: SM Chart != Programmablaufplan

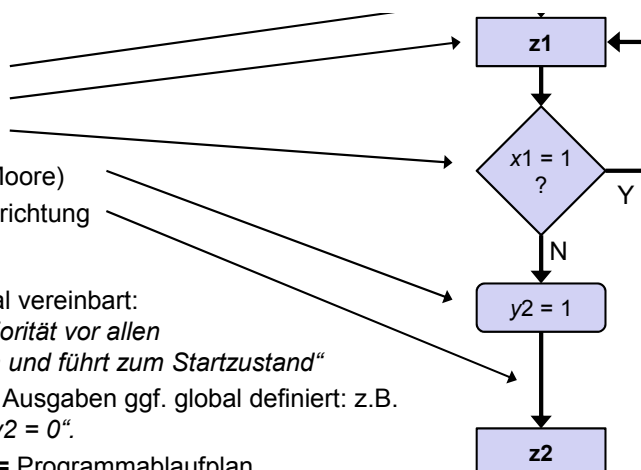

Verzweigungen**Weitere Merkmale:**

- Selbstdefinierte Abkürzungen für komplexe Ausdrücke üblich

Teil II

Entwurf eingebetteter Systeme

Teil III

Parallelverarbeitung

Teil IV

Appendix

1 VLSI-Systementwurf Praktikum

Aufgabe 1

Implementieren Sie in VHDL einen Dekoder für die Umwandlung einer 4-Bit-Binärzahl in die 7-Segment-Darstellung einer Hexadezimalziffer. Die Position der Segmente a bis g können Sie der Beschreibung des Praktikumsboards entnehmen. Beachten Sie, dass die Ansteuerung der Segmente low-aktiv erfolgt.

Für die Implementierung ist es zweckmäßig statt 8 Einzelsignalen (a bis g sowie Dezimalpunkt) einen 8-Bit-Signalvektor als Ausgangssignal vorzusehen. **Hinweis:** Nutzen Sie `case`- oder `select`-Statements zur Beschreibung des Dekoders.

Für die Eingabe der Binärzahl sind die Schiebeschalter SW3 bis SW0 zu nutzen. Steuern Sie nur das rechte Segment der 4-stelligen Anzeige an.

Hinweis: Die Aufgabe ist als Schaltnetz (ohne Taktsignal) zu lösen.

Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Dekoders auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen im Praktikumsprotokoll aus.

1.1 Aufgabe 1 - Binär-Dekoder

1.1.1 Entwurf

Input 4-Bit Binärzahl durch Schieberegister SW3 ... SW0

Output 7-Segmente Darstellung einer Hexadezimalziffer (8 Einzelsignale = 7 Segmente + 1 Punkt)

Input				Output								
SW3	SW2	SW1	SW0	HEX	A	B	C	D	E	F	G	DOT
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	4	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	5	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	7	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	9	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	A	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	b	1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	C	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	d	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	E	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	F	0	1	1	1	0	0	0	1

1.7.1 Decoder.vhdl Code

1.1.2 Auswertung

Ressourcenbedarf

- 7 Logik-Elemente
- 12 Pins

Aufgabe 2

Implementieren Sie in VHDL ein Schaltnetz zur Bestimmung der Hamming-Distanz zweier 4-Bit-Worte.

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Wort 1	Schiebeschalter SW3 bis SW0
Wort 2	Schiebeschalter SW7 bis SW4
Ergebnis	rechte Ziffer des 7-Segment-Blockes

Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltnetzes auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen im Praktikumsprotokoll aus.

1.2 Aufgabe 2 - Hamming-Distanz

1.2.1 Entwurf

Input 2 4-Bit Werte

- 1.Wert: 4-Bit Binärzahl durch Schieberegister SW3 ... SW0
- 2.Wert: 4-Bit Binärzahl durch Schieberegister SW7 ... SW4

Output 7-Segmente Darstellung einer Hexadezimalziffer (8 Einzelsignale = 7 Segmente + 1 Punkt)

Ansatz SW3 ... SW0 und SW7 ... SW4 logisch xor verknüpfen und Ergebnis direkt auf 7-Segmente Anzeige mappen

(1.7.2 Hamming.vhdl Code)

1.2.2 Auswertung

Ressourcenbedarf

- 9 Logik-Elemente
- 16 Pins

Aufgabe 3

Entwickeln Sie einen Modulo- n -Zähler, der bei einer Taktung mit 50 MHz einen Impuls pro Sekunde erzeugt. Die Impulslänge soll 1 Taktperiode betragen. Nutzen Sie die so erzeugte Impulsfolge zum periodischen Linksrotieren eines zyklischen 10-Bit-Schieberegisters um eine Bitstelle pro Sekunde.

Hinweise:

- Alle Register sind synchron mit ein- und demselben Taktsignal zu takten.
- Verwenden Sie einen additiven Operator zur Realisierung des Zählers.
- Bei einem Reset ist das Schieberegister mit einer ,1' an der rechten Stelle zu initialisieren.
- Realisieren Sie die Rotation durch eine geeignete Konkatenation.

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Reset	Schiebeschalter SW0
Schieberegister	LED-Zeile

- Bei welchem Zählerstand ist der Zähler zurückzusetzen? Wann muss die Ausgabe des Impulses erfolgen?
- Welcher Funktion entspricht der Impuls aus Sicht des Schieberegisters?
- Implementieren Sie das Schaltwerk in VHDL. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Impulses und des Schieberegisters im Simulator.
- Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltwerks auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.3 Aufgabe 3 - Modulo- n -Zähler

1.3.1 Entwurf

- Der Zähler ist nach 50 Millionen Schritten zurückzusetzen (50 MHz Takt entspricht 50 Millionen Taktperioden pro Sekunde)
- Für das Schieberegister ist der Zählerzustand ein Enable-Signal
-

Input

- 50MHz Takt
- Reset (Schiebeschalter SW0)

Output LED-Zeile

Ansatz 2 Komponenten: Schieber und Zähler

Zähler gibt alle 50-Millionen Taktperioden (50MHz Takt ergibt $50 \cdot 10^6$ Taktschritte pro Sekunde) einen Takt lang ein enable-Signal aus. (1.7.3 Zaehler.vhdl-Code)

Schieber beinhaltet den Zähler als Komponente und verschiebt bei dessen enable-Signal die LED-Anzeige um eine Stelle pro Takt. (1.7.3 Schieber.vhdl-Code)


1.3.2 Auswertung

Ressourcenbedarf

- 60 Logik-Elemente
- davon 38 dedizierte Logik-Elemente
- 12 Pins
- maximale Taktfrequenz von 250 MHz

 Aufgabe 4

Die Taster des Praktikumsboards sind – abhängig von der Revision des Boards – nicht entprellt. Ihre Prelldauer beträgt bis zu 3 ms.



Waveform eines prellenden Eingangssignals und des entsprechenden entprellten Ausgangssignals.

Entwickeln Sie – unabhängig davon, ob ihr Board entprellte Taster besitzt – einen Automaten, der mit Hilfe eines Zählers nach einer am Eingang vom Taster erkannten Flanke für diese Dauer alle weiteren ignoriert und so ein entsprechend entprelltes Ausgangssignal liefert. Der Zähler ist hierbei mit dem Boardtakt von 50 MHz zu takten. Nutzen Sie diesen Entprellautomaten zum sicheren Ein- und Ausschalten einer LED jeweils durch den Druck desselben Tasters. Nutzen Sie für die Ansteuerung der LED einen zweiten Automaten.

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Eingabe	Taster BTN2
Ausgabe	LED0


- Erstellen Sie jeweils State-Machine-Charts für den Entprellautomaten und den LED-Automaten. Abfrage und Steuerung des Zählers erfolgt durch den Entprellautomaten mittels geeigneter selbstdefinierter Signale.
- Welcher Typ von Automatenkopplung ist zu verwenden? Über welche Signale erfolgt die Kopplung?
- Implementieren Sie beide Automaten als getrennte VHDL-Module und überprüfen Sie die korrekte Funktion mittels Simulation.
- Implementieren Sie ein Top-Level-Modul welches beide Automaten miteinander koppelt. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltwerks auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.4 Aufgabe 4 - Entprell-Automat

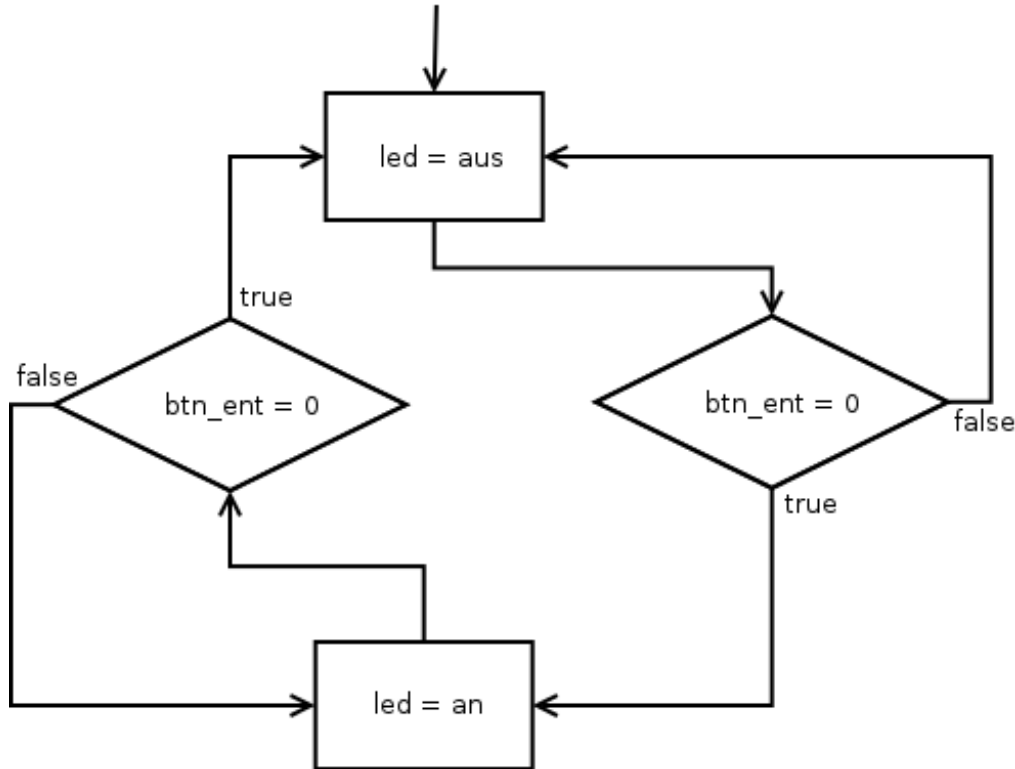
1.4.1 Entwurf

State-Machine-Charts

LED enthält die Komponente Entprellung und verbindet die Ein- und Ausgangssignale. (1.7.4 LED.vhdl-Code)



 Entprellung enthält die Komponente Zaehler, der bei der Veränderung des Eingangssignals gestartet wird und für 3ms weitere Änderungen ignoriert. (1.7.4 Entprellung.vhdl-Code)



Zähler implementiert einen Zähler, der durch ein Signal definierte Schritte zählt. Ausgegeben wird der aktuelle Zustand des Zählers. Eingeben ein Reset-Signal. (1.7.4 Zähler.vhdl-Code)

Kopplung

Es wird eine synchrone Automatenkopplung über die Ausgangssignale mit einem Taktsignal verwendet.

1.4.2 Auswertung

Ressourcenbedarf

- 86 Logik-Elemente
- davon 79 dedizierte Logik-Elemente
- 44 Register
- 3 Pins
- maximale Taktfrequenz von 178 MHz

Aufgabe 5

Entwickeln Sie eine Multiplex-Ansteuerung für die 4-stellige 7-Segment-Anzeige des Erweiterungsboards um eine längere Zeichenkette auszugeben. Dabei soll jede halbe Sekunde der Text eine Stelle nach links verschoben werden.

Implementieren sie einen Zähler welcher Impulse mit geeigneter Frequenz ausgibt. Verwenden Sie für den Zähler den 50 MHz-Takt.

Zeigen Sie die Zeichenkette „HALLO“ an, wobei beginnend mit vollständig leerer Anzeige die Zeichenkette von rechts nach links die vier Stellen der Anzeige durchlaufen soll. Ist das letzte Zeichen nach links aus der Anzeige gewandert soll die Zeichenkette erneut ausgegeben werden.

Durch die Betätigung des Resets sollen alle vier 7-Segment-Blöcke gelöscht und danach wieder mit der Anzeige des ersten Zeichens der Zeichenkette in der rechten Stelle begonnen werden

Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Reset	Schiebeschalter SW0
Ausgabe	7-Segment-Block

Gliedern sie ihren Systementwurf mindestens in drei Module: Top-Level, Decoder für Textzeichen und Multiplexer für den anzuzeigenden Teil der Zeichenkette.

- Wie viele Bits werden für die Kodierung eines Textzeichens benötigt? Kodieren Sie die Textzeichen mit einem eigenen Code und dokumentieren Sie diesen im Protokoll!
- Implementieren Sie Decoder und Multiplexer als getrennte VHDL-Module und überprüfen Sie die korrekte Funktion mittels Simulation.
- Implementieren Sie ein Top-Level-Modul welches beide Automaten miteinander koppelt. Überprüfen Sie die korrekte Funktion des Schaltwerks auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.5 Aufgabe 5 - HALLO-Anzeige

1.5.1 Entwurf

zu a) Es müssen 5 Zeichen kodiert werden (H, A, L, O, Leerzeichen).

$$\lg 5 = 3$$

Daher werden für eine Binärkodierung mindestens 3 Bits benötigt.

Input			Output								
BIT2	BIT1	BIT0	CHAR	A	B	C	D	E	F	G	DOT
0	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	H	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	A	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	L	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	O	0	0	0	0	0	0	1	1

- Für das Schieberegister ist der Zählerzustand ein Enable-Signal
- (1.7.5 Hallo.vhdl-Code)

1.5.2 Auswertung

Ressourcenbedarf

- 73 Logik-Elemente
- 61 Register
- 34 Pins
- maximale Taktfrequenz von 262 MHz

Aufgabe 6

Implementieren Sie eine auf Zehntelsekunden genaue Stoppuhr mit dem Boardtakt von 50 MHz als Referenz. Das Starten und Anhalten der Stoppuhr soll durch den Druck eines zu entprellenden Tasters ausgelöst werden. Das Rücksetzen der Stoppuhr soll durch das globale Reset erfolgen. Der aktuelle Stand der Stoppuhr ist dezimal auf dem 4-stelligen 7-Segment-Block auszugeben. Dabei sind eine Stelle für die Minutenzählung, zwei für die Sekunden und die verbleibende für die Zehntelsekunden vorzusehen. Verwenden Sie die Dezimalpunkte zur passenden optischen Unterteilung der Anzeige. Die Zeitmessung soll, entsprechend der verfügbaren Stellenzahl, „modulo 10 Minuten“ erfolgen.

Hinweise:

- Nutzen Sie einen BCD-Zähler pro Stelle mit einem entsprechenden Wertebereich.
- Kaskadieren Sie die BCD-Zähler mit Hilfe von Übertragsimpulsen.


Für die Ein- und Ausgabe sind zu verwenden:

Takt	50 MHz
Reset	Schiebeschalter SW0
Start/Stopp	Taster BTN2
Ausgabe	7-Segment-Anzeige



- Überlegen Sie sich eine geeignete Zerlegung des Gesamtsystems in Teilkomponenten und spezifizieren Sie die deren Schnittstellen. Besprechen Sie kurz ihre Lösung mit dem Praktikumsbetreuer.
- Welcher Typ von Automatenkopplung ist zu verwenden? Über welche Signale erfolgt die Kopplung?
- Implementieren Sie die Teilkomponenten in VHDL. Erstellen Sie dazu für jeden Automaten ein State-Machine-Chart. Überprüfen Sie die korrekte Funktion jeder Teilkomponente mittels Simulation.
- Implementieren Sie ein Top-Level-Modul welches alle Komponenten miteinander verbindet. Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Schaltung auf dem Praktikumsboard. Werten Sie die benötigten FPGA-Ressourcen und die maximale Taktfrequenz im Praktikumsprotokoll aus.

1.6 Aufgabe 6 - Stoppuhr


1.6.1 Entwurf

 

State-Machine-Charts

 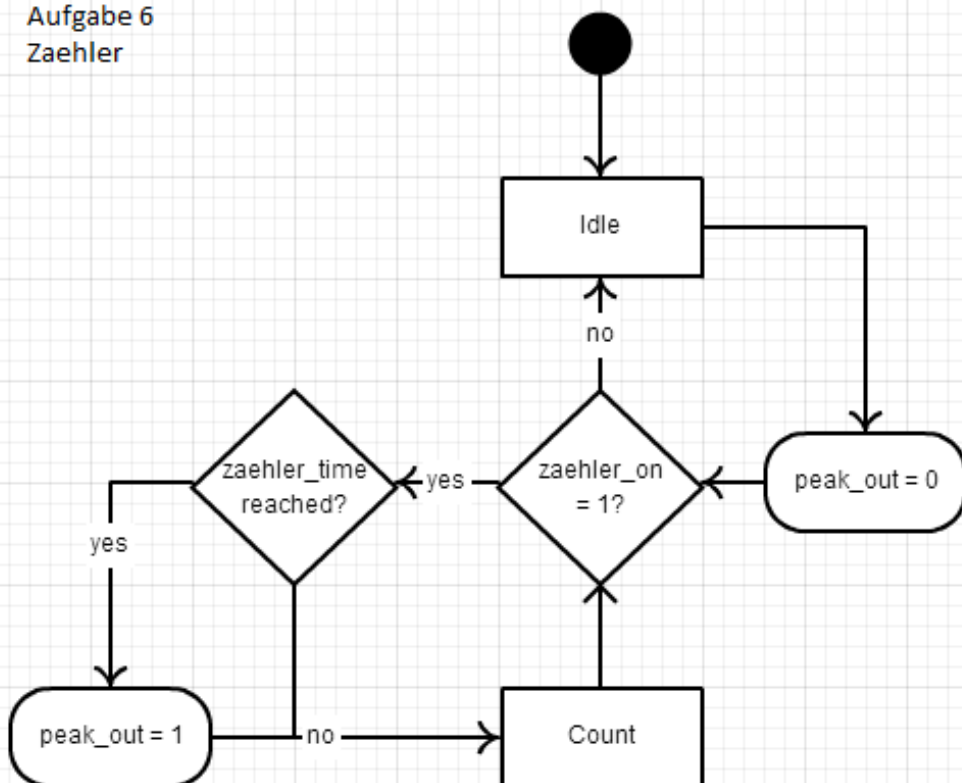Aufgabe 6
EntprellautomatAufgabe 6
Zaehler

Aufgabe 6
Stoppuhr (Top Level)

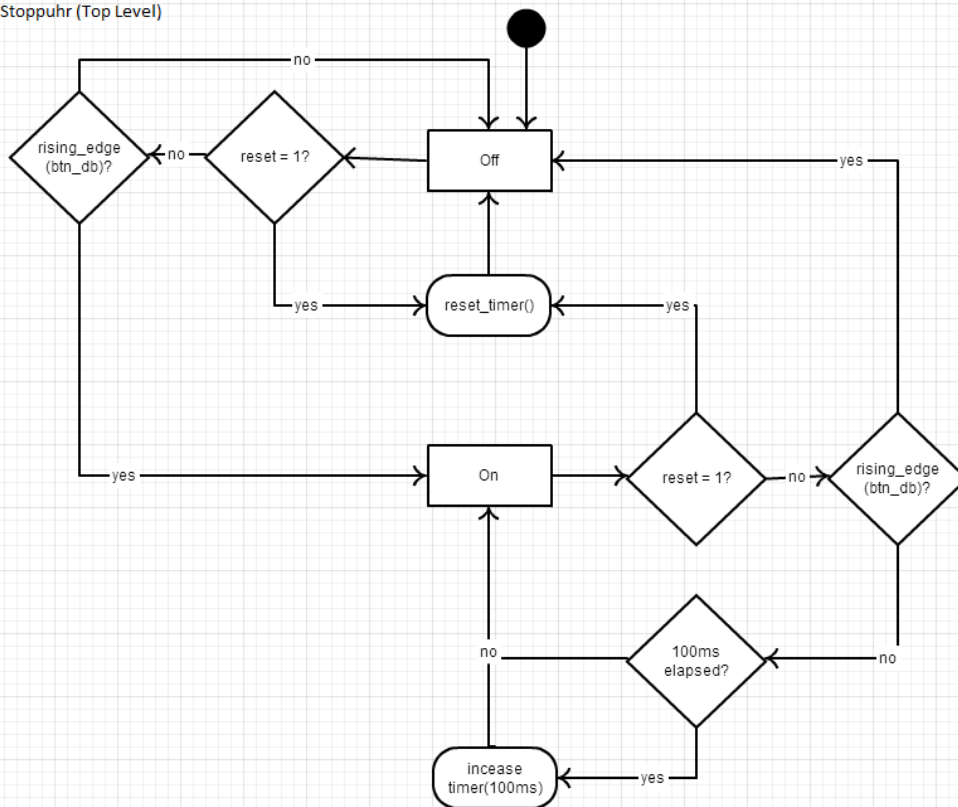

Kopplung

Es wird eine synchrone Automatenkopplung über die Ausgangssignale mit einem Taktsignal verwendet.

1.6.2 Auswertung

Ressourcenbedarf

- 163 Logik-Elemente
- davon 121 dedizierte Logik-Elemente
- 35 Pins
- maximale Taktfrequenz von 225 MHz

1.7 Anhang

1.7.1 01-Aufgabe Code

Listing 1.1: VHDL-Code Decoder.vhdl

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4
5 entity Decoder is
6
7   port (
8     sw : in std_logic_vector(3 downto 0);
9     cc : out std_logic_vector(7 downto 0));
10
11 end Decoder;
12
13 architecture Dec1 of Decoder is
14 begin

```



```

15
16 -----
17 -- Outputs: 4 bit breites Wort in Hexadezimale 7-Segment Anzeige
18 -----
19 with sw select
20   cc <= "00000011" when "0000",
21       "10011111" when "0001",
22       "00100101" when "0010",
23       "00001101" when "0011",
24       "10011001" when "0100",
25       "01001001" when "0101",
26       "01000001" when "0110",
27       "00011111" when "0111",
28       "00000001" when "1000",
29       "00001001" when "1001",
30       "00010001" when "1010",
31       "11000001" when "1011",
32       "01100011" when "1100",
33       "10000101" when "1101",
34       "01100001" when "1110",
35       "01110001" when "1111";
36 end dec1;

```

1.7.2 02-Aufgabe Code

Listing 1.2: VHDL-Code Hamming.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity Hamming is
6
7      port (
8          sw1 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Erstes 4bit Wort
9          sw2 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Zweites 4bit Wort
10         cc : out std_logic_vector(7 downto 0)); -- 7 Segment Ausgabe
11
12  end Hamming;
13
14  architecture ham1 of Hamming is
15      signal xo : std_logic_vector(3 downto 0);
16  begin
17
18      xo <= sw1 xor sw2; -- Jede Stelle nur 1, wenn sich die Woerter an der Stelle unterscheiden
19
20      -- Je nach Anzahl der Einsen im Signal "xo" wird die Ausgabe 0-4 ausgegeben.
21      with xo select
22         cc <= "00000011" when "0000",
23             "10011111" when "0001",
24             "10011111" when "0010",
25             "00100101" when "0011",
26             "10011111" when "0100",
27             "00100101" when "0101",
28             "00100101" when "0110",
29             "00001101" when "0111",
30             "10011111" when "1000",
31             "00100101" when "1001",
32             "00100101" when "1010",
33             "00001101" when "1011",
34             "00100101" when "1100",
35             "00001101" when "1101",
36             "00001101" when "1110",
37             "10011001" when "1111";
38  end ham1;

```

1.7.3 03-Aufgabe Code

Listing 1.3: VHDL-Code Schieber.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4  use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6  entity Schieber is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         rst : in std_logic;
11         ld : out std_logic_vector(9 downto 0)
12     );
13
14
15 end Schieber;
16
17
18 architecture schieb1 of Schieber is
19     component zaehler          -- komponente zaehler in architektur einbinden
20     port (
21         clk : in std_logic;
22         clk_out : out std_logic
23     );
24     end component;
25     signal state : std_logic_vector(9 downto 0) := "0000000001"; -- initialanzeige der led-zeile
26     signal shift : std_logic;
27
28 begin
29     custom_clk : zaehler PORT MAP (clk => clk, clk_out => shift);
30
31     process(clk)
32     begin
33
34         if rising_edge(clk) then
35             if rst = '1' then          -- bei reset zustand der led-zeile zuruecksetzen
36                 state <= "0000000001";
37             elsif shift = '1' then      -- kein reset und signal vom zaehler
38                 state <= state(8 downto 0)&state(9);    -- zustand der linken led, rechts wieder einfuegen
39             end if;
40         end if;
41     end process;
42
43     ld <= state;
44
45 end schieb1;

```

Listing 1.4: VHDL-Code Zaehler.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity Zaehler is
6
7      port (
8          clk : in std_logic;
9          clk_out : out std_logic
10     );
11
12
13 end Zaehler;
14
15 architecture zae1 of Zaehler is

```

```

16
17
18     signal counter : unsigned(26 downto 0) := (others => '0'); -- Zaehler mod 50.000.000
19     signal state : std_logic := '1';          -- zaehler-zustand (1 => fertig, 0 => zaehlt)
20 begin
21
22     process(clk, state, counter)
23     begin
24
25         if rising_edge(clk) then
26
27             state <= '0';
28             if counter = to_unsigned(50000000, counter'length) then -- prueft ob counter == 50 mio
29                 counter <= (others => '0');          -- falls true, ist 1 sekunde verstrichen -> counter reset
30                 state <= '1';          -- zaehler-zustand auf fertig setzen
31
32             else
33                 counter <= counter + 1;          -- sonst weiterzaehlen
34             end if;
35
36         end if;
37     end process;
38
39     clk_out <= state;
40 end zael;

```

1.7.4 04-Aufgabe Code

Listing 1.5: VHDL-Code LED.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity LED is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         btn : in std_logic;
11         ld : out std_logic
12     );
13 end LED;
14
15 architecture led1 of LED is
16     -- Komponente Entprellung fuer das btn-Signal wird eingebunden
17     component Entprellung
18     port (
19         clk : in std_logic;
20         btn_in : in std_logic;
21         btn_out : out std_logic
22     );
23 end component;
24
25     signal led_sig : std_logic := '0';
26     signal btn_led : std_logic;
27     signal btn_out : std_logic;
28     signal btn_out_d : std_logic;
29     signal btn_in_d : std_logic := '0';
30     signal btn_in : std_logic := '0';
31
32     begin
33         custom_entpreller : Entprellung PORT MAP (
34             clk => clk,
35             btn_in => btn_in,
36             btn_out => btn_out);

```

```

37 process (btn_led )
38 begin
39     if btn_led = '0' then -- aenderung der led bei uebergang des entprellten btn-signals in den aktiven
        zustand
40         led_sig <= not led_sig;
41     end if;
42 end process;
43
44 -- synchronisierung der signale
45 process (clk)
46 begin
47     if rising_edge(clk) then
48         btn_in <= btn_in_d;
49         btn_in_d <= btn;
50         btn_out_d <= btn_out;
51         btn_led <= btn_out_d;
52     end if;
53 end process;
54
55
56 ld <= not led_sig;
57 end led1;

```

Listing 1.6: VHDL-Code Entprellung.vhdl

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4 use ieee.numeric_std.all;
5
6
7 entity Entprellung is
8
9     port (
10         clk : in std_logic;
11         btn_in : in std_logic;
12         btn_out : out std_logic
13     );
14
15 end Entprellung;
16
17 architecture entprell1 of Entprellung is
18
19     signal btn_old : std_logic := '0';
20     signal state : std_logic := '0';
21
22     signal zaehler_state : std_logic := '0';
23     signal zaehler_state_d : std_logic := '0';
24     signal zaehler_reset : std_logic := '0';
25
26
27
28     -- Zaehler-Komponente wird eingebunden
29     component Zaehler
30     port (
31         clk : in std_logic;
32         count_steps : in unsigned(31 downto 0);
33         counter_reset : in std_logic;
34         counter_state : out std_logic
35     );
36 end component;
37
38 begin
39     custom_zaeher : Zaehler PORT MAP (
40         clk => clk,
41         count_steps => to_unsigned(150000, 32),

```

```

42      -- zu zaehlende Schritte, bis deaktivierung des counter_state signals
43      counter_state => zaehler_state,
44      counter_reset => zaehler_reset);
45
46  -- entprellung des eingangsignals btn_in
47  process(clk)
48  begin
49      if rising_edge(clk) then
50          if state = '0' then -- falls ausserhalb der prelldauer
51              if btn_in /= btn_old then -- falls das eingangssignal sich aendert, wird der entpreller gestartet
52                  zaehler_reset <= '1';
53                  btn_old <= btn_in;
54              end if;
55          else
56              -- zaehler_reset soll nur einen takt aktiv sein
57              if zaehler_reset = '1' then
58                  zaehler_reset <= '0';
59              end if;
60          end if;
61      end if;
62  end process;
63
64  -- synchronisierung des zaehler-zustands
65  process (clk)
66  begin
67      if rising_edge(clk) then
68          state <= zaehler_state_d;
69          zaehler_state_d <= zaehler_state;
70      end if;
71  end process;
72
73  -- ausgabe des entprellten signals
74  btn_out <= btn_old;
75  end entprell;

```

Listing 1.7: VHDL-Code Zaehler.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Zaehler is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         count_steps : in unsigned(31 downto 0); -- zu zaehlende taktschritte, bis zur deaktivierung des
            counter_state signals
11         counter_reset : in std_logic;
12         counter_state : out std_logic);
13
14
15  end Zaehler;
16
17  architecture zael of Zaehler is
18
19      signal reset : std_logic := '0';
20      signal reset_d : std_logic := '0';
21      signal state : std_logic := '0';
22      signal counter : unsigned(31 downto 0) := (others => '0');
23  begin
24
25      process(clk)
26      begin
27
28          if rising_edge(clk) then

```

```

29     if reset = '1' then -- zuruecksetzen des zaehlers
30         counter <= (others => '0');
31     end if;
32
33     if counter < count_steps then -- zaehler aktiv
34         state <= '1';
35         counter <= counter + 1;
36     else
37         state <= '0';
38     end if;
39 end if;
40 end process;
41
42 -- synchronisierung des reset-signals
43 process(clk)
44 begin
45     if rising_edge(clk) then
46         reset_d <= counter_reset;
47         reset <= reset_d;
48     end if;
49 end process;
50
51
52 counter_state <= state;
53 end zael;

```

1.7.5 05-Aufgabe Code

Listing 1.8: VHDL-Code hallo.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  -----
7  -- Top Level:
8  -- Verbindet den Multiplexer mit 4 Decodern und legt den Ausgang
9  -- je eines Decoders an eine 7 Segment Anzeige
10 -----
11 entity Hallo is
12
13     port (
14         clk : in std_logic;
15         rst : in std_logic;
16         seg1 : out std_logic_vector(7 downto 0); -----
17         seg2 : out std_logic_vector(7 downto 0); -- 7 Segment
18         seg3 : out std_logic_vector(7 downto 0); -- Ausgaenge
19         seg4 : out std_logic_vector(7 downto 0)); -----
20
21 end Hallo;
22
23 architecture hello of hallo is
24
25     component Multiplex
26     port (
27         clk : in std_logic;
28         rst : in std_logic;
29         led_out : out std_logic_vector(11 downto 0)
30     );
31 end component;
32
33 component Decoder
34 port (
35     clk : in std_logic;
36     code : in std_logic_vector(2 downto 0);

```

```

37     decoded : out std_logic_vector(7 downto 0));
38
39 end component;
40
41 signal dig : std_logic_vector(11 downto 0); -- nimmt 12bit Wort aus dem Multiplexer entgegen
42 signal dig0 : std_logic_vector(2 downto 0); -----
43 signal dig1 : std_logic_vector(2 downto 0); -- 4*3bit die je ein Zeichen aus dem 12bit
44 signal dig2 : std_logic_vector(2 downto 0); -- Wort des Multiplexers abzweigen
45 signal dig3 : std_logic_vector(2 downto 0); -----
46
47 begin
48
49 -----
50 -- Multiplexer Ausgang wird an das Signal "dig" angelegt
51 -- Je ein Signal mit je einem Zeichen wird als Eingang eines Decoders angelegt
52 -----
53 mult : Multiplex PORT MAP( clk => clk, rst => rst, led_out => dig);
54 dec0 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig0, decoded => seg4);
55 dec1 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig1, decoded => seg3);
56 dec2 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig2, decoded => seg2);
57 dec3 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => dig3, decoded => seg1);
58
59 -- abzweigen von je 3bit (ein Zeichen) aus dem Multiplexer Ausgang
60 dig0 <= dig(11 downto 9);
61 dig1 <= dig(8 downto 6);
62 dig2 <= dig(5 downto 3);
63 dig3 <= dig(2 downto 0);
64
65 end hello;

```

Listing 1.9: VHDL-Code Decoder.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Decoder is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         code : in std_logic_vector(2 downto 0);
11         decoded : out std_logic_vector(7 downto 0));
12 end Decoder;
13
14 architecture decoder1 of Decoder is
15
16     signal decoded_out : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); -- Signal, dass an den Ausgang
17                                     "decoded" angelegt wird
18
19 begin
20
21 -----
22 -- Dekodieren eines 3bit breiten Wortes in ein 8bit
23 -- breites Wort fuer die 7 Segment Anzeige
24 -----
25 process (clk)
26 begin
27     if rising_edge(clk) then
28         case code is
29             when "000" => decoded_out <= "11111111"; -- _
30             when "001" => decoded_out <= "10010001"; -- H
31             when "010" => decoded_out <= "00010001"; -- A
32             when "011" => decoded_out <= "11100011"; -- L
33             when "100" => decoded_out <= "00000011"; -- 0
34             when others => decoded_out <= "11111111";

```

```

34     end case;
35     end if;
36 end process;
37
38 decoded <= decoded_out;
39
40 end decoder1;

```

Listing 1.10: VHDL-Code Multiplex.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity Multiplex is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         rst : in std_logic;
11         led_out : out std_logic_vector(11 downto 0) -- 12bit breiter Ausgang (3bit je Zeichen)
12     );
13
14 end Multiplex;
15
16 -- 000: _
17 -- 001: H
18 -- 010: A
19 -- 011: L
20 -- 100: 0
21
22 architecture multi of Multiplex is
23     -- _ _ _ _ H A L L O _ _ _
24     signal tex : std_logic_vector(35 downto 0) := "000000000000001010011011100000000000"; -- kompletter
        Schriftzug der einmal durchlaufen wird
25     signal counter : unsigned(24 downto 0) := (others => '0'); -- Zaehlersignal (mod 25.000.000)
26     signal mul : unsigned(3 downto 0); -- Steuersignal Multiplexer (mod 10) : 9 moegliche 12bit breite
        Teilworte des kompletten Schriftzugs
27
28 begin
29
30     -----
31     -- Inkrementieren des Steuersignals "mul" alle 25.000.000 Takte
32     -----
33     process(clk)
34     begin
35         if rising_edge(clk) then
36             if(rst = '1') then
37                 counter <= (others => '0');
38                 mul <= (others => '0');
39             elsif(counter = "1011111010111100000111111") then
40                 counter <= (others => '0');
41                 mul <= mul + 1;
42                 if(mul = "1000") then
43                     mul <= "0000";
44                 end if;
45             else
46                 counter <= counter + 1;
47             end if;
48         end if;
49     end process;
50
51     -----
52     -- Je nach Steuersignal "mul" wird ein anderes 12bit breites Teilwort des kompletten Schriftzugs
        ausgegeben
53     -----

```



```

54   with mul select
55     led_out <= tex(35 downto 24) when "0000",
56             tex(32 downto 21) when "0001",
57             tex(29 downto 18) when "0010",
58             tex(26 downto 15) when "0011",
59             tex(23 downto 12) when "0100",
60             tex(20 downto 9)  when "0101",
61             tex(17 downto 6)  when "0110",
62             tex(14 downto 3)  when "0111",
63             tex(11 downto 0)  when "1000",
64             (others => '0') when others;
65
66 end multi;

```

1.7.6 06-Aufgabe Code

Listing 1.11: VHDL-Code Stoppuhr.vhd

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Stoppuhr is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         rst : in std_logic;
11         onoff : in std_logic;
12         seg1 : out std_logic_vector(7 downto 0);
13         seg2 : out std_logic_vector(7 downto 0);
14         seg3 : out std_logic_vector(7 downto 0);
15         seg4 : out std_logic_vector(7 downto 0));
16
17 end Stoppuhr;
18
19 architecture uhr of Stoppuhr is
20
21     -- Zaehler: gibt jede Zehntelsekunde einen Peak aus
22     component Zaehler
23     port (
24         clk : in std_logic;
25         zaehler_time : in unsigned(31 downto 0);
26         zaehler_on : in std_logic;
27         peak_out : out std_logic
28     );
29 end component;
30
31     -- entprellt das Eingangssignal des (on/off) Buttons
32     component EntprellAutomat
33     port (
34         clk : in std_logic;
35         btn : in std_logic;
36         btnout : out std_logic
37     );
38 end component;
39
40     -- 4 Decoder: Je ein Decoder dekodiert eine Stelle der aktuellen Zeit fuer die 7-Segment Anzeige
41     component Decoder
42     port (
43         clk : in std_logic;
44         code : in std_logic_vector(3 downto 0);
45         decoded : out std_logic_vector(7 downto 0)
46     );
47 end component;
48

```

```

49  -- Steuersignal und Ausgabesignal des Zaehlers
50  signal timer_on, peak : std_logic := '0';
51
52  -- Je ein Signal fuer je eine Stelle der aktuellen Zeit
53  signal min, sec1, sec2, ms : unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
54
55  -- Steuersignal fuer die Stoppuhr und Signale fuer den entprellten Button, sowie des alten Signalpegels
    des Buttons
56  signal running, onoff_db, onoff_old : std_logic := '0';
57
58  -- Signale fuer die 7-Segment Anzeige
59  signal segMin, segSec1, segSec2, segMs : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
60
61
62  begin
63
64  zaehl : Zaehler PORT MAP (clk => clk,
65                          zaehler_time => to_unsigned(5000000, 32),
66                          zaehler_on => timer_on,
67                          peak_out => peak);
68
69  prell : EntprellAutomat PORT MAP (
70      clk => clk,
71      btn => onoff,
72      btnout => onoff_db);
73
74  -- Jeder Decoder dekodiert eine Stelle der aktuellen Zeit
75  dec0 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(min), decoded => segMin);
76  dec1 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(sec1), decoded => segSec1);
77  dec2 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(sec2), decoded => segSec2);
78  dec3 : Decoder PORT MAP(clk => clk, code => std_logic_vector(ms), decoded => segMs);
79
80
81  process(clk)
82  begin
83      if rising_edge(clk) then
84          if(rst = '1') then                -- aktiver Reset setzt alles zurueck und stoppt die Uhr
85              running <= '0';
86              timer_on <= '0';
87              min <= (others => '0');
88              sec1 <= (others => '0');
89              sec2 <= (others => '0');
90              ms <= (others => '0');
91          else
92              onoff_old <= onoff_db;
93              if(onoff_db = '1' and onoff_db /= onoff_old) then -----
94                  running <= not running;        -- on/off umschalten wenn btn gedrueckt
95                  timer_on <= not timer_on;      -----
96              end if;
97
98              if(running = '1') then            -- Wenn die Uhr laeuft...
99                  if(peak = '1') then          -- ...und der Zaehler einen Peak ausgibt...
100                      if(ms = to_unsigned(9, 4)) then -----
101                          if(sec2 = to_unsigned(9, 4)) then --
102                              if(sec1 = to_unsigned(5, 4)) then --
103                                  if(min = to_unsigned(9, 4)) then --
104                                      min <= (others => '0'); --
105                                      sec1 <= (others => '0'); --
106                                      sec2 <= (others => '0'); --
107                                      ms <= (others => '0'); --
108                                  else --
109                                      min <= min + 1;    -- ...erhoehe die aktuelle Zeit
110                                      sec1 <= (others => '0'); -- um eine Zehntelsekunde (mod 10 Minuten)
111                                      sec2 <= (others => '0'); --
112                                      ms <= (others => '0'); --
113                                  end if; --

```

```

114         else          --
115             sec1 <= sec1 + 1;      --
116             sec2 <= (others => '0');  --
117             ms <= (others => '0');    --
118         end if;          --
119         else          --
120             sec2 <= sec2 + 1;      --
121             ms <= (others => '0');    --
122         end if;          --
123         else          --
124             ms <= ms + 1;          --
125         end if;          --
126     end if;          --
127 end if;          -----
128
129 end if;
130 end if;
131 end process;
132
133 seg4 <= segMin and "11111110"; -- Punkt der 7-Segment Anzeige aktivieren
134 seg3 <= segSec1;
135 seg2 <= segSec2 and "11111110"; -- Punkt der 7-Segment Anzeige aktivieren
136 seg1 <= segMS;
137
138 end uhr;

```

Listing 1.12: VHDL-Code Decoder.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity Decoder is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         code : in std_logic_vector(3 downto 0);
11         decoded : out std_logic_vector(7 downto 0));
12 end Decoder;
13
14 architecture decoder1 of Decoder is
15
16     signal decoded_out : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); -- Signal, dass an den Ausgang
17                                     "decoded" angelegt wird
18
19     begin
20
21         -----
22         -- Dekodieren eines 4bit breiten Wortes in ein 8bit
23         -- breites Wort fuer die 7 Segment Anzeige
24         -----
25
26     process (clk)
27     begin
28         if rising_edge(clk) then
29             case code is
30                 when "0000" => decoded_out <= "00000011"; -- 0
31                 when "0001" => decoded_out <= "10011111"; -- 1
32                 when "0010" => decoded_out <= "00100101"; -- 2
33                 when "0011" => decoded_out <= "00001101"; -- 3
34                 when "0100" => decoded_out <= "10011001"; -- 4
35                 when "0101" => decoded_out <= "01001001"; -- 5
36                 when "0110" => decoded_out <= "01000001"; -- 6
37                 when "0111" => decoded_out <= "00011111"; -- 7
38                 when "1000" => decoded_out <= "00000001"; -- 8
39                 when "1001" => decoded_out <= "00001001"; -- 9

```

```

38         when others => decoded_out <= "11111111"; -- error
39     end case;
40 end if;
41 end process;
42
43 decoded <= decoded_out;
44
45 end decoder1;

```

Listing 1.13: VHDL-Code EntprellAutomat.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity EntprellAutomat is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         btn : in std_logic;
11         btnout : out std_logic
12     );
13
14 end EntprellAutomat;
15
16 architecture prell of EntprellAutomat is
17
18     component Zaehler
19         port (
20             clk : in std_logic;
21             zaehler_time : in unsigned(31 downto 0);
22             zaehler_on : in std_logic;
23             peak_out : out std_logic
24         );
25     end component;
26
27     type zustaeende is (idle, count); -- 2 Zustaeende, idle = button betaetigen moeglich, count = 3ms warten
28         (bis 150.000 hochzaehlen bei 50Mhz)
29     attribute enum_encoding : string;
30     attribute enum_encoding of zustaeende : type is "1 0";
31     signal z_alt, z_neu : zustaeende := idle; -- alter und neuer Zustand des Automaten
32     signal btn_s, btn_output : std_logic := '0'; -- Synchronisiertes (Eingangs)Buttonsignal und
33         Ausgangssignal des Automaten
34     signal btn_old : std_logic := '0'; -- Speichern des vorherigen "btn_s" Pegels
35     signal btn2 : std_logic := '1'; -- Synchronisierungssignal fuer den Button
36     signal timer_on : std_logic := '0'; -- Steuerung des externen Zaehler Moduls
37     signal peak : std_logic := '0'; -- Ausgabe des externen Zaehler Moduls
38
39 begin
40
41     -- enthaltener Zaehler, der (falls aktiviert) alle 3ms fuer einen Takt eine eins an das Signal "peak"
42     -- ausgibt
43     timer : Zaehler PORT MAP (clk => clk, zaehler_time => to_unsigned(150000,32), zaehler_on => timer_on,
44         peak_out => peak);
45
46     -- Synchronisieren des Eingabesignals (Button) und Speichern des alten "btn_s" Pegels
47     process(clk)
48     begin
49         if rising_edge(clk) then
50             btn2 <= btn;
51             btn_old <= btn_s;
52             btn_s <= not btn2;
53         end if;
54     end process;
55
56 end prell;

```

```

52  -- Uebernehmen und berechnen des neuen Zustandes
53  process(clk)
54  begin
55      if rising_edge(clk) then
56          z_alt <= z_neu;
57          case z_alt is
58              when idle => if(btn_s /= btn_old) then -- Wechseln in "count" und starten des Zaehlers, sobald
                           sich btn_s aendert
59                  btn_output <= btn_s;
60                  z_neu <= count;
61                  timer_on <= '1';
62              end if;
63              when count => if(peak = '1') then -- Wechseln zurueck in "idle", sobald der Zaehler eine eins an
                           "peak" anlegt (3ms vergangen)
64                  z_neu <= idle;
65                  timer_on <= '0';
66              end if;
67          end case;
68      end if;
69  end process;
70
71  btnout <= btn_output;
72  end prell;

```

Listing 1.14: VHDL-Code Zaehler.vhdl

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6  entity Zaehler is
7
8      port (
9          clk : in std_logic;
10         zaehler_time : in unsigned(31 downto 0); -- steuert wieviele Takte der Zaehler zaehlen soll, bis er
              einen peak ausgeben soll. (Zaehler zaehlt mod zaehler_time)
11         zaehler_on : in std_logic; -- Steuersignal, bei 1 laeuft der Zaehler, bei 0 wird der Zaehler gestoppt
              und zurueckgesetzt
12         peak_out : out std_logic -- gibt fuer einen Takt eine eins aus, sobald der durch "zaehler_time"
              angelegte Wert erreicht ist
13     );
14
15 end Zaehler;
16
17 architecture timer of Zaehler is
18
19     signal counter : unsigned(31 downto 0) := (others => '0'); -- Zaehlsignal
20     signal peak : std_logic := '0'; -- Signal, dass an den Ausgang "peak_out" gegeben wird
21
22 begin
23
24     -----
25     -- Liegt "zaehler_on" auf eins, wird das Signal "counter" inkrementiert.
26     -- Wird der durch "zaehler_time" angegebene Maximalwert erreicht wird fuer einen Takt
27     -- eine 1 an das Signal "peak" ausgegeben und "counter" auf 0 zurueckgesetzt
28     -- Liegt "zaehler_on" auf null, wird "counter" auf 0 gesetzt und nicht hochgezaehlt.
29     -----
30
31     process(clk)
32     begin
33         if rising_edge(clk) then
34             peak <= '0';
35             if(zaehler_on = '1') then
36                 if(counter = zaehler_time - 1) then
37                     counter <= (others => '0');
38                     peak <= '1';

```

```
38         else
39             counter <= counter + 1;
40         end if;
41     else
42         counter <= (others => '0');
43     end if;
44 end if;
45 end process;
46
47 peak_out <= peak;
48
49 end timer;
```

2 Entwurf eingebetteter Systeme Praktikum